

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ
ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ
ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**“ЭЛЕКТРОНИКА ВА АСБОБСОЗЛИК” ВА “ЭЛЕКТРОН
АППАРАТУРАЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ”**

йўналишлари учун

**“ЭЛЕКТРОН АППАРАТЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ”**

модули бўйича

ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА

Тошкент - 2021

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 7 декабрдаги 648 сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув дастур асосида тайёрланди

Тузувчи:

ТДТУ “Электрон ускуналарни ишлаб чиқариш технологияси” кафедраси доц.ф-м.ф.н. А.Хайдаров

Тақризчи

ТДТУ “Электрон ускуналарни ишлаб чиқариш технологияси” кафедраси доц.Гаибназаров

Ўқув-услубий мажмуа Тошкент давлат техника университети Кенгашининг 2020 йил 18 декабрдаги 4 сонли йиғилишида кўриб чиқилиб, фойдаланишга тавсия этилди.

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ	10
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР	14
IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ	87
V. ГЛОССАРИЙ.....	132
VI. ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР.....	135

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Дастур Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрда тасдиқланган “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февраль “Ўзбекистон Республикаси янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2019 йил 27 август “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сон, 2019 йил 8 октябрь “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгacha ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармонлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 сентябрь “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг малакасини ошириш тизимини янада такомилаштириш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги 797-сонли Қарорида белгиланган устувор вазифалар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касб маҳорати ҳамда инновацион компетентлигини ривожлантириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қиласди.

Ушбу ишчи ўқув дастур бўйича электрон қурилмаларни ишлаб чиқишининг асосий тамойиллари ва босқичлари, микроконтроллерларнинг асосий параметрлари ва уларнинг хусусиятлари, вертуал моделлаштириш дастури “Multisim” моделлаштириш дастури, астурда турли қийинликдаги схемалар йиғиш ва моделлаштириш, “Proteus ISIS Professional” моделлаштириш дастури, “Proteus ARES Professional” дастурида печат платаларини тайёрлаш, “MikroC PRO for PIC” моделлаштириш дастури, “Flowcode” дастури билан танишиш ва асосий буйруқларни ўрганиш бўйича билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

“Электрон аппаратураларни ишлаб чиқариш технологияси” модулининг мақсади:

Электрон техниканинг долзарб муаммолари, конструкциялаш жараёнининг моҳияти, замонавий лойиҳалашнинг асосий вазифалари, ўлчов назариясининг ахборот ва алгоритмик таъминоти, ўлчов техникасининг асосий параметрлари ва уларнинг хусусиятлари ва электрон схемаларни ҳисоблаш бўйича билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш.

“Электрон аппаратураларни ишлаб чиқариш технологияси” модулининг вазифалари:

- ✓ электрон техниканинг долзарб муаммоларини;
- ✓ конструкциялаш жараёнининг моҳияти, замонавий лойиҳалашни;
- ✓ ўлчов назариясининг ахборот ва алгоритмик таъминотини;
- ✓ ўлчов техникасининг асосий параметрлари ва уларнинг хусусиятларини;
- ✓ электрон схемаларни ҳисоблаш учун моделлаш дастурларини;

- ✓ электрон схемаларни ҳисоблашда моделлашнинг турли режимлари бўйича билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар.

“Электрон аппаратураларни ишлаб чиқариш технологияси” модулини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- ✓ электрон техниканинг долзарб муаммоларини;
- ✓ конструкциялаш жараёнининг моҳияти, замонавий лойиҳалашнинг асосий вазифаларини;
- ✓ ўлчов назариясининг ахборот ва алгоритмик таъминотини;
- ✓ қурилма ва тизимларни лойиҳалашга тизимли ёндашиш;
- ✓ ўлчов техникасининг асосий кўрсаткичлари ва ўлчаш усулларини таҳлил қилиш;
- ✓ кўпфакторли ўлчов тажрибаларни ўтказишни режалаштириш;
- ✓ турли мақсадларда қўлланиладиган электрон схемалар таркибини танлаш ва таҳлил қилиш;
- ✓ ўлчов техникасининг асосий параметрлари ва уларнинг хусусиятларини;
- ✓ электрон схемаларни ҳисоблаш учун моделлаш дастурларини;
- ✓ электрон схемаларни ҳисоблашда моделлашнинг турли режимларини билиши лозим.

Тингловчи:

- ✓ намунавий заҳира элементларини конструкциялаш;
- ✓ қурилма ва тизимларни лойиҳалаш ва оптималлаштириш;
- ✓ ўлчов каналларининг таркиби ва уларнинг статик ва динамик хусусиятларини аниқлаш;
- ✓ ахборот-ўлчов тизимларини лойиҳалаш;
- ✓ электроника элементларини танлаш;
- ✓ электрон асбоблар ишлаш режимларини аниқлаш;
- ✓ замонавий тизимларни ташкиллаштириш **кўникмаларига эга бўлиши лозим.**

Тингловчи:

- ✓ конструкциялаш усулларини қўллаш;
- ✓ турли хилдаги қурилмаларни конструкцияси ва тизимларига бўлган талабларни аниқлаш;
- ✓ телеўлчов тизимларини лойиҳалаш;
- ✓ ўлчов каналларини таҳлил ва синтез қилиш;

- ✓ дискрет электрон техника асбобларидан фойдаланиш;
- ✓ микроэлектрон асбобларидан фойдаланиш;
- ✓ саноатда фойдаланиш учун электрон қурилмаларни танлаш **малакаларига** эга бўлиши зарур.

Тингловчи:

- ✓ қурилма ва тизимларни лойиҳалашга тизимили ёндашиш;
- ✓ ўлчов техникасининг асосий кўрсаткичлари ва ўлчаш усулларини таҳлил қилиш;
- ✓ кўпфакторли ўлчов тажрибаларни ўтказишни режалаштириш;
- ✓ турли мақсадларда қўлланиладиган электрон схемалар таркибини танлаш ва таҳлил қилиш;
- ✓ “Электрон ускуналарни ишлаб чиқариш технологияси” йўналиши фанларини ўқитишга инновацион технологияларни жорий этиш;
- ✓ “Электрон ускуналарни ишлаб чиқариш технологияси” йўналишида электроника асбоблари ва қурилмаларини яратиш **компетенцияларига** эга бўлиши лозим.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

“Электрон аппаратураларни ишлаб чиқариш технологияси” модули ўқув режадаги қуйидаги фанлар билан боғлик: “Квант-механик хисоблаш усуллари” ва “ Электрон аппаратларининг ишончлилигин ҳисоблаш усуллари”.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар электрон компонентлар, қурилмаларни ўрганиш, амалда қўллаш ва баҳолашга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат			
		жами	Назай	Амалий машғулот	Кўчма машғулот
1.	Электрон қурилмаларни ишлаб чиқишининг асосий тамойиллари ва босқичлари. Микроконтроллерларнинг асосий параметрлари ва уларнинг хусусиятлари	8	2	2	4
2.	Вертуал моделлаштириш дастури “Multisim” моделлаштириш дастури. Дастурда турли қийинликдаги схемалар йиғиш ва моделлаштириш.	4	2	2	

3.	“Proteus ISIS Professional” моделлаштириш дастури. “Proteus ARES Professional” дастурида печат платаларини тайёрлаш.	6	2	4	
4.	“MikroC PRO for PIC” моделлаштириш дастури. Дастурда турли қийинликдаги дастурларни яратиш.	6	4	2	
5.	“Flowcode” дастури билан танишиш. Асосий буйруқларни ўрганиш.	2		2	
	Жами:	26	10	12	4

НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу: Электрон қурилмаларни ишлаб чиқишининг асосий тамойиллари ва босқичлари. Микроконтроллерларнинг асосий параметрлари ва уларнинг хусусиятлари.

Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш бўйича қисқача тарихий маълумот. Электрон қурилмаларни ишлаб чиқариш техникаси фанининг мақсади ва вазифалари. Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш. Автоматик бошқариш назариясининг асосий тушунчалари. Микропроцессорни пайдо бўлиш сабаблари, ривожланиш тарихи. Микропроцессорнинг тузилиши. Микроконтроллерлар ҳақида умумий маълумотлар. Хусусияти ва қўлланилиши.

2-мавзу: Вертуал моделлаштириш дастури “Начало Электроника”. Начало Электроника моделлаштириш дастури.

Multisim ҳақида умумий тушунчалар. Multisim дастурий комплекси ва унинг дастурий комплексининг қисқача тавсифи.

Моделлаш дастурининг таркиби. Multisim дастурининг интерфейси. Ultiboard дастурий комплекси ва унинг дастурий комплексининг қисқача тавсифи. Ultiboard дастурининг интерфейси.

3-мавзу: “Proteus ISIS Professional” моделлаштириш дастури. “Proteus ARES Professional” дастурида печат платаларини тайёрлаш.

“Proteus ISIS Professional” дастурий комплекси. “Proteus ISIS Professional” дастурий комплексининг қисқача тавсифи. Моделлаш дастурининг таркиби. “Proteus ISIS Professional” дастурининг интерфейси.

4-мавзу: “MikroC PRO for PIC” моделлаштириш дастури. Дастурда турли қийинликдаги дастурларни яратиш.

“MikroC PRO for PIC” ҳақида умумий тушунчалар. “MikroC PRO for PIC” лойиҳалаш муҳити. “MikroC PRO for PIC” да янги лойиҳа яратиш. PIC16F876A контроллери ҳақида маълумот.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАЗМУНИ

1-амалий машғулот: Электрон қурилмаларни ишлаб чиқишнинг асосий тамойиллари ва босқичлари. Микроконтроллерларнинг асосий параметрлари ва уларнинг хусусиятлари.

Электрон қурилмаларни ишлаб чиқиш фанларини ўқитиша компьютер технологияларининг аҳамияти ва улардан фойдаланиш. “Начало Электроника” дастури. “Начало Электроника” дастурларда электрон қурилмаларни моделлаштириш ва ҳисоблаш.

2-амалий машғулот: Вертуал моделлаштириш дастури “Multisim” моделлаштириш дастури. Дастурда турли қийинликдаги схемалар йиғишиш ва моделлаштириш.

“Multisim” моделлаштириш дастурини ўргани. Симметрик Мултивибраторнинг тузилиш схемасини ўрганиш, унинг ишлашини ҳар хил режимларда тадқиқ этиш.

3- амалий машғулот:“Proteus ISIS Professional”дастури ва бу дастурларнинг Электрон қурилмаларни ишлаб чиқиш масалаларини ҳал қилишдаги ўрни.

“Proteus ISIS Professional”дастури тўғрисида дастлабки маълумотлар, дастурнинг бошқа дастурлардан фарқи ва бу дастур билан ишлашни ўрганиш, дастурнинг камчиликлари ва афзаликлари, бу дастурда микроконтроллерлар қурилмаларини моделлаштириш.

4-амалий машғулот:“MikroC PRO for PIC” дастури ва бу дастурларнинг Электрон қурилмаларни ишлаб чиқиш масалаларини ҳал қилишдаги ўрни.

“MikroC PRO for PIC”дастури тўғрисида дастлабки маълумотлар, дастурнинг бошқа дастурлардан фарқи ва бу дастур билан ишлашни ўрганиш, дастурнинг камчиликлари ва афзаликлари, бу дастурда микроконтроллерлар қурилмалари учун дастурлар тузиш ва уларни моделлаштириш.

**5-амалий машғулот: “Flowcode” дастури билан танишиш.
Асосий буйруқларни ўрганиш.**

“Flowcode” дастури тўғрисида дастлабки маълумотлар, бу дастур билан танишиш ва уни ўрганиш. дастурларда электрон қурилмаларни моделлаштириш ва ҳисоблаш.

КЎЧМА МАШГУЛОТ МАЗМУНИ

Мавзу: Электрон қурилмаларни ишлаб чиқишнинг асосий тамойиллари ва босқичлари. Микроконтроллерларнинг асосий параметрлари ва уларнинг хусусиятлари.

Кўчма машғулотни тингловчиларни ТДТУ “Электрон аппаратураларни ишлаб чиқариш технологияси” кафедрасининг лаборатория хонасида ўтказиши режалаштирилган.

ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ

Таълимни ташкил этиш шакллари аниқ ўқув материали мазмуни устида ишлатганданда ўқитувчини тингловчилар билан ўзаро ҳаракатини тартиблаштиришни, йўлга қўйишни, тизимга келтиришни назарда тутади.

Модулни ўқитиш жараёнида қуидаги таълимнинг ташкил этиш шаклларидан фойдаланилади:

- ✓ маъруза;
- ✓ амалий машғулот;
- ✓ кўчма машғулот.

Ўқув ишини ташкил этиш усулига кўра:

- ✓ жамоавий;
- ✓ гуруҳли (кичик гуруҳларда, жуфтликда);
- ✓ якка тартибда.

Жамоавий ишлаш – Бунда ўқитувчи гуруҳларнинг билиш фаолиятига раҳбарлик қилиб, ўқув мақсадига эришиш учун ўзи белгилайдиган дидактик ва тарбиявий вазифаларга эришиш учун хилма-хил методлардан фойдаланади.

Гуруҳларда ишлаш – бу ўқув топшириғини ҳамкорликда бажариш учун ташкил этилган, ўқув жараёнида кичик гуруҳларда ишлашда (3тадан – 7 тагача иштирокчи) фаол роль ўйнайдиган иштирокчиларга қаратилган таълимни ташкил этиш шаклидир. Ўқитиш методига кўра гуруҳни кичик гуруҳларга, жуфтликларга ва гуруҳларора шаклга бўлиш мумкин.

Бир турдаги гуруҳли иш ўқув гуруҳлари учун бир турдаги топшириқ бажаришни назарда тутади.

Табақалашган гуруҳли иш гуруҳларда турли топшириқларни бажаришни назарда тутади.

Якка тартибдаги шаклда - ҳар бир таълим олувчига алоҳида- алоҳида мустақил вазифалар берилади, вазифанинг бажарилиши назорат қилинади.

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

Замонавий фан, техника ва технологияларни ривожлантириш асосида кадрлар тайёрлашнинг такомиллашган тизимини яратиш мамлакатни тарақкий эттиришнинг энг муҳим шарти ҳисобланади. Юртимизда техник таълимда ўқитиш технологиялари юксак педагогик тамойилларга асослангандир. Шунинг учун ҳам таълим жараёнида қўлланилиши лозим бўлган педагогик технологияларни тингловчининг ўзига хос шахсий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, мустақил, фаол билим олиш фаолиятини ташкил этишга қаратиш асосий жиҳатлардан ҳисобланади. Шундан келиб чиқсан ҳолда, модул фанларининг Ўқув-услубий мажмуаларини яратиша зарурий компонент ҳисобланган таълим технологияларини лойиҳалаштиришда ва унинг универсал кўринишини яратиша асосий эътибор қўйидагиларга қаратилади:

- Тармоқ марказида таҳсил олаётган тингловчиларнинг муқаддам амалий тажриба ва кўникмаларга эга эканлигини инобатга олиб, уларни ишлаб чиқаришга янада йўналтириш, мослаштириш мақсадида мутахассислик фанларидан чуқурроқ билимларни бериш, замонавий бошқарув кадрларига хос бўлган малака кўникмаларини шакллантириш;
- тингловчиларни илмий-тадқиқот фаолиятига тайёрлаш, сабабий боғлиқликда илмий хulosалар ясашга ўргатиш, ҳар қандай масалага танқидий, таҳлилий ва ижодий ёндашиш ва мушоҳада юритиш сирлари билан қуроллантириш, ўз мутахассисликлари бўйича ижтимоий-иқтисодий прогнозларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган замонавий билимларни етказиш;
- педагогик фаолиятга йўналтириш билан боғлиқ бўлган таълимнинг устувор усул ва воситаларини ўргатишдан иборат.

Тингловчиларга берилаётган замонавий назарий билимлар, уларнинг амалий орттирган кўникмаларини янада бойитишига хизмат қилиши лозим. Тингловчиларнинг иш ўринларини сақлаган ҳолда таълим олишлари ва иш жойларида уларни соҳа мутахассислари эканлигини эътиборга олиб, уларни асосан бошқарув билан боғлиқ, яъни жамоани ягона мақсад сари етаклаш, тезкор қарорларни қабул қилиш билан боғлиқ мажмуавий билимлар билан қуроллантириш лозим бўлади.

Юқорида айтилган жараёнларни мантиқий кетма-кетликда тақдим этиш учун модул фанларнинг Ўқув-услубий мажмуаларини яратиша зарурий компонент бўлмиш, таълим технологиясининг қўйидаги концептуал ёндашувларига устуворлик қаратилади:

Шахсга йўналтирилган таълим. Бу таълим ўз моҳиятига кўра таълим жараёнининг барча иштирокчиларини тўлақонли ривожланишини кўзда тутади. Бу эса, таълимни лойиҳалаштири-лаётганда, албатта, маълум бир таълим олувчининг шахсини эмас, аввало, келгусидаги раҳбар кадрлик

фаолияти билан боғлиқ бўлган мақсадларидан келиб чиқкан холда ёндашишни назарда тутади.

Тизимли ёндашув. Таълим технологияси тизимнинг барча белгиларини ўзида мужассам этмоғи лозим: жараённинг мантиқийлиги, унинг барча бўгинларини ўзаро боғлиқлиги ва яхлитлигини.

Музокараларни ўтказиш жараёнининг тузилиши



Сұхбатли ёндашув. Бу ёндашув ўкув жараёни иштирокчиларининг психологик бирлиги ва ўзаро муносабатларини яратиш заруриятини билдиради. Унинг натижасида шахснинг ўз-ўзини фаоллаштириши каби ижодий фаолияти кучаяди.

Ҳамкорликдаги таълимни ташкил этиш. Таълим берувчи ва таълим оловчи ўртасида демократик, тенглик, ҳамкорлик каби ўзаро субъектив муносабатларга, фаолият мақсади ва мазмунини биргаликда шакллантириш ва эришилган натижаларни баҳолашга эътиборни қаратиш зарурлигини билдиради.

Муаммоли таълим. Таълим мазмунини муаммоли тарзда тақдим қилиш асосида таълим оловчиларнинг ўзаро фаолиятини ташкил этиш

усулларидан биридир. Бу жараён илмий билимларни ҳаққоний қарама-қаршилиги ва уни ҳал этиш усулларини аниқлаш, диалектик тафаккурни ва уларни амалий фаолиятда ижодий қўллашни шакллантиришни таъминлайди.

Таълимни (ўқитишни) ташкил этиш шакллари: диалог, полилог, муроқот, ҳамкорлик ва ўзаро ўқитишга асоланган оммавий, жамоавий ва гурухларда ўқитиш.

Бошқаришнинг усул ва воситалари: ўкув машғулотининг босқичлари, белгиланган мақсадга эришишда педагог ва тингловчининг фаолияти нафақат аудитория ишини, балки мустақил ва аудиториядан ташқари бажарилган гуруҳ ишларининг назоратини белгилаб берувчи ўкув машғулотларини ташкил этиш.

Мониторинг ва баҳолаш: ўкув машғулоти жараёнида (ўкув вазифа ва топшириқларни бажаргани учун баҳолаш, таълим олувчининг ҳар бир ўкув машғулотидаги ўкув фаолиятини баҳолаш) ва бутун семестр давомида таълим натижаларини режали тарзда кузатиб боришни ўз ичига олади.

Муаммони жамоали тарзда ҳал этишнинг усуллари ва воситалари **Музокаралар**

Музокаралар – аниқ ташкил этилга икки томон фикрларининг алмашинуви.

“Елпифич” методи

“Елпифич” методи - мураккаб, қўптармоқли, мумкин қадар, муаммо харakterидаги мавзуларни ўрганишга қаратилган.

Методининг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир йўла ахборот берилади. Айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида нұқталардан мухокама этилади. Масалан, ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари белгиланади.

Бу интерфаол методи танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни мұваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўз ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда ихчам баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади.

“Елпифич” методи умумий мавзунинг айрим тармоқларини мухокама қилувчи кичик гурухларнинг, ҳар бир қатнашувчининг, гурухнинг фаол ишлашига қаратилган.

“Елпифич” методи умумий мавзуни ўрганишнинг турли босқичларда қўлланиши мумкин.

-бошида: ўз билимларини эркин фаолаштириш;

-мавзуни ўрганиш жараёнида: унинг асосларини чуқур фаҳмлаш ва англаш этиш;

-якунлаш босқичида: олинган билимларни тартибга солиш.

“Елпігіч” методининг афзалиғи:

- ✓ кичик гурухларда ишлаш маҳорати ошади;
- ✓ муаммолар, вазиятларни турли нұқтаи назардан мұхокама қилиш маҳорати шакланади;
- ✓ муросали қарорларни топа олиши;
- ✓ ўзгалар фикрини ҳурмат қилиш;
- ✓ хушмуомалалик;
- ✓ ишга ижодий ёндашиш;
- ✓ фаоллик;
- ✓ муаммога диққатини жамлай олиш маҳоратлари шакланади.

“Елпігіч” методининг камчилиғи:

- ✓ таълим олувчиларда юқори мотивация талаб этилади;
- ✓ күп вақт талаб этилиши;
- ✓ шавқун сирон бўлиши;
- ✓ баҳолаш қийинчилик тўғдириши.

Мавзуга тадбиги: кичик гурухларни шаклантириш ва вазифалар бериш:

1-гурухга вазифа: “Начало Электроника”. дастурнинг камчиликлари ва афзалликлари

2-гурухга вазифа: “Multisim” дастурининг камчиликлари ва афзалликлари

3-гурухга вазифа: “Crocodile Technology” дастурининг камчиликлари ва афзалликлари

4-гурухга вазифа: “Flowcode” дастурининг камчиликлари ва афзалликлари

5-гурухга вазифа: “mikroC PRO for PIC” дастурининг камчиликлари ва афзалликларини ватман қоғозга ёзиб тақдимот қиласы

6- гурухга вазифа: “Proteus ISIS Professional” дастурининг камчиликлари ва афзалликларини ватман қоғозга ёзиб тақдимот қиласы

III. Назарий материаллар

1-мавзу: Электрон қурилмаларни ишлаб чиқишининг асосий тамойиллари ва босқичлари. Микроконтроллерларнинг асосий параметрлари ва уларнинг хусусиятлари.

Режа:

1. Кириш. Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш бўйича қисқача тарихий маълумот.
2. Электрон қурилмаларни ишлаб чиқариш техникаси фанининг мақсади ва вазифалари.
3. Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш.
4. Автоматик бошқариш назариясининг асосий тушунчалари.
5. Микропроцессорни пайдо бўлиш сабаблари, ривожланиш тарихи.

Таянч сўзлар: автоматлаштириш, кибернетика, автоматика, ишлаб чиқариш жараёни, технологик жараён, бошқариш, ростлаш, регулятор, ЭҲМ, компьютер, микропроцессор, команда, алгоритм, операция, принцип. технологик жараён, автоматлаштириш, бошқариш, кибернетика, бошқариш алгоритми, функционаллаш алгоритми, система

1.1 Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш бўйича қисқача тарихий маълумот

Инсон, энг аввало, оғир жисмоний мешнат турларидан озод бўлишга эришган. Бу ўринда у табиий энергия манбаларидан фойдаланган (сув, шамол ва б.). Кейинчалик буғ ва электр машиналарининг яратилиши ва уларнинг ишлаб чиқаришда қўлланилиши билан боғлик бўлган (XVIII аср) фан-техника тараққиётининг биринчи босқичи – ишлаб чиқариш жараёнларини механизациялаштириш фазаси бошланди. Лекин энди одам ҳар бир станок ва технологик машинага боғланган бўлиб, ундаги ишлаб чиқариш процессларини кузатади (назорат қиласи), меҳнат предмети параметрларининг мақсадга мувофиқ ўзгариши тўғрисидаги информацияларга ишлов бериб, уларни таҳлил қилиш йўли билан технологик жараённи башкариш вазифасини бажариб туради. Бу даврда одам ишлаб чиқариш жараёнининг бошқарувчи элементи бўлиб қолади. Машиналаштирилган ишлаб чиқариш жараёнлари энди катта тезликда ўтадиган бўлади, уларни узлуксиз ишлашини турлари кўпайиб, мураккаблашиб борди. Саноат ускуналарининг катталашиб ва кенгайиб бориши, улар катта аниқликда ишлашининг талаб қилиниши, бошқаришни ташкил қилиш учун эътиборга олиниши керак бўладиган маълумотлар сонининг жуда кўпайиб, мураккаблашиб кетишига сабаб бўлди. бундай шароитда бошқариш функциясини юажарувчи одам бошқариш билан боғлик бўлган бир қатор қийинчиликларга дуч келади. Энди у ишлаб чиқариш жараёнларининг ўтиши тўғрисидаги маълумотларга тез ишлов бериб улгурмайдиган бўлиб қолди. Шу сабабли маълумотлар асосида ўз-ўзидан (автоматик), одамнинг иштирокисиз ишлайдиган ёрдамчи техник воситаларни яратиш зарурияти туғилди.

Саноатда қўлланилиши мумкин бўлган энг биринчи техник восита рус механиги И.И.Ползунов томонидан (1765 й.) яратилган. Бу қурилма буғ машинасининг буғ қозонидаги сув сатҳи баландлигини бир меъёрда, одам иштирокисиз сақлаб туришга мўлжалланган қурилма эди.

Маълумки қозондаги сув миқдори унинг буғга айланиши ва сув сарфи сабабли камаяди, натижада ундаги буғ босими ҳам ўзгаради. Бу ўз навбатида буғ машинасининг ёмон ишлашига, унинг тезлиги ўзгариб туришига сабаб бўлади. Шу сабабли буғ қозонидаги сув сатҳи баландлигини ва буғ машинасининг айланиш тезлигини сақлаб туриш ўша даврнинг энг муҳим шартларидан ҳисобланарди. Ползунов яратган техник восита (регулятор) туфайли, одам қозондаги сув сатҳи баландлигини назорат қилиш, агар ундаги сув сатҳи баландлигидан камайса – сув қуийб, ортиб кетганда эса қозонга сув келишини тўхтатиб туриш жараёнини бошқариб туриш функциясини бошқаришдан озод бўлди. Энди бу функцияни техник қурилма – регулятор бажаради.

1784 йилда инглиз механиги Ж.Уатт иккинчи муаммони ҳал қилди – буғ машинасининг айланиш тезлигини ростлай оладиган автоматик қурилма – регулятор яратди.

Бу икки техник қурилма ёрдамида ўша вақтдаги технологик машиналарнинг ишончли ва ўзгармас тезликда ишлаши бирмунча таъминланган эди. Ушбу автоматик қурилмаларда механик ростлаш усули қўлланилган.

XIX асрда электр ростлагични яратилиши электр лампаларни ишлаб чиқаришини автоматлаштиришга имкон берди.

1830 йилда электр релени кашф этилиши билан электромеханик ростлаш қурилмаларини яратишга имкон туғилди.

XVIII асрда Нартов А.К жаҳонда биринчи бўлиб суппортни яратди. Бунгача станокда кескич қўлда ушланган холда деталга ишлов берилар эди.

1880 йилда АҚШ да биринчи токарлик станокни Сенсор қурди.

Бундай автоматик қурилмаларнинг яратилиши ва саноатда қўлланилиши техника тараққиётининг иккинчи босқичи – ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш босқичини бошланиши бўлди. Лекин бу вақтда автоматик қурилмалар назарияси ҳали яратилмаган эди.

Автоматик қурилмалар назарияси ва автоматика фанининг яратилиши ҳамда ривожланишида Петербург технология институти профессори И.А.Вишнеградскийнинг 1876-1878 йилларда эълон қилинган

1. «Бевосита таъсир қилувчи регуляторлар ҳақида»,
2. «Билвосита таъсир қилувчи регуляторлар ҳақида» номли икки илмий асари катта рол ўйнади. Шу сабабли И.А.Вишнеградский автоматика фани назариясининг асосчиси бўлиб дунёга танилган.

Фан-техника тараққиётининг бу II даврида алоҳида обьектлардаги суюқлик сатҳи баландлиги, технологик машиналарнинг айланиш тезлиги ва

бошқаларни ростлаш каби энг оддий операцияларни автоматик бошқариш учун хизмат қиладиган, регулятор деб аталадиган техник қурилмаларни хисоблаш, қуриш масаласи ҳал қилинди; технологик жараёнларни автоматлаштириш учун хизмат қиладиган локал (маҳаллий) автоматик системаларнинг энг оддий турлари яратилди. Бу даврда ўзаро маълум тартибда боғланган, белгиланган мақсадга мувофиқ бир-бирига таъсир кўрсатадиган ва ўзининг асосий функциясини одам иштирокисиз бажарадиган, бошқаувчи (регулятор) ва бошқарилувчи (объект) қисмлардан иборат бўлган автоматик бошқариш системалари яратила ва такомиллаша бошлади.

Электрон лампалар ва яrim ўтказгичлар яратилиши билан янада даврий ва мураккаб автоматик бошқариш тизимлари ишлаб чиқиш мумкин бўлди.

1944 йилда ЭХМ яратилиши натижасида жуда мураккаб технологик жараёнларни автоматлаштиришга шароит туғилди. Бунда хисоблаш жараёни, лойихалаш, режалаштириш, илмий - тадқиқот, ишлаб чиқариш каби ишлари автоматлаштирилди.

Сонли дастур ёрдамида бошқариш тизимлар дастурни тайёрлаш, уни бошқариш блокига киритиш қамда станок ва технологик жараёнларни бошқаришни мослашувчан қилди. Шунингдек ўзи мослашадиган бошқариш тизимларни яратилишга имкон туғилди.

Ўзбекистон Республикасининг ривожланишида автоматлаштириш катта рол ўйнаяпти. Ҳозирги фан - техника тараққиётида ЭХМ ларнинг кенг қўлланилиши, жумладан хар хил саноат тармоқларида, ишлаб чиқаришларда, илмий- тадқиқот, лойихалаш ва режалаштириш ишларида, қамда одам - машина тизимида бошқариш вазифасини амалга оширади, автоматлаштириш фақат техниканинг ўзгаришигагина эмас балки жамиятни ижтимоий, иқтисодий ва маданий ривожланишига катта таъсир этади.

Республикамизда хам ЭХМ лар барча ишлаб чиқариш тармоқларида кенг қўлланилмоқда. Уларга машинасозлик, автомобилсозлик, тўқимачилик, қишлоқ хўжалик каби саноатлар киради. Айниқса машинасозлик корхоналарида автоматлаштириш ишлари мухим ахамиятга эга. Чунки бу саноат бошқа ишлаб чиқариш соҳаларининг ривожланиши билан чамбарчас боғлиқдир.

Автоматлаштириш билан иш унумдорлиги ошади, маҳсулот тан нархи камаяди, маҳсулотнинг сифати яхшиланади ва одам оғир жисмоний ишлардан ва мураккаб бошқариш ишларидан озод қилинади.

1.2 Электрон қурилмаларни ишлаб чиқариш техникаси фанининг мақсади ва вазифалари.

Электрон қурилмаларни ишлаб чиқариш техникаси фани техник фан бўлиб, саноатда ва бошқа соҳаларда ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва бу борада қўлланиладиган микропроцессор техникаси бўйича бошланғич маълумот беради.

Ушбу фан автоматиканинг асосий тушунчалари, бошқариш принциплари, бошқарувчи тизимларни турларини, уларни тасвирлашни ҳамда таркибий қисмларини ўргатади. Микропроцессор техникаси бўйича эса – микропроцессор қурилмаси, унинг турлари, команда (буйруқ) тизимлари ва улар асосида оддий алгоритмларни дастурлаш усулларини ўргатади. Ҳозирги кунда замонавий техника воситаларида жараёнларни автоматлаштириш тобора кенг тадбиқ этиб бораётганлиги сабабли бу фан бошқа маҳсус техника ва мутахассислик фанларига назарий асос бўлади.

Электрон қурилмаларни ишлаб чиқариш техникаси курси автоматик системалар назарияси ва уларни тузиш усуллари, автоматик бошқариш ва ростлаш принципларини, технологик параметрларни ўлчаш, автоматик назорат, ҳимоя ва сигналлаш тизимларининг илмий принциплари ва тавсифномаларини, шунингдек, уларни тузиш учун қўлланиладиган техник воситалар - автоматика элементларининг тузилиши, хусусиятлари ва қўлланишини ўрганади.

Электрон қурилмаларни ишлаб чиқариш техникаси курсини ўрганишдан асосий мақсад - ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштиришни кенг ривожлантириш ва такомиллаштириш асосида технологик машиналарнинг оптимал кўрсаткичларга эга бўлишини ва шу билан бирга меҳнат маданиятининг юқори бўлишини таъминлашдан иборат.

Курснинг асосий вазифаси – бўлғуси муҳандис-механиклар ва технологларга конструктор ва иқтисодчи муҳандисларга автоматик бошқариш назарияси асосларини ўргатиш, ўлчаш методлари, ўлчов асбобларининг тузилиши ва ишлаш принципи, схемалари ва хусусиятларини тушунтириш; автоматиканинг контактли ва kontaktsiz элементларининг тузилиши, ишлаш принципи ва тавсифномаларини ўргатиш ва шунингдек, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматик бошқариш, технологик параметрларни автоматик назорат, ҳимоя ва сигналлаш автоматика тизимларининг саноатда қўлланилиши, микропроцессор техникасининг тузилиши, ишлаши ва қўлланилиш соҳалари ҳақидаги билимга эга бўлишларига кўмаклашишдан иборат.

Электрон қурилмаларни ишлаб чиқариш техникаси фани динамик системаларда мавжуд бўладиган боғланишлар ва автоматик бошқаришларнинг умумий қонунларини ўрганадиган кибернетиканинг техникага оид тармоғи бўлиб, автоматик тизимлар назариясини, уларни ҳисоблаш ва қуриш принципларини ўз ичига олади, технологик жараёнларни автоматлаштириш учун хизмат қиласидиган тадбиқий фан ҳисобланади.

Кибернетика – грекча сўз бўлиб, «бошқариш» деган маънони билдиради ва унинг муҳим амалий аҳамиятг эгалиги шундаки, у автоматлаштириш фанининг назарий асосларини ўз ичига олади.

Кибернетика жонли органлар, жамият ва механизмлардаги бошқариш қонунлари ўзоро ўхшаш ва умумий боғланишда эканлигини тасдиқлайдиган фандир. Бунда турли физик табиатга хос бўлган тизимлардаги бошқариш жараёнига умумий нуқтаи назардан қаралиб, улар учун бошқаришнинг ягона

математик назарияси яратилиши мумкинлиги айтилади. Кибернетика автоматлаштириш фанининг назарий асосларини ўз ичига олади. Кибернетика фани уч асосий йўналишни ўз ичига олади.

1. **Техник кибернетика** - саноат кибернетикаси (автоматика). Бунда саноат ишлаб чиқариши объектларидаги автоматик бошқариш жараёнлари ва автоматика қурилмалари ўрганилади.
2. **Биокибернетика.** Бунда биологик тизимлардаги бошқариш жараёнлари ўрганилади.
3. **Иқтисодий кибернетика.** Бунда иқтисодий тизимлар (халқ хўжалиги) даги бошқариш жараёнлари ўрганилади.

Кибернетика маълумотлар ва уларни тартибга солиш ишлари билан шуғулланилади.

Мураккаб динамик системаларни бошқариш ҳақидаги фан – техник кибернетика алоҳида (локал) автоматик ростлаш системаларидан тортиб ҳозирги вақтда вужудга келаётган мураккаб агрегат, цех ва завод ишлаб чиқаришини бошқаришнинг “одам – машина”дан иборат автоматлашти-рилган системаларининг назарий асосларини ўрганади.

Электрон қурилмаларни ишлаб чиқариш техникаси курси техник кибернетикага тегишли бўлиб, саноат ишлаб чиқаришини автоматик бошқариш, ростлаш ва бошқа автоматлаштиришга оид масалаларни ўрганади.

1.3 Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш.

Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш техника тараққиётининг асосий йўналишларидан бири бўлиб, ишлаб чиқариш самарадорлигини тинимсиз ошириш ва маҳсулот сифатини юқори даражаларга кўтариш учун хизмат қиласиган омил ҳисобланади.

Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш иборасининг изоҳли луғатда “*энергия, материаллар, маълумотларни олиш, мақсадга мувофиқ ўзгартириш, узатиш жараёнларида одамни қисман ёки тўла иштирок этишдан озод қиласиган техник воситалар, иқтисодий-математик методлар ҳамда бошқариш тизимларини ишлаб чиқаришда қўллаш*” деб таърифланиши фан-техника тараққиётининг бу соҳаси жуда катта иқтисодий ва ижтимоий моҳиятларга эга эканлигини кўрсатади.

У ижтимоий ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ва иқтисодий ривожланишнинг асосий кўрсаткичи бўлмиш ишлаб чиқариш самарадорлигининг узлуксиз ошишини таъминлайди; жисмоний ҳамда ақлий меҳнат билан шуғулланувчилар орасидаги тавофутни аста-секин йўқолишига олиб келади.

Ишлаб чиқариш жараёнларининг иш унумдорлиги ва маҳсулот сифатини ошириш йўлларидан бири электрон ҳисоблаш машиналари, робот ва компьютер техникаси билан жиҳозланган ишлаб чиқаришни автоматлаштиришdir. Халқ хўжалигининг асосий тармоқларида, жумладан озиқ-овқат ҳамда кимё саноатида алоҳида машина, агрегат механизmlарни автоматлаштиришдан цех, технологик бўлим ва заводларни тўлиқ автоматлаштиришга ўтилаяпти. Натижада технологик жараёнларининг

бошқариши автоматлаштирилган системалари (ТЖАБС), корхоналарнинг бошқариши автоматлаштирилган системалари (КАБС) ҳамда тўлиқ тармоқларни бошқаришнинг автоматлаштирилган системалари (ТТБАС) яратилмоқда. Ишлаб чиқариш жараёнларини бошқаришда одам қўл меҳнатини махсус автоматик қурилмалар иши билан алмаштириш жараёнига **автоматлаштириш** дейилади.

Берилган хом ашё ёки ярим фабрикатдан тайёр маҳсулот олиш учун йўналтирилган таъсирлар тўпламига **ишлаб чиқариш жараёни** дейилади. Ҳар қандай ишлаб чиқариш жараёнини қўйидаги асосий элементларга ажратиш мумкин:

1. Оддий ишчи жараёнлар;
2. Бошқариш операциялари;
3. Назорат операциялари.

Оддий ишчи жараёнлари қўйидагилардан иборат:

- a) Соф ишчи жараёнлар;
- б) Ўрнатиш операциялари;
- в) Транспорт операциялари;
- г) Хизмат кўрсатиш операциялари.

Масалан, нон ишлаб чиқариш жараёнида соф ишчи жараёни бўлиб хамирни бўлиш аппаратида хамир зувалаларини олиш ҳисобланади. Бу ерда ўрнатиш операциясида аппаратнинг маълум тур ярим фабрикат олиш учун ишчи органларини ўрнатиш тушунилса, транспорт операциясида эса хамир зувалаларини кейинги аппаратга (масалан, хамир майдалаш аппаратига) транспортёр орқали узатиш тушунилади, хизмат кўрсатиш операциясида эса машинани ўз вақтида тозалаш ёки ёғлаш зарур.

Бошқариш операцияси икки турга бўлинади:

1. Жараённи нормал бошқариш;
2. Машина ва механизмларни берилган талабларни бажариш учун тузатиш ёки мослаш билан боғлиқ ўрнатиш операциялари.

Назорат операцияси қўйидагилардан тузилган:

- ✓ Жараён натижаларини берилган талаб билан мувофиқлигини текшириш;
- ✓ Жараён боришини берилган талабдан ўзгарган вақтда (жараён катталикларини нормал қийматдан ўзгарган вақтда ёки авария ҳолатларида) ҳимоялаш операцияси.

Ишлаб чиқариш жараёнларини яхши олиб бориш учун назорат қамда бошқариш операциялари бир-бири билан боғлиқ олиб борилиши зарур. Чунки назорат операциясини натижалари асосида бошқариш операциялари яратилади. Ишлаб чиқаришнинг боришида одамни иштироки жараён боришини назорат-ўлчов асбоблари ёрдамида кузатиш қамда машина ва механизмлар ишини бошқаришдан иборатdir.

Автоматлаштириш иерархик структурага кўра З босқичда олиб борилади:

- 1-босқич. Хусусий автоматлаштириш;
- 2-босқич. Комплекс автоматлаштириш;
- 3-босқич. Тўлиқ автоматлаштириш.

Хусусий автоматлаштиришда бир-бирига боғлиқ бўлмаган асосий ишлаб чиқариш жараёнлари автоматлаштирилади. Бунда алоҳида агрегат, аппарат ёки технологик қурилмалар алоҳида-алоҳида автоматлаштирилади.

Комплекс автоматлаштиришда бир-бирига боғлиқ бўлган асосий ишлаб чиқариш жараёнлари автоматлаштирилади. Алоҳида цехлар, технологик бўлим ва технологик тизимларини автоматлаштириш комплекс автоматлаштиришнинг мазмуни бўлиб ҳисобланади.

Тўлиқ автоматлаштиришда эса бир-бирига боғлиқ асосий ва ёрдамчи ишлаб чиқариш жараёнлари автоматлаштирилади. Бунда ишлаб чиқариш корхонаси тўлиқлигича автоматлаштирилади (завод-автомат, цех-автомат, ресторон-автомат ва ҳоказолар).

1.4 Автоматик бошқариш назариясининг асосий тушунчалари.


Илмий-техника тараққиётининг самарадорлигини ошириш йўлларидан бири ишлаб чиқаришни автоматлаштиришdir.

Янги мақсулот (буюм) тайёрлаш учун йўналган ишлаб чиқариш жиқозлари комплекси моддий ва энергетик оқимлар хомашё ёки ярим тайёр маҳсулотга ишлов бериш ва қайта ишлаш усусларининг вакт бўйича кетма-кет алмашишига **технологик жараён** деб аталади.

Ишлаб чиқариш жараёнларини тўғри кечиши ёки оптимал олиб борилиши учун системани бошқариш алгоритмига мувофиқ уларга аниқ таъсирлар юборилиши талаб қилинади. Берилган функционаллаш алгоритмини бажариш учун бошқариладиган обьектга ташқаридан бериладиган таъсирлар характеристини аниқлайдиган ёзувлар тўпламига **бошқариш алгоритми** дейилади.

Бирор бир қурилмада (бошқариладиган обьектда) ёки системада ишлаб чиқариш жараёни тўғри бажарилишини таъминлайдиган ёзувлар тўпламга **функционаллаш алгоритми** дейилади.

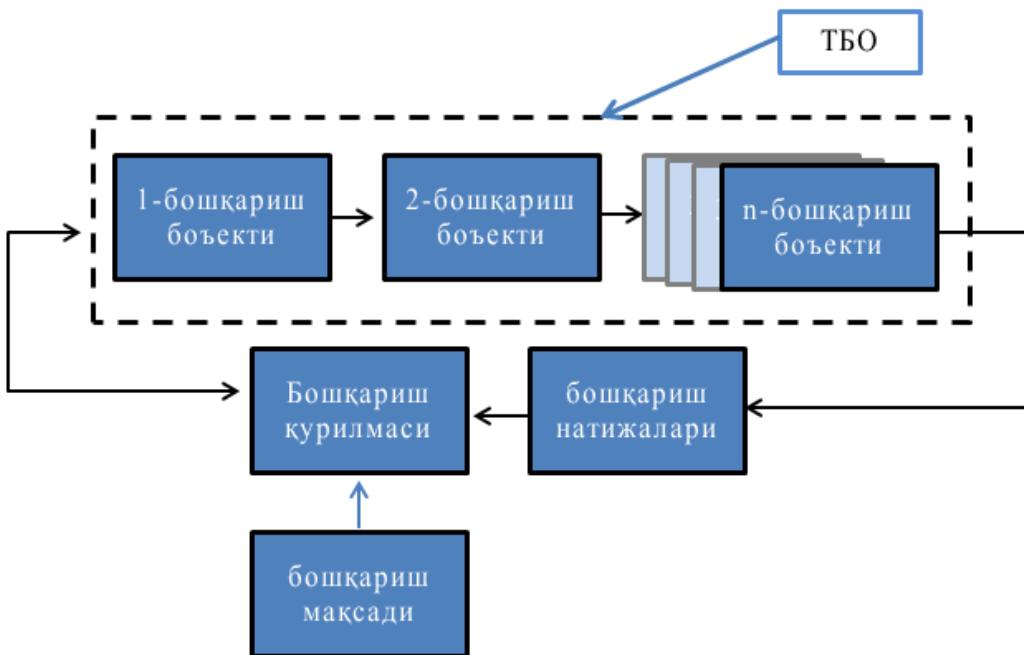Саноатда система технологик жараён, агрегат, машина, аппарат, қурилма, ишлаб чиқаришни назорат ва бошқариш қурилмаларини ўз ичига олади. Ҳар қандай ишлаб чиқариш жараёнини автоматик бошқариш системаси бир-бири билан узвий боғланган қисмлардан иборат: Технологик бошқариш обьекти (ТБО) ва бошқариш қурилмаси (БҚ).



1-расм. Технологик объектларни автоматик бошқариши системасининг структура схемаси.

Автоматик системаларни кичик ва катта системаларга бўлиш мумкин. **Кичик системалар** ишлаб чиқариш жараёни хоссалари билан аниқланиб у билан чегараланади. **Катта системалар** зса кичик системалардан сон ва сифат жиҳатидан фарқ қилиб, кичик системалар тўпламидан иборатdir.

Хозирги замон ҳисоблаш техникаси ва автоматик қурилмаларнинг ривожланиши натижасида технологик жараёнларда автоматлаштирилган бошқариш системалари ТЖАБСни қўллаш талаб қилинмоқда.

Технологик бошқариш объекти (ТБО) — технологик жиҳоз ва унда ишлаб чиқариш жараёни регламентига мувофиқ равишда кечадиган технологик жараёнлар тўпламидир. ТБО га қўйидагилар киради:

1. Технологик агрегат ва қурилма (қурилмалар групҳи);
2. Цехлар ёки технологик майдонлар;
3. Ишлаб чиқариш мажмуаси.

Қабул қилинган бошқариш критериясига мувофиқ технологик жараёнларни бошқариш учун қўлланиладиган қурилма технологик жараён автоматлаштирилган бошқариш системаси (ТЖАБС) дейилади. ТЖАБС бошқариш критерийси — бошқариш таъсири натижасида технологик объектни сифатини сонли аниқлайдиган нисбатdir. (Масалан, маҳсулот таннархи, иш унумдорлиги, сифат ёки чиқариладиган маҳсулотнинг техник кўрсаткичлари).

Технологик жараёнларда одамларнинг иштирок этишига кўра автоматлаштиришни қўйидагиларга ажратиш мумкин: автоматик назорат, автоматик ростлаш ва автоматик бошқариш.

Автоматик назорат — технологик жараён ҳақида оператив маълумотларни автоматик равишда қабул қилиш ва уни қайта ишлаш учун керакли бўлган шароитларни таъминлайди.

Автоматик назорат системаси (2,а-расм) ўлчанадиган катталикин берилган қиймати билан таққослаб, натижайи ўлчайди. Ўлчанадиган катталик X назорат обьекти КО дан датчик Д га берилади ва қулай бўлган X қийматга ўзгартирилади. X сигнал таққослаш элементи ТЭ да X этalon сигнал билан таққосланади. Этalon сигнал X топшириқ бергич ТБ дан берилади. Таққослаш натижасида ҳосил бўлган X3 сигнал ўлчаш асбоби ЎА да ўлчанади. Автоматик назорат ишлаб чиқариш жараёнини автоматлаштиришнинг биринчи поғонаси қисобланади. Автоматик назорат системаси қуйидаги вазифаларни бажариши мумкин:


- ✓ ишлаб чиқариладиган маҳсулотни ва сарфланадиган энергияни хисобини олиш;
- ✓ иссиқлик, босим, электр ток ва бошқа ишлаб чиқариш жараёнларининг катталикларини текшириб туриш;
- ✓ хизмат ўтовчи шахсни ишлаб чиқариш жараёнини бориши тўғрисида огоҳ қилиш (сигналлаш).

Автоматик ростлаш -технологик жараённинг ростланадиган катталикларини автоматик ростлагичлар ёрдамида технологик жараён регламентида белгиланган қийматда сақлаб туради ёки олдиндан берилган қонун бўйича ўзгартиради. Бу қолда одам факат ростлаш системасининг тўғри ишлашини назорат қиласди.

Автоматик ростлаш системаси — ёпиқ динамик система бўлиб (2,б-расм) тескари боғланишга эгадир. Бу ерда таққослаш элементига датчикда ўзгартирилган X ва топшириқ бергичдан X сигналлар таққосланади, натижаси автоматик ростлагичга берилади. Бу натижа X1 — X2 га тенгдир. Автоматик ростлаш жараёнида шундай ростловчи таъсир ишлаб чиқарилиши керакки, натижада X3 нолга ёки энг кичик сонга интилсин ($X3 \rightarrow 0$).

- а) - автоматик назорат системаси;
- б) - автоматик ростлаш системаси;
- в) - автоматик бошқариш системаси.


Автоматик бошқариш — технологик операцияларни белгиланган кетма-кетликда автоматик равишда бажарилишини ва бошқариш обьектига нисбатан таъсирларнинг муайян муттасиллигини топшириқ бергичдан келадиган сигнал бўйича ишлаб чиқишдан иборат. Бошқарувчи қурилма бош Х0 сигнални қабул қилиб уни бошқариш сигнали X га айлантиради ва бажарувчи қурилма БҚ орқали бошқариш обьекти БО га таъсир қиласди (2, в - расм).

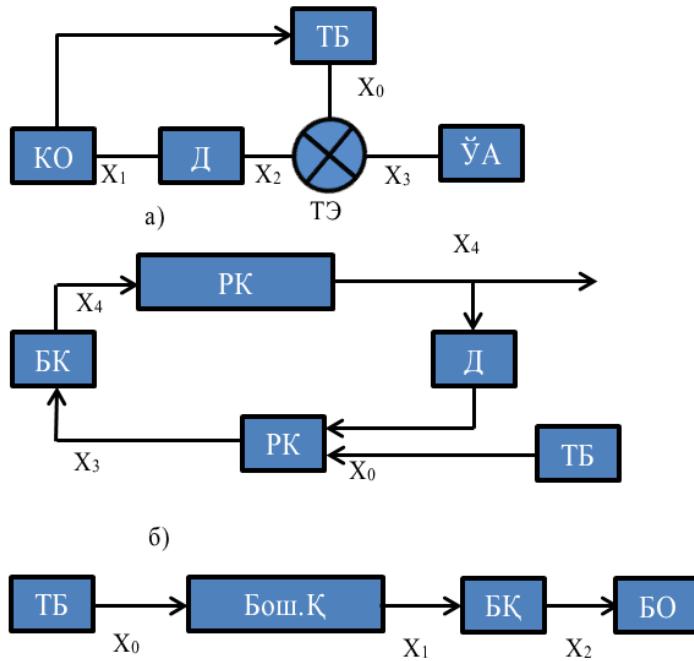

2-расм. Автоматик системаларни функционал схемалари.

Кўпинча микропроцессор тўпламларида (МПТ) катта интеграл схемалар (КИС) ларнинг йўқлиги сабабли функцияларни аппарат йўли билан синтез қилишга тўғри келади. Лойиҳалаштиришнинг кейинги босқичи учта асосий қадамдан иборат бўлган МПТ ни танлашни амалга оширишdir.

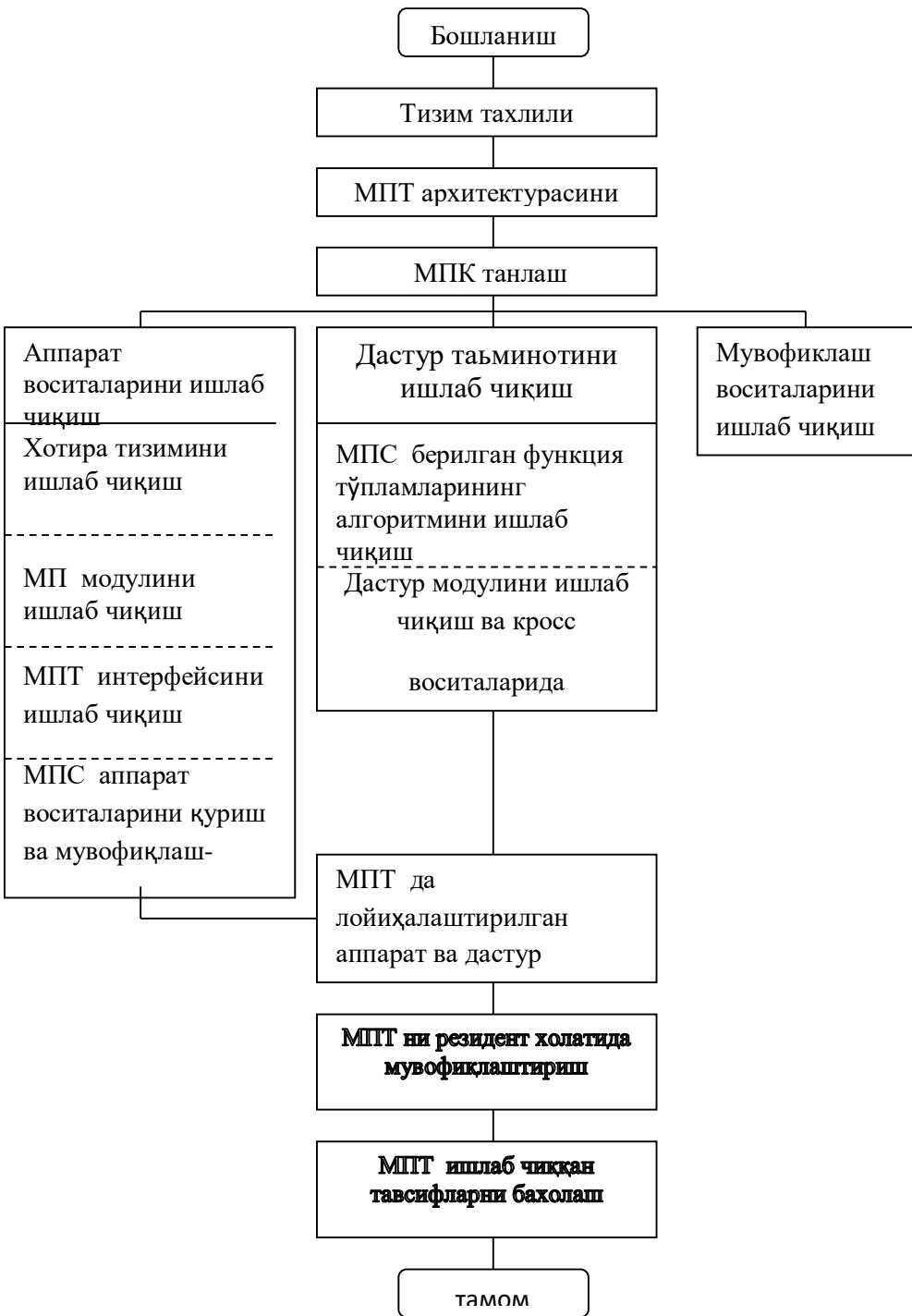1. Даствурий таъминот нуқтаи назаридан МПнинг шундай хоссаларини таҳлил қилиш керакки, булар буйруқлар тўплами ва манзиллаш усуллари, даражалар, умумий таркибдаги регистрлар сони, стек хотира тури, узилишларни қайта ишлаш воситалари ва хоказо микродастур қатламли, секциявий МП учун буйруқлар тизимини танлаш, уларни ишлатиш микродастурини ишлаб чиқиши пайтида микробуйруқ форматини танлаш, кейинги микробуйруқ манзилини шакллантириш механизмини яхши ўрганиб чиқиши, кодларни узатиш такtlари ва узатиш пайтидаги кечикишларни эътиборга олган холларда қийинчилик туғилса, буйруқлар тизимини танлаш лозимdir.



1.1-расм.МП базасида қурилмаларни лойиҳалаштиришнинг асосий босқичлари

2. Тизимили лойиҳалаштиришдан келиб чиқкан холда ўзида МП дан ташқари доимий ва оператив хотира қурилмаси (ДХК ва ОҲК) периферия қурилмалари билан боғлик интерфейс модули, хотирага бевосита уланишини бошқариш, шиналар шакллантирувчиси, буфер регистрлари, тakt генератори, тизим контроллери каби қурилмаларни ўз ичига олган МПТни тахлил қилиш лозим. Қуйида МПТни танлашга таъсир килувчи омиллар (даражалик, буйруқ түплами, манзиллаш қурилмаси, МП архитектураси, микродастурланиш, буйруқ бажариш вақти, серия ва микросхема тўлалиги, хужжатлар ва хоказо) нинг МПТни ишлаб чиқишига таъсири келтирилади.

3. Дастур таъминотини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш нуқтаи назаридан белги тилидан иккилик обьекти, кодга ўтказувчи транслятор, ва нархи сезиларли даражада ошар эди.

МПТ аппарат воситаларини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш босқичи билан бир вактда бажарилаётган МПТ дастур таъминотини ишлаб чиқиш босқичини кенгрөк кўриб чиқамиз. Ушбу босқичлар нихоясида аппарат ва дастурий воситаларнинг интеграцияси ва МПТ нинг резидент холатида ишга тушириш бажарилади.

Умумий хоссалар қўйидагиларни ўз ичига олади:

- ✓ тизим ечиши лозим бўлган муаммонинг аниқ қўйилишини,
- ✓ -резидент дастур таъминоти – хизматчи дастурлар тўпламининг истеъмолчининг устувор дастури ишлатадиган Микро ЭХМда қурилишини,
- ✓ аппарат қурилмалари ва ташқи сигналлар рўйхатини,
- ✓ дастурий модуль алоқаларининг шархини,
- ✓ ташқи қурилмага қаратилган интерфейс тизимининг тўлиқ шархини,
- ✓ истеъмолчига кириш ва чиқиш кўрсаткичлари шархи берилган қўлланмани олади.

Кўпчилик МПТларнинг ишлатилиши анча мураккаб муаммоларнинг ечилиши билан боғлик. Шунинг учун умумий муаммонинг бир неча майда ва бошқарилувчи бўлакларга бўлиш мақсадга мувофиқ. Ҳар бир бўлакнинг дастурий қурилмаси блок ёки модуль дейилади.

Мураккаб блоклар шу даражада субблокларга бўлинадики, ҳар бир субблок ишлаш алгоритми етарлича соддалаштирилган бўлсин. Бундай усул тепадан пастга қараб лойиҳалаштириш дейилади.

Асосий блоклар функционал хоссалардан ажратиб олинади ва бошқарув (асосий дастур) блокининг ташқи қурилмалари интерфейс блокини, танаффусларга таъсирчанлик блокини, турли кўрсаткичларни алмаштириш блокини, кириш-чиқиш блокини уз ичига олади.

Кириш ва чиқиш қийматларининг форматини, оралик ва якуний натижа форматини, кўрсаткичларнинг хотирада жойлаштириш усулини танлай билиш ва кайдлаш лозим.

Кўрсаткичларни массивлар жадвали, руйхатлар ва хоказолар ёрдамида кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқ.

Кўрсаткичларни тўғри ташқил қилиш дастурнинг узунлигини қисқартиришга ва бажарилиш вақтини камайтиришга ёрдам беради.

Функционал блоклар ажратилгандан сўнг танланган МП га мосланган алгоритмлари ишлаб чиқилади.

МП хусусиятларини аниқлайдиган махсус хотира, ишчи хотира, стек, кириш-чиқиш қисм дастури, буфер худудларидан параметрларни узатиш учун умумий худудлар, кириш-чиқиш ишлатилган холда хотира порtlари, тизим дастурлари учун резидент хотира.

Хотира областларини адресларни дешифрация қилиш ва уларни ўзгартиришни осонлаштириш учун уша бетга жойлаштириш мақсадга мувофиқдир.

Оддий дастурларнинг ишга туширилиши тугатгач, кейинги босқич қисм дастурларга, ва шу тариқа асосий дастургacha ўтиб борилади. Ишга тушириш дастурнинг ишчи холатида текширувчи функционал тест билан тугайди. Айрим холларда бундай тест ўз-ўзини текширувчи қурилма тариқасида дастур ичига киритилиши мумкин. Лойиҳалаштиришнинг ҳар бир босқичида ишлатиладиган махсус ёрдамчи воситалар мавжуд ва уларни айримлари тизим ишлаб чиқариш, МП ни ишлатишдан ташқил топган дастурий таъминот тизимини бирлаштиришда фойдаланилади.

1.5.1 Микропроцессорни пайдо бўлиш сабаблари, ривожланиш тарихи.

ЭҲМни Микропроцессор [МП] асосида қурганимизда ЭҲМ баҳоси аввалги қурилган ЭҲМга нисбатан 1000—10000 марта, ўлчов катталиклари эса (2 -3)*10000 марта камаяди.

Микропроцессорларни қўллаш ўлчагич қурилмаларни “интеллектуал” қурилмаларга айлантиради. Бу қурилмалар ўлчанаётган маълумотларни керакли бўлган даражада математик қайта ишлов ўтказишга қодирдир, ҳамда уларни инсонга қулай бўлган қўринишда чиқариб берадилар.

Одатда ўлчавчи қурилмалар маълумотларни ўлчаш жараёнида система билан боғланмаган қўринишда бажарадиган бўлса, МП маълумотларни тўлиқ (комплекс) қайта ишлашни таъминлайди.

Агарда МП маълумотларни ўлчагич системасининг битта звеноси сифатида бўлса, МП маълумотларни тўлиқ қайта ишлаши мумкин ёки бир қисмини қайта ишлаб, тўлиқ ҳисоблаш масаласини маълумотларни ўлчагич системасига қолдиради.

МП ўлчанаётган катталикларни математик қайта ишлашдан ташқари асбобларнинг керакли элементларини улайдиган (узадиган), буйруқ, хабарларини қабул қиласидиган, чиқищдаги катталикларни узатадиган ва шунга ўхшаш бошқарувчи қурилмалар вазифасини хам бажаради.

Маълумотларни ўлчаов техникасида, телемеханикада, телебошқариш ва телеростлаш системаларида электрик ва ноэлектрик бўлган катталикларни ўлчаганда МП қуидаги асосий вазифаларни бажаради:

1. Ўлчаш чегараларини автоматик равишда белгилаш, аддитив ва мультиплектив хатоликларни тузатиш;
2. Ўзгарувчан ва ўзгармас токларни таққословчи қурилмаларда тенглаш жараёнини автоматик равишда бошқариш;
3. Қийматларни бирламчи қайта ишлаш, энг катта қийматдан ўзгаришини аниқлаш, чегара шартларига яқинлашиш вақтларини (нуқталарини) аниқлаш, максимум — минимум (энг катта ёки энг кичик) нисбатларини ҳисоблаш, доимий қийматларга кўпайтириш ва бўлиш;


4. Статик қийматларни қайта ишлашда аник вақт оралиғида текширилаётган катталикларнинг ўртача қийматини аниқлаш;
5. Вариацияларни, дисперсияларни, ўртача квадрат қиймат ва бошқаларни ҳисоблаш;
6. Қилинаётган сарфларни ҳисоблаш, термоэлементларнинг ноцизиқли тавсифини ҳисобга олган ҳолда уларнинг ҳароратини ҳамда атрофмұхит ҳароратини аниқлаш;
7. Қурилмаларнинг функционал түгунларини (узелларини) диагностика қилиш, ўлчаш ўтказищдан илгари мураккаб қурилмаларнинг асосий түгунларини ишчанли ишлашини, ёки ишламаётганини аниқлаб, уларни тест орқали қайд этувчи қурилмага чиқариб бериш;
8. Алоҳида вазифани бажараётган ўлчовчи ўзгартиргич түгуннинг ишлашини бошқариш, жумладан, узлуксиз ракамли ўзгартиргич (УРҮ) ва бошқаларнинг ишлашини;
9. Берилган программа асосида ташқи ва қўшимча блоклар билан биргаликда ўлчаш жараёнини буткул бошқариш;
10. Телемеханика қурилмаларида оддий ва ҳимояланган коддарни ташкил этишда, уларни текиришда, маълумотли ва ҳал қилувчи тескари улашларни ташкил этишда;
11. Программа асосида ишлайдиган, соддалашган ТМ системасини қуришда ва шунга ўхшаш ҳолларда.

1.5.2 Микропроцессор нима?

Микропроцессор — бу функционал туталланган, программа орқали бошқариладиган қурилмадир. МП арифметик логик қурилмадан, бошқарувчи қурилмадан, ички регистрлар ва интерфейс воситаларидан (АЛҚ, БҚ, регистрларни бир —бири билан ва ташқи аппаратлар билан боғлайдиган шиналардан) тузилган.

МП электрон элементлари юқори интеграцияланган битта ёки бир қанча интеграл схемада тайёрланган қурилмадир.

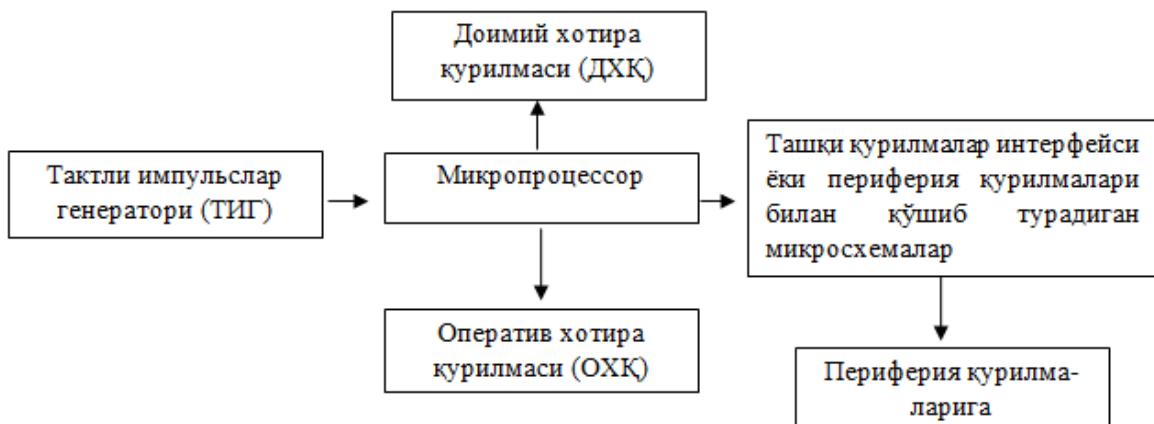МП танланган қатор буйруқлар ёрдамида маълумотларни арифметик мантикий қайта ишлашини амалга оширади, хотира қурилмасига кириш — чиқиш ва бошқа ташқи қурилмаларга мурожаат қиласи (1 — расм).



1-расм. МП системасининг соддалаштирилган схемасининг кўриниши

МП да "Микро" сўзи процессорнинг схемасини юқори интеграцияланганлигини билдиради. МП оддий процессорларга нисбатан нархининг пастлиги, энергияни кам истеъмол қилиши, юқори даражада мустаҳкамлиги билан фарқ қиласи.

Оддий процессорлар кичкина ва ўрта даражадаги интеграция — ланган интеграл схемаларда бажарилган. Аникроқ қилиб айтганда, МП бу программалаштириладиган ёки созланадиган КИС, ёки аникроғи мантиқий функциялари программалаштириладиган КИС. МП қийматларни бошқараоладиган, маълумотларни қайта ишлайо — ладиган ва бошқа вазифаларни амалга ошираоладиган курилмадир. Шу туфайли у универсал КИСга айланди.

Катта интеграл схемали МПга хотира қурилмаси, интерфейс ва кириш—чиқишни. бошқарувчи бир нечта алмашувчи платалардан бирига битта ёки бир нечта КИС жойлаштириб туталланган бошқарувчи қурилма ёки берилган қийматларни қайта ишлайдиган контроллер олинади.

Микропроцессор компьютернинг энг асосий қурилмаси хисобланади. У асосий арифметик ва мантиқий операцияларни, хисоблаш жараёнини бажаради ва компьютер барча қурилмаларининг ишини бошқаради. (CPU – Central Processing Unit).

Марказий процессор узида куйидагиларни мужассамлаштирган:

- ✓ арифметик – мантиқий қурилма;
- ✓ берилган ва адреслар шинаси;
- ✓ регистрлар;
- ✓ буйруқлар хисоблагиchi;
- ✓ КЭШ (жуда тезкор хотира 8 – 512 КВ);
- ✓ ўзгарувчи нуктали сонлар математикаси сопроцессори.

Замонавий процессорлар микропроцессор куринишида ишлаб чиқилади. Физик жихатдан микропроцессор бир неча мм^2 да майдондан иборат кичкина тугри туртбурчак шаклидаги кремний кристалидан ясалган калинлиги жуда кичик булган пластинкадан иборатdir. Ушбу пластинка процессорнинг барча функцияларини бажаради. Кристалл пластинка одатда пластмасса ёки керамикандан ясалган ясси корпусга жойлашади ва металл штикерларга олтин утказгичлар билан bogланади. Хисоблаш системасида бир неча параллел ишлайдиган процессорлар булиши мумкин. Бу системалар куп процессорли деб аталади. Энг биринчи микропроцессор 1971 йилда Intel (АКШ) фирмасида ишлаб чиқарилган ва у микропроцессор – 4004 деб аталган. Хозирги пайтда юзлаб хилдаги микропроцессорлар ишлаб чиқарилган лекин уларнинг энг машхурлари Intel ва AMD.

1.5.3 Микропроцессорнинг тузилиши.

Бошқариш қурилмаси - функцияси буйича шахсий компьютернинг энг мураккаб қурилмаси хисобланади. У машинанинг барча блокларига етказиладиган бошқариш сигналлари қайта ишлайди.

Буйруқлар регистори - буйруқлар коди сақланадиган регистор. Бу ерда бажариладиган операция ва операндлар манзили жойлашади. Буйруқлар

регистори микропроцессорнинг интерфейсли қисмда жойлашади. У буйруқлар регистри блоки деб аталади.

Операциялар дешифратори - ушбу мантикий блок буйруқлар регистридан келадиган операция кодига мос чиқиш йўлини танлайди.

Микродастурларни доимий сақлаш қурилмаси (ПЗУ) - ўз ячейкаларида бошқаруви сигналларни саклайди. Ушбу импульслар ШК блокларидағи бўладиган ахборотни қайта ишлаш операцияларни бошқаради. Импульс операциялар дешифратори танлаган операция кодига мувофик. Доимий хотира қурилмасидан керакли сигналлар кетма-кетлигини ўқиб олади.

Берилганлар, адреслар, инструкциялар кодли шиналар - микропроцессорнинг ички шина қисми. Умуман олганда бошқариш қурилмаси қуидаги асосий процедураларни бажариш учун керакли сигналларни яратади.

- ✓ Счётчик-регистрдан дастурнинг кейинги буйруқлари жойлашган оператив хотира ячейкаларини танлаш;
- ✓ Оператив хотира ячейкаларидан кейинги буйруқ кодини танлаш ва буйруқлар регистрига танланган буйруқни юбориш;
- ✓ Операция коди ва танланган буйруқни қайта шифрлаш;
- ✓ қайта шифрланган кодга мос доимий хотира ячейкаларидан бошқариш импульсларини ўқиш ва блокларга юбориш;
- ✓ буйруқлар регистри ва микропроцессор регистрларидан операндларнинг ташкил этиш адресларини ўқиш;
- ✓ операция натижаларини хотирага ёзиш;
- ✓ дастурнинг кейинги буйруги адресини аниқлаш;

1.5.4 Микроконтроллерлар ҳақида умумий маълумотлар.

Микроконтроллер (ингл. MicroController Unit, МСУ) — электрон қурилмаларни бошқаришга мўлжалланган микросхема. Одатдаги микроконтроллер ўз ичига процессор ва приферия ускуналари, ОХ (оператив хотира) ва ДХ (доимий хотира) олиши мумкин. Оддий масалаларни бажара оладиган якка кристалли компьютер деб аташ ҳам мумкин. Замонавий электроникани микроконтроллерларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Коинотдаги сунний йулдошлардан тортиб кундалик ҳаётда хар куни фойдаланадиган жихозлар ҳам микроконтроллер асосида ишлади.

Яккаистали микро-ЭҲМ учун биринчи патент 1971 йил Американинг "Texas Instruments" ходимлари М. Кочерн ва Г. Бун ларга берилган. Уларнинг таклифи бир кристалда нафақат процессор, балки хотира ва киритиш-чиқариш ускуналарини ҳам жойлаштириш эди.

Американинг Intel фирмаси томонидан 1976 йили "I8048" микроконтроллерини ишлаб чиқарди. Шу йилнинг ўзида Intel навбатдаги "I8051" микроконтроллерини ишлаб чиқаради. Приферия ускуналарининг туплами, ташқи ва ички дастурлаш хотирасини танлаш имконияти ва қулай нархи билан тез орада электроника бозорида мувафақият қозонди. Технология нуқтаи-назаридан I8051 микроконтроллери ўз вақти учун жуда мураккаб ускуна ҳисобланади - кристаллда 128 минг транзистордан фойдаланилган, бу


ўз навбатида 16-разрядли I8086 микропроцессоридаги транзисторлар сонидан 4 баравар кўпроқ.

Хозирги кунда I8051 микроконтроллери билан мос 200 ҳилдан ортиқ турлари мавжуд, уларни ва микроконтроллерларни бошқа кўплаб турларини 20 дан ортиқ компаниялар ишлаб чиқарди. Микроконтроллерлар ичида энг оммалашганлари 8-битли “Microchip Technology” фирмасининг ПИС ва “Atmel” фирмасининг АВР, 16-битли “TI” фирмасининг MPS 430, ҳамда АРМ фирмасининг АРМ архитектураси.

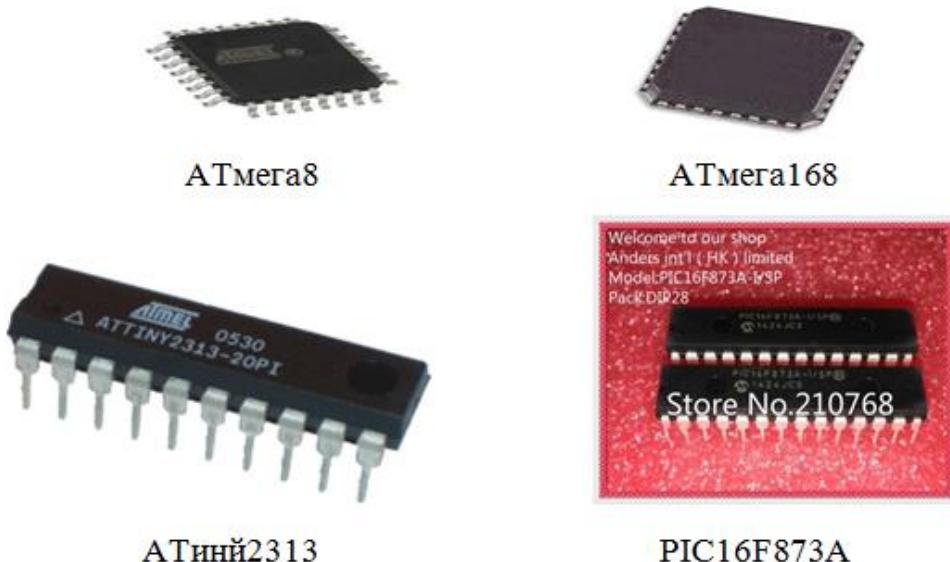1.5.5 Хусусияти ва қўлланилиши.

Микроконтроллерларни оддий микросхемалардан фарқи, улар ичига ишлашини белгилаб берадиган дастур юкланмаган бўлса ҳеч нарсага яроқсиз кристал бўлагига айланиб қолади, шу билан бирга микропроцессорлардан фарқи ягона кристалдаишашибга тайёр тизим жойлаштирилган.

Микропроцессор ишлаши учун ташки хотира, бошқа ускуналар билан маълумот алмашиш учун маълум прифериляр уланиши керак, микроконтроллер таркибида эса асосий зарур буладиган модул ва ускуналар мавжуд. 1-расмда баъзи микроконтроллерларнинг ташки куриниши тасвирланган:



1-расм. Микроконтроллерларнинг ташки куриниши.

Ускуналарда ихтисослашган микросхемалар урнига микроконтроллер қуллашнинг авзаллиги, ташки элементлар сони камлиги(бази ҳолларда умуман ташки элементлар уламаса булади), ускуна ишлашига талаблар узгарганида схемотехникаси деярли узгармаслиги ва микроконтроллер таркибидаги дастурни узгаририш билан масала ечилиши, натижада якуний ускуна нархи арzonлигига.

Олдин айтиб ўтганимиздек микроконтроллерларнинг жуда кўп турлари мавжуд ва уларнинг қулланилиши турган масалага бοглик. Турли датчиклардан маълумот йигиш, бошқарув буйруқларини узатиш, юқори

муракабликдаги ҳисоб-китоб зарур бўлмаган жараёнларда 8 битли микроконтроллерлардан фойдаланилади. Жараёнлар муракаблиги ва тезкорлигига талаблар ошгани сари танланаётган микроконтроллерларга қуиладигам талаблар ҳам ошади, вазиятга қараб 16 ва 32 битли контроллерлар қулланилиши мумкин. Жараёнлар ичидаги энг ресурсаталаб амаллар бу сигналларни қайта ишлаш алгоритмлари, товуш, видео ва бошқатурдаги сигналларни қайта ишлашда маҳсус ДСП контроллерлари қулланилади.

Микроконтроллер — электрон қурилмаларни бошқаришга мўлжалланган микросхема. Одатдаги микроконтроллер ўз ичига процессор ва периферия ускуналари, ОХ(оператив хотира) ва ДХ(доимий хотира) олиши мумкин. Оддий масалаларни бажара оладиган якка кристалли компьютер деб аташ ҳам мумкин. Замонавий электроникани микроконтроллерларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Коинотдаги сунъий йулдошлардан тортиб кундалик ҳаётда хар куни фойдаланадиган жихозлар ҳам микроконтроллер асосида ишлайди.

1.5.6 FLASH дастурлаш хотираси

Хотира дастури дастурда ишлатиладиган кодларнинг ва ўзгармас, яъни константа маълумотларни сақлаш учун мўлжалланган. FLASH дастурлаш хотирасидан маълумотларни ўқиш ва ёзиш аналогик тарзда энергияга боғлиқ бўлмаган EEPROM маълумотлар хотирасидаги маълумотларни ўқиш ва ёзиш каби амалга оширилади ва улар қуйида мухокама қилинади. FLASH хотирадан дастурни ёзиб олиш дастур-тузатувчи PICkit 2 ёрдамида амалга оширилади, бунинг учун микроконтроллернинг учта киритмаси ишлатилади: PGD – маълумотларни киритиш, PGC – синхронлашни киритиш ва PGM – паст кучланишли дастурлаш режимини танлашни киритиш.

PIC16F873A микроконтроллерининг дастурлаш хотира картаси 2-расмда келтирилган

D13	D0	
Вектор сброса		H'0000'
.....		
Вектор прерываний		H'0004'
		H'0005'
Страница 0		H'07FF'
		H'0800'
Страница 1		H'0FFF'
Слово конфигурации		H'0207'


2-расм. FLASH хотира дастурининг тузилиши

Оператив хотира маълумотлари – рўйхатланган файл

Оператив хотира маълумотлари микроконтроллер ишлаётган малумотларни сақлаш учун мўлжалланган.

Маълумотларни ўқиш ва ёзиш маълумотлар хотирасида микроконтроллернинг ўзида ихтиёрий буйруқни бажаришда ишлаб чиқилади, амалда умумий ёки маҳсус тайинланган регистрлар сифатига эга бўлади. Маълумотлар хотирасига икки хил усул билан мурожаат қилиш мумкин: бевоита ва билвосита. Бевосита адреслашда адрес ячейка хотираси тўғридан-тўғри операнда буйруқларида кўрсатилади. Билвосита адреслашда ҳақиқий адрес ячейка хотираси FSR регистр адресига жойлаштирилади, буйруқнинг ўзида эса жисмонан амалда бўлмаган INDF регистри операнда сифатида кўрсатилади. Ҳамма хотира қурилмалари умумий ва маҳсус танланган регистрлар орасида тўртда банкка бўлиниб тақсимланади. Биринчи 32 та ячейка ҳар бир банкдаги MTR остида заҳираланади, 96 ячейка эса 0-банкда ва 1-банкда УТРни банд қиласи. STATUS регистрининг мос разрядларининг ўзгаришлари орқали фаол банкни танлаш амалга оширилади: RP0 ва RP1 бевосита адреслашда, ёки IRP билвоситада.

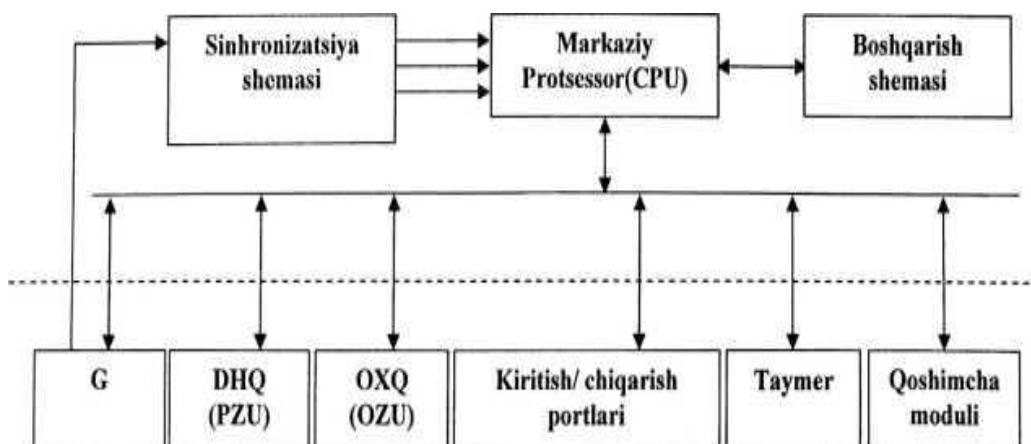Оператив хотира маълумотлари картаси 3-расмда келтирилган



3-расм. МК модулли ташкил этилиш схемаси.

Таъкидлаш керак MTRга мурожаат қилишда дастурда уларнинг ҳақиқий ўн олтилик адресининг йўлини кўрсатиш мумкин, шундай уларнинг ҳарфий белгиларининг йўлларини ҳам кўрсатиш мумкин. Оҳиргии ҳолатда дастурнинг бошланғич матнига Ассемблернинг #include<16f873a.inc кўрсатмасини фаоллаштириш зарур, берилган микроконтроллер учун уланган файлларнинг ҳарфий ифодалари ва сон қийматлари мос келиши тушиши керак. MTRнинг ҳарфий белгиларини алоҳида битларда ифода қилиш мумкин.

1.5.7 Микроконтроллернинг процессорли ядросининг структураси.


Модулли принципда қурилганда, битта оиласа мансуб бўлган МК ҳаммаси бир хил ядроли процессорли бўлади. Бошқа моделдаги МК функционал блоклари эса улардан тубдан фарқ қиласи. Модулли МК структуралли схемаси 3-расмда келтирилган.

- ✓ марказий процессор;
- ✓ адресли, қийматли ва бошқариш шиналаридан ташкил топган ички контроллерли магистрал;
- ✓ МК синхронизация схемаси;
- ✓ МК ишлеш режимини бошқариш схемаси (МК ни истеъмол қилувчи қувватини пасайтириш режимига ўтказиш, бошланғич).

Ўзгарувчан фиинкционал блок ўзига хотира модулларини ҳар хил тип ва ҳажмдагилами, киритиш/чиқариш портлари, тактили генераторлар модули (Γ), таймерлами ўз ичига қамраб олган. Содда микроконтроллерларга қараганда узилишлами қайта ишлайдиган модул процессор ядросининг таркибиға киради. Мураккаблашган МК ўзида алоҳида ривожланган имкониятли модулни қамраб олади. Ўзгартирладиган функционал блок таркибиға қуидаги қўшимча модуллар кириши мумкин: кучланиш компаратори, аналог рақамли ўзгартиргич ва бошқалар. Ҳар бир модул МК таркибидан ишланиш учун ички контроллерлар магистрални (ИКМ) протоколини ҳисобга олган ҳолда лойиҳаланади. Ушбу ёндашиб бир оиласа мансуб бўлган ҳар хил структурални МК лами яратиш имкониятини беради.

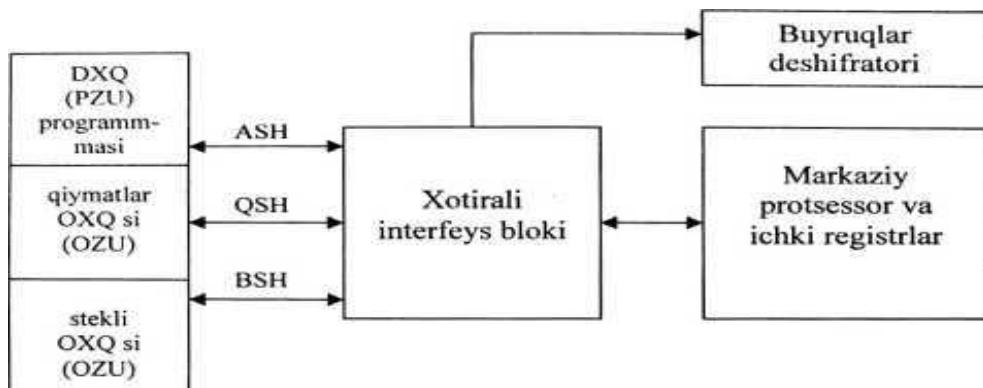1.5.8 Фон-Нейман архитектураси асосидаги МК

Фон-Нейман архитектурасининг асосий хусусиятига унинг умумий хотирасини программалар ва маълумотлами сақлаш учун ишлатилишидадир, унинг архитектураси қуидаги бу расмда келтирилган (4-расм).




4- Расм. МПС структураси Фон-Нейман архитектураси асосида.

Фон-Нейман архитектурасининг асосий устунлиги MPS курилмаларининг соддалаштирилиши, чунки унда фақат битта умумий хотирага мурожаат қилиш амалга оширилади. Бундан ташқари, хотиранинг ягона кенглигининг ишлатилиш ресурсларини программалар ва маълумотлар кенгликлари орасида оператив қайта жойлаштириш имконини беради. Бу эса ишлаб чиқарувчининг дастурий таъминоти нуқтаи назаридан MPS эгилувчанлигини деярли оширади. Стекнинг умумий хотирада жойлаштирилиши унинг ташкил этувчиларига дастурлашни енгиллаштиради. Шунинг учун, Фон-Нейман архитектураси универсал компьютерлар, шунингдек шахсий компьютерларнинг ҳам асосий архитектураси бўлгани ҳам тасодиф эмас.

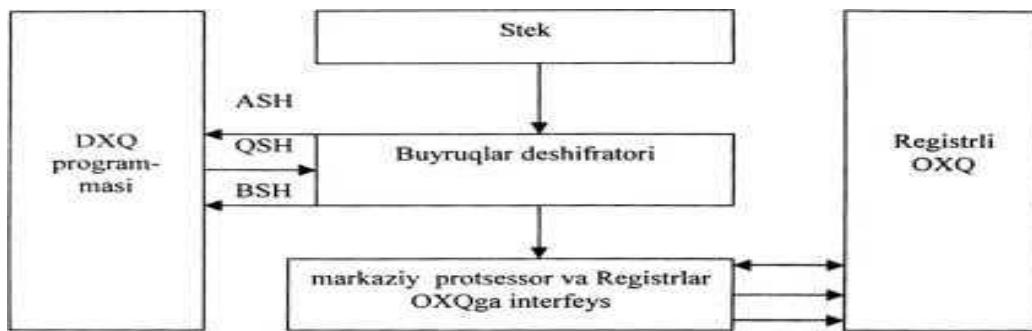1.5.9 Гарвард архитектураси асосидаги МК

Гарвард архитектурасининг асосий хусусиятига, унинг алоҳида адресли фазаларини буйруқлар ва маълумотларни сақлаш учун ишлатилиши киради.(5- расм)



5 – расм. Гарвард архитектурали MPS структураси.

Гарвард архитектураси 70-йиллар охиригача МК ишлаб чиқарувчилари унинг автоном система бошқарувида катта қулайликларини борлигини тушунмагунларигача деярли ишлатилмаган.

Гап шундаки, MPS ишлатилишининг тажрибасига қараганда, ҳар хил обеъктлами бошқариш учун кўпгина бошқариш алгоритмларини амалга ошириш учун Фон- Нейман архитектурасининг эгилувчанлиги ва универсаллик каби қулайликлари катта аҳамиятга эга эмас. Ҳақиқий бошқарув программаларининг анализи кўрсатдик, МК маълумотларининг оралиқ натижалами сақлаш учун ишлатиладиган керакли хотира ҳажми, қоида бўйича талаб қилинган программа хотира ҳажмидан 1-тартибга кам бўлади. Бундай шароитларда ягона адресли фазани ишлатилиш операндларини адреслаш учун разрядлар сонини ўсиши ҳисобига буйруқлар форматини ўсишига олиб келинган. Алоҳида ҳажми бўйича катта бўлмаган хотира маълумотлари буйруқлар узунлигининг қисқаришига ва хотира маълумотлари ичидан инфомацияни қидиришни тезлаштирилишига сабаб бўлган.

Бундан ташқари, Гарвард архитектураси Фон-Нейманнига қараганда параллел операциялами амалга ошириш мумкинлиги имкониятини борлиги ҳисобига программалами юқори тезликда бажарилишини таъминлайди.

Кейинги буйруқни танлаш олдингисини бажариш билан бир вақтнинг ўзида рўй бериши мумкин ва буйруқларни танлаш вақтида протсессоми тўхтатиш шарт эмас. Операциялами амалга оширишнинг бу усули бир хил тактлар сони ичida ҳар хил буйруқлами бажарилишини таъминлашга йўл қўяди. Бу эса цикллар ва программаламинг критик участкаларини бажарилиш вақтини нисбатан осонроқ аниқлаш мумкинлигини беради. Кўпгина такомиллашган 8-разрядли МК ларни ишлаб чиқарувчилар Гарвард архитектурасини ишлатади. Бироқ, Гарвард архитектураси айрим программа протседураларини амалга ошириш учун етарлича эгилувчан эмас деб ҳисобланади.

1.5.10 Командалар тизими

Ҳар бир команда битта 14 - разрядли сўздан иборат бўлиб, команда типини аниқловчи код операция (OPCODE) дан ва команда операциясини

аниқловчи бир ёки бир неча операндлардан ташкил топади. Командаларнинг тўлиқ рўйхати 1 таблитцада келтирилган.

Аккумулятор типидаги командалар ортогонал (симметрик) бўлиб, учта асосий группага бўлинади:

- ✓ Байт устида амал бажарувчи командалар;
- ✓ Бит устида амал бажарувчи командалар;
- ✓ Бошқариш командалари ва константалар билан амал бажарувчи командалар.

Қуидаги жадвалда PIC16f873A микроконтроллерининг асосий характеристикалари кўрсатилган :

1-жадвал.

Микроконтролёрларнинг хоссалари:	Паст энергия истеъмоли характеристикалари:
Такт генераторининг ички ва ташқи режимлари	Энергия таъминоти режими: - 100нА @ 2.0В (тип.)
- Прецизион ички генератор 4МГц, нобарқарорлик +/- 1% - энергия тежовчи ички генератор 37кГц - кварт ёки сопол резонаторни улашучун ички генератор режими SLEEP энергия тежовчи режим	Иш режими: - 12МКА @ 32кГц, 2.0В (тип.) - 120МКА @ 1МГц, 2.0В (тип.)
PORTE чиқишиларида дастурланадиган тортиладиган резисторлар	ТМР1 таймери генратори: - 1.2МКА, 32кГц, 2.0В (ўқишинга ким халакит берди)
Алоҳида генераторли WDT қуриқлаш таймери	Кўриқлаш таймери: - 1МКА @ 2.0В (тип.)
Паст вольтли дастурлаш режими (ISSP) (икки чиқишдан фойдаланган ҳолда) кетма-кетлик порти орқали платада дастурлаш	Икки тезликли ички генератор: - 4МГц ёки 37кГц старт тезлигини танлаш - SLEEP режимидан чиқиш вақти 3МКс @ 3.0В (тип.)
Дастур коди ҳимояси	Периферия:
BOR тармоқ кучланиши пасайиши бўйича тушириш	Индивидуал йўналиш битлари билан киритиш\чиқаришнинг 16 канали
POR тармоқ ёқили бўйича тушириш	Ёргулук диодларини бевосита улаш имКонини берувчи оқиб келиш\оқиб кетиш портларининг кучли нуқтали схемалари
PWRT тармоқ ёқилишидаги таймер ва OST генераторини ишга тушириш таймери	Аналог компьютерлари модули:
2.0В дан 5.5В гача тармоқ кучланишининг кенг диапазони	- икки аналог компюутнер
Саноат ва кенгайтирилган ҳарорат диапазони	- таянч кучланишининг ички дастурланиш манбай
	- таянч кучланишининг ички ва ташқи манбай

<p>FLASH/EPROM катакларининг юқори чидамлилиги</p> <ul style="list-style-type: none"> - FLASH дастурлар хотирасининг ўчириш\ёзиб олиш 100000 цикли - EPROM дастурлар хотирасининг ўчириш\ёзиб олиш 100000 цикли - FLASH/EEPROM хотира > 100 йил маълумотларни сақлаш даври 	<p>- компьютерларнинг чиқишлари микроконтролёр чиқишларига уланган бўлиши мумкин</p> <p>TMR0: 8-разрядли таймер/предделители билан дастурланадиган хисоблагич</p> <p>TMR1: 16-разрядли таймер/счетчик ташқи генератор билан</p> <p>TMR2: 8-разрядли таймер/предделатли ва постделатли хисоблагич</p> <p>SSR модуль:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эгаллашга рухсат 16 бит - қиёслаш рухсати 16 бит - 10-разрядли SHIM <p>Адресланган USART модуль</p>
--	--

азорат саволлари

1. Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш деганда нимани тушинасиз?
2. Технологик жараён нима?
3. Микропроцессор нима?
4. Микроконтроллерлардаги хотира қурилмалари ва уларнинг турлари.
5. Фон-Нейман архитектурасининг асосий устунлиги нимада?
6. Гарвард архитектурасининг Фон-Нейман архитектурасидан фарқи нимада?

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ганиев С.К. «Электрон хисоблаш машиналари ва системалари»
2. Маъруза материаллари “Автоматиканинг микропроцессорли воситалари” доценти Ўлжаев Эркин
3. Accambler.
4. Нешумова.К.А. Электронные вычислительные машины и системы.
5. Знакомтесь Компьютер. Издательство «МИР». 2005.
6. www.referat.ru

**2-мавзу: Вертувал моделлаштириш дастури “Multisim”
моделлаштириш дастури. Даастурда турли қийинликдаги схемалар йиғиш
ва моделлаштириш.**

Режа

1. Кириш, Multisim ҳақида умумий тушунчалар.
2. Multisim дастурий комплекси ва унинг дастурий комплексининг қисқача тавсифи.
3. Моделлаш дастурининг таркиби.
4. Multisim дастурининг интерфейси.

Таянч сўзлар: Вертувал моделлаштириш, Multisim, кибернетика, автоматика, ишлаб чиқариш жараёни, технологик жараён, бошқариш, ростлаш, регулятор, ЭҲМ, компьютер, микропроцессор, команда, алгоритм, операция, принцип

2.1. Кириш, Multisim ҳақида умумий тушунчалар.

Электротехника ва электроникани ўрганишда синаш ва тажрибалар ўтказиш зарурлиги ҳеч кимда шубҳа уйғотмайди. Лекин уларни ўтказиш жиддий қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин (айниқса ҳозирги вақтда). Яхши ўқув лабораторияси замонавий ўлчов жихозларига ва уларни ишчи ҳолатда сақлаб тура оладиган малакали ходимларга эга бўлиши керак. Ўқув юртлари учун бундай лабораторияни ушлаб туриш қийин масаладир.

Кейинги қирқ йил ичида электр ва электрон схемаларни ҳисоблаш воситалари тезлик билан ўзгариб борди. Бундай восита сифатида 70-йилларнинг бошида фойдаланилган логарифмик линейканинг ўрнини 70-йилларнинг иккинчи ярмида калкуляторлар ва мини ЭҲМ лар эгаллай бошлади. Мини ЭҲМ ларнинг ўрнига 80-йилларнинг ўрталарига келиб ҳисоблаш қувватлари ва имкониятлари узлуксиз ортиб бораётган персонал компьютерлар (ПК) қўлланила бошланди. Электрон схемаларнинг таҳлили бўйича ПК ларнинг дастурий таъминоти фақат ҳисоблашларнинг алгоритмлари ва сонли таҳлил усулларини ривожлантириш ёъналишидагина емас, балки ҳар хил турдаги схемалар (аналогли, рақамли, рақамли-аналог, импулс ва бошқалар) билан тажрибалар ўтказиш учун виртуал муҳитни яратиш имкониятини берувчи фойдаланувчи учун қулай интерфейсни яратиш ёъналишида ҳам ривожланди.

Алоҳида таъкидлаш керакки, ПК нинг фойдаланувчи интерфейсини яратиш соҳасидаги ютуқлар шу даражада таъсирлики, улар схемаларни тадқиқ қилишга бўлган услубий қарашнинг кескин ўзгаришига олиб келди. Персонал компьютердан фойдаланиш анъанавий ўқув лабораторияларига алтернатив - виртуал лабораторияларнинг яратилишига олиб келди. Виртуал лаборатория, умуман олганда, тадқиқотчининг реал лабораториядаги ҳаракатларини (ишини) имитация қилувчи интерфейсга эга бўлган сонли ҳисоблаш дастуридир. Юқори тезкорлик ва катта ҳажмдаги хотирага эга бўлган замонавий шахсий компьютерларда ҳисоблашларнинг сонли усуллари ёрдамида мураккаб моделларни ҳам аниқлиги реал обьектларда ўтказиладиган

тажрибаларда олинадиган натижаларнинг аниқлигидан қолишмайдиган аниқликда тадқиқ қилиш мумкин.

Электротехника ва Электроникани ўрганиш жараёни схемаларни таҳлил ва тадқиқ қилиш билан боғлиқ. Ушбу жараённи компьютер максимал даражада йнгиллаштириши керак. Виртуал мұхит компьютерда Электр ва Электрон схемалар устида тажрибалар ўтказиш учун етарли шароитлар яратилган лабораторияни амалга ошириши ва олинадиган натижаларнинг аниқлиги реал шароитларда олинадиган натижалар аниқлигидан қолишмаслиги керак.

Моделлаш реал жараёнга максимал даражади яқинлаштирилган бўлиши, яъни, схемани тузиш, унга ўлчаш асбоблари ва осциллографни улаш, схема элементларининг параметрларини ҳамда ишлаш режимларини ўрнатиш ва натижаларни олиш жараёнларини ўз ичига олиши керак. Фойдаланувчига бундай имкониятларни берувчи дастурлардан бири Multisim дастури – компьютерда виртуал Электрон лаборатория бўлиб ҳисобланади. Унда амперметр, волтметр, мултиметр, генератор ва осциллограф каби таниш асбобларнинг мавжудлиги тадқиқот жараённинг табий ва тушунарли бўлишини таъминлайди.

Дастурнинг таркибида замонавий асбобларнинг мавжудлиги фойдаланувчига оддийдан бошлаб жуда мураккаб тажрибаларни ўтказиш имкониятини беради. Бундай восита ўқитишида идеал бўлиб ҳисобланади, чунки элементлар ва асбоблар бўйича ҳар қандай чеклашларни олиб ташлаш имкониятини беради. Бундан ташқари Multisim дастури реал Электрон ва ўлчаш асбоблари ҳамда схемаларни ишлаш принципларини ўрганиш учун тренажёр вазифасини бажариши мумкин.

Multisim дастурида моделлаш ва натижаларни олиш ўзининг тезкорлиги ва қулайлиги билан ажralиб туради. Лекин тўғри натижалар олиш учун фойдаланувчи дастур билан ишлаш қоидалари ва усулларини ўзлаштирган ва уларни Электрон схемалардаги жараёнларни ўрганиш ва тадқиқ қилиш учун қўллаш кўнималарида эга бўлиши керак.

2.2. Multisim дастурий комплекси ва унинг дастурий комплексининг қисқача тавсифи.

Замонавий электр ва электрон қурилмаларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқиш катта аниқлик ва чуқур таҳлилни талаб қиласди. Бундан ташқари, бажариладиган ишларнинг катта ҳажмга эгалиги ва мураккаблилиги сабабли компьютер технологияларидан фойдаланилади.

Multisim дастурий комплекси электр занжирларни дастурий лойиҳалаш ва имитация қилиш воситаларидан бири бўлиб ҳисобланади. У электр занжирларни ва электрон қурилмаларни лойиҳаловчи корхоналарда ва олий ўқув юртларида қўлланилиши мумкин.

Multisim билан ишлаш компьютер техникаси бўйича чуқур билимларни талаб қиласди. Дастурнинг интерфейсини бир неча соат давомида ўзлаштириб олиш мумкин.

2.3. Моделлаш дастурининг таркиби.

Хозирги вақтда жаҳонда кўплаб компьютерда моделлаш дастурлари кўлланилмоқда. Улар ичидаги ўкув юртларида енг кўп кўлланиладиган дастурлардан бири Interactive Image Technologies firmasining Electronics Workbench Multisim дастуридир.

Компьютерда моделлаш дастурининг таркибий схемаси 1-расмда келтирилган.

Занжир элементларининг маълумотлар базаси кўплаб элементлар - резисторлар, конденсаторлар, ғалтаклар, диодлар, транзисторлар, микросхемалар ва бошқа элементар тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган. Маълумотлар базасидаги ҳар бир элемент ўзининг эквивалент схемаси ва параметрларининг тавсифига эга.

Қурилманинг схемасини киритиш учун маълумотлар базасидан керакли элементлар олинади (чақирилади). Экранда элементнинг шартли белгиси, номи (тури) ва асосий параметрлари ҳосил бўлади. Элементлар бир-бирига симлар билан уланади. Моделлаш дастурида схеманинг ички тавсифи ҳосил қилинади. У схемадаги элементлар, ҳар бир элемент уланган тугунларнинг тартиб рақамлари, ҳар бир элементнинг параметрлари ва тугунларнинг тартиб рақамлари, ҳар бир элементнинг параметрлари ва бошқа зарур қўшимча инфомацияларни ўз ичига олади.


Схеманинг тугунларига тартиб рақамлар автоматик тарзда берилади. Схеманинг корпусига, одатда, 0 тартиб рақами берилади.

Занжир учун тенгламаларни тузиш. Элементларнинг тенгламалари (Ом қонуни) ва уланишларнинг тенгламалари (Кирхгоф қонунлари)га асосан амалга оширилади. Бунда схеманинг ички тавсифи ва элементларнинг эквивалент схемаларидан фойдаланилади. Моделлаш дастуридаги тенгламалар сонини камайтириш учун асосан туғун кучланишлари усули ва контурларнинг токлари усули ишлатилади.

Занжир тенгламаларини тузиш алгоритми жуда содда. Масалан, туғун тенгламаларини тузиш жараёни схема туғунлари (корпусга уланган туғундан ташқари) учун тенгламалар тузиш ва ҳар бир туғунга уланган ўтказувчанликларни ҳисобга олишдан иборат. Контурларни кетма-кет кўриб чиқиш контур тенгламаларни тузиш имконини беради. Тенглама тузиш учун зарур бўлган элементларнинг параметрлари маълумотлар базасидан олинади.

Занжир тенгламаларини ечиш сонли усуллардан фойдаланиб амалга оширилади. Ҳисоблашларни камайтириш учун ҳар хил турдаги сигналлар учун алоҳида ечилади. Кўпчилик ҳолларда занжирлар қуйидаги режимларда ҳисобланади:

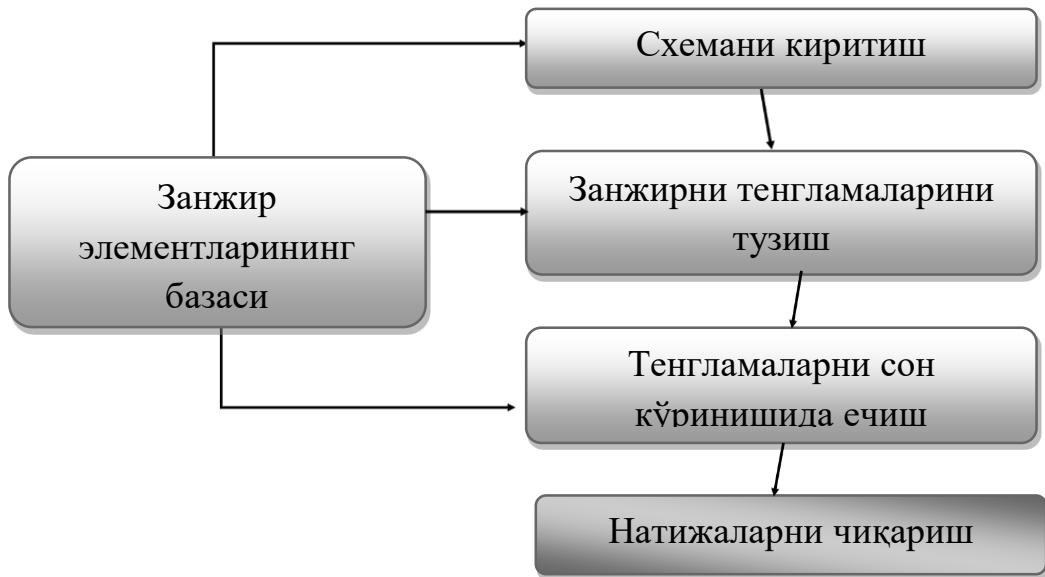- ✓ ўзгармас токда (ДС режими);
- ✓ кичик гармоник тасирларда (АС режими);
- ✓ ўтиш режимида (Транзиет режими);
- ✓



1-расм. Компьютерда моделлаш дастурининг таркибий схемаси

Ўтиш режимида ток ва кучланишлар мураккаб тарзда ўзгариши ва ночизиқли режим юзага келадиган катта қийматларга еришиши мумкин.

Ночизиқли тенгламаларни очишида маълумотлар базасидан элементларнинг ночизиқли характеристикалари ҳам олинади.

Натижаларни чиқариш замонавий компьютерларнинг моделлаш дастурларида график (графиклар, диаграммалар, расмлар ва х.к.) ва матн кўринишида амалга оширилади. Олинган натижаларни монитор экранига, принтерга чиқариш ёки файлга ёзиш мумкин.

2.4. Multisim дастурининг интерфейси.

Multisim (EWB) дастури реал вақт масштабида ишловчи, ўлчаш асбоблари билан жиҳозланган тадқиқотчининг реал иш жойи-радиоэлектрон лабораторияни имитация қиласи. Дастур ёрдамида ҳар қандай мураккабликдаги аналог ва рақамли радиоэлектрон қурилмаларни тузиш, моделлаш ва тадқиқ қилиш мумкин.

Фойдаланувчининг интерфейси меню, асбоблар панели ва ишчи соҳадан иборат (2-расм).

Меню қуидаги компонентларга эга: файллар билан ишлаш менюси (Файл), таҳрирлаш менюси (Редактор), занжирлар билан ишлаш менюси (Вид), схемаларни таҳлил қилиш менюси (Моделирование), ойналар билан ишлаш менюси (Окно), ёрдам файллари билан ишлаш менюси (Справка).

Асбоблар панелида радиоэлектрон схемалар элементларининг тасвиirlари бўлган кнопкалар мавжуд (2.2-расм). Кнопкалар босилганда уларга мос бўлимлар очилади, масалан, диоднинг тасвири босилса диодлар бўлими очилади.


Дастурнинг бош ойнаси 2-расмда келтирилган. Кўриниб турганидек, дастур стандарт интерфейсга эга.

Командалар менюси ойнаси дастур ойнасининг юқори қисмида жойлашган.

Схема ойнаси дастур ойнасининг марказий қисмини эгаллайди. Ушбу ойнада электр занжирлар ҳосил қилинади ва уларга керакли ўзгартиришлар киритилади.

Белгилар (иконалар) ойнаси схема ойнасининг юқори қисмида жойлашган. Юқори қатордаги белгилар меню командаларини қайтаради.

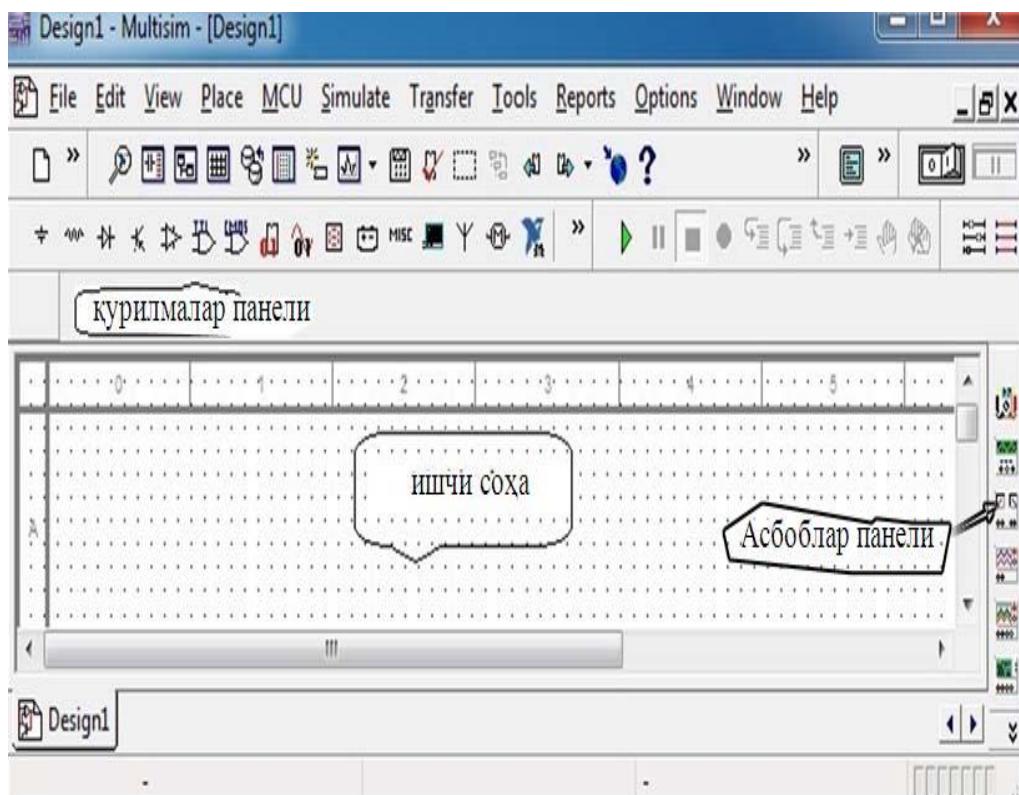Кейинги, яъни схема ойнасининг юқорисида жойлашган белгилардан занжирга уланувчи элементлар ва ўлчаш асбобларини танлаш учун фойдаланилади. Диодларни (Диоды) ва ўлчаш асбобларини (Инструментарий) танлаш ойналари 1-расмда кўрсатилган.



2-расм. Multisim комплексининг интерфейси

Схемани ҳисоблашни активлаштириш ва тўхтатиш (Пуск/стоп) ҳамда пауза (пауза) кнопкалари дастур ойнасининг юқори ўнг бурчагида жойлашган. Пуск/Стоп кнопкаси эга. Улардан бирини босиш йўли билан схемани ҳисоблашни активлаштириш ёки тўхтатиш мумкин.

Схемани узоқ вақт давомида активлашган ҳолатда ушлаб туриш мақсадга мувофиқ эмас. Чунки маълумотларни узоқ вақт давомида интенсив қайта ишлаш натижасида ҳисоблашлардаги хатоликлар ортиб кетиши мумкин. ЕВБ дастурида ишлаш қуйидаги уч этапни ўз ичига олади:

- ✓ схемани тузиш;
- ✓ схемага ўлчов асбобларини улаш;
- ✓ схемани активлаштириш, яъни тадқиқ қилинаётган қурилмадаги жараёнларни ҳисоблаш.

- ✓ Дастурнинг бош ойнаси 3-расмда келтирилган. Кўриниб турганидек, дастур стандарт инцрфайсга эга.
- ✓ Командалар менюси ойнаси дастур ойнасининг юқори қисмида жойлашган.

Схема ойнаси дастур ойнаснинг марказий қисмини эгаллади. Ушбу ойнада электр занжирлар ҳосил қилинади ва уларга керакли ўзгартиришлар киритилади.

Беягияар (иконалар) ойнаси схема ойнаснинг юқори қисмида жойлашган. Юқори қатордаги белгилар меню командаларини қайтаради. Кейинги, яъни схема ойнаснинг юқорисида жойлашган белгилардан занжирга уланувчи элементлар ва ўлчаш асбобларини танлаш учун фойдаланилади. Диодларий (Диоды) ва ўлчаш асбобларини (Инструментарий) танлаш ойналари 1-расмда кўрсатилган.

Схемани узоқ вақт давомида активлашган ҳолатда ушлаб туриш мақсадга мувофиқ емас. Чунки маълумотларни узоқ вақт давомида интенсив қайта ишлаш натижасида ҳисоблашлардаги хатоликлар ортиб кетиши мумкин. EWB дастурида ишлаш қўйидаги уч етапни ўз ичига олади:

- ✓ схемани тузиш;
- ✓ схемага ўлчов асбобларини улаш;
- ✓ схемани активлаштириш, яъни тадқиқ қилинаётган қурилмадаги жараёнларни ҳисоблаш

Файл менюси

Файл меню файллар билан ишлаш учун мўлжалланган. Файл менюсининг ташқи кўриниши қўйидагича

Файл/Новый

Ушбу амал бажарилганда жорий схема ёпилади ва янги номсиз ойна очилади. Ундан янги схема тузиш учун фойдаланилади. Сукут бўйича янги схеманинг номи Схема1.ewb бўлади.

Файл/Открыть


Мавжуд файлни очади. Фақат *.msl0,".ms9','.mp8/.prz.cir'.dsn\png .ewb \msl2) ('.msl1) XML files (-jcml) кенгайтмали файлларни очиш мумкин.

Файл/со

Жорий файлни сақлайди. Сақланадиган файлнинг жойи ва номи кўрсатилади. Сақланадиган файлга .ewb кенгайтма автоматик равища берилади.

Файл/Сохранить

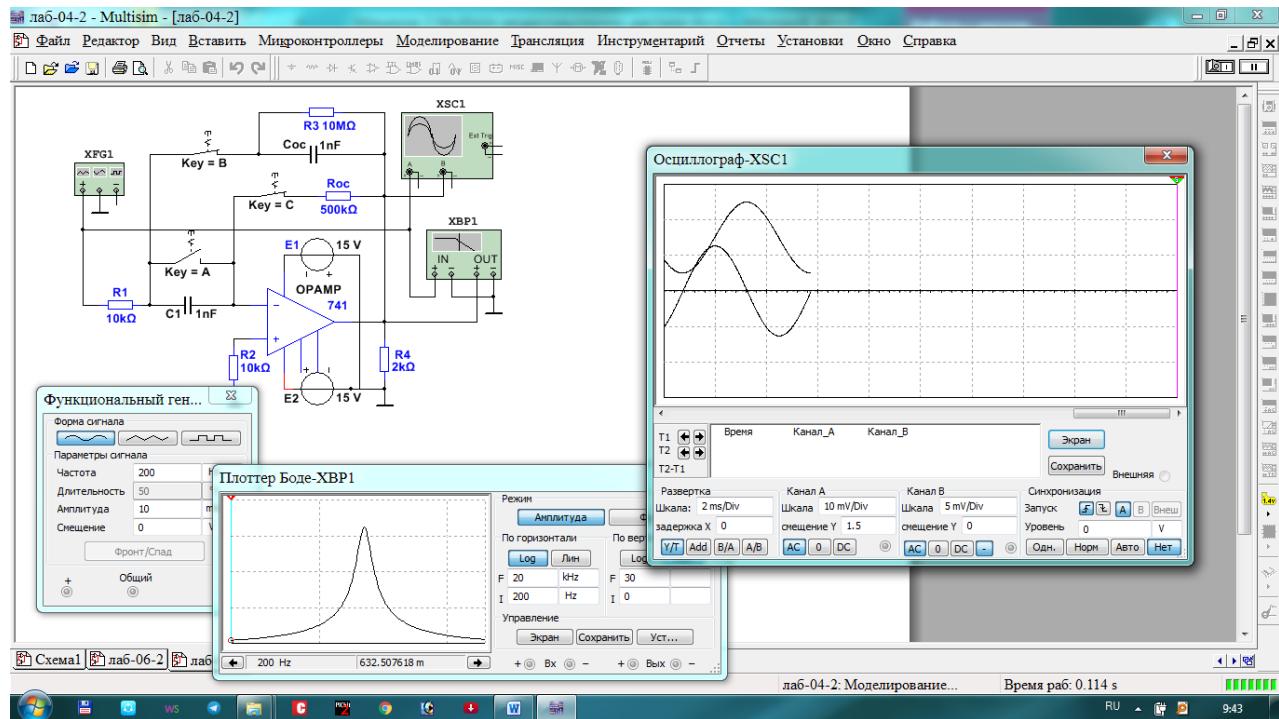Жорий схема янги ном билан сақланади. Дастребки схема (оригинал) ўзгаришсиз қолади. Ушбу командадан схеманинг нусхасида экспериментлар қилиш учун фойдаланиш мумкин



3-расм. Мултисим дастурининг бош ойнаси

Файл/Импорт

Команда схемаларнинг ностандарт файлларини (.нет ёки .сир кенгайтмали) стандарт Електронисс Воркбенч кўринишига ўтказади.

Файл/Экспорт

Схема файлини .нет, .сср, .смп, .сир, .плс кенгайтмалардан бирида сақлайди.

Файл/Принт

Команда схема ёки асбобларни қисман ёки тўлиқ босмага чиқариш учун мўлжалланган. Ушбу амални бажариш учун элементлар қандай тартибда босмага чиқариладиган бўлса шундай тартибда танланиши (ажратилиши) керак.

Файл/Принт Сетуп (Окно)

Ушбу амал принтерни созлаш учун мўлжалланган.

Файл/Ехит

Електронисс Воркбенч пакети билан ишлашни тугаллаш.

Файл/Инсталл (Windowс)

Електронисс Воркбенч дастурининг қўшимча компонентларини ўрнатиш. Бунинг учун Електронисс Воркбенч дастурининг қўшимча компонентлари ёзилган диск зарур бўлади.

Редактор менюси

Редактор менюси таҳирлаш амалларини бажариш имкониятини беради.

Редактор/Удалит

Схема ёки матнинг ажратилган компонентларини ўчириб ташлаш. Бунда ўчирилган компонентлар алмаштириш буферига олинади, у ердан керакли жойга қайтадан қўйиш мумкин.

Редактор/Вырезать

Ажратилган компонентларнинг нусхасини алмаштириш буферига олиш.

Редактор/вставить

Алмаштириш буферига олинган компонентларнинг нусхаларини актив ойнага қўйиш.

Редактор/Удалить

Ажратилган компонентни ёъқотиш. Ушбу команда ёрдамида йўқотилган информация қайта тикланмайди.

Edit/Copy as Bitmap

Растри тасвирнинг нусхасини алмаштириш буферига олиш. Кейин ушбу тасвирдан матни процессорларда ёки тасвирларни қайта ишлаш дастурларида фойдаланиш мумкин.

Растри тасвирнинг нусхасини олиш учун қўйидаги амаллар бажарилади:

- a) **Edit/Copy as Bitmap** танланади (курсор сросшаир га ўзгаради);
- б) сичқончанинг чап тугмаси босилган ҳолда нусхаси олинадиган элементларнинг ҳаммаси белгиланади.
- в) сичқончанинг чап тугмаси қўйиб юборилади.

Edit>Show Clipboard


Алмаштириш буферини акс еттириш.

Схемаларни тузиш

1-босқич. Асбоблар панелидан элементларни ишли соҳага ўтказиш ва уларни жойлаштириш. Бунинг учун элемент тасвирининг устида сичқончанинг чап тугмаси босилади ва зарур элемент ишли соҳага суриб ўтказилади.

2-босқич. Элементларни ўзаро улаш. Бунинг учун:

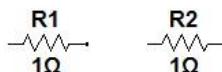- Сичқончанинг курсори элементнинг чиқишига контактнинг қора нуқтаси пайдо бўладиган қилиб яқинлаштирилади;



- Сичқончанинг чап тугмаси босилади ва босилган ҳолатда боғланиш ҳосил қилиниши керак бўлган элементнинг чиқишида қора нуқта ҳосил бўлгунча сурилади;



- Сичқончанинг чап тугмаси қўйиб юборилади.



З-босқич. Элементларнинг номиналларини ўрнатиш. Элементнинг устида сичкончанинг чап тугмаси тўхтовсиз икки марта босилса унинг хоссалар ойнаси очилади. Хоссалар ойнасининг мазмунин танланган элементга боғлиқ равишда ўзгариб туради. Ҳамма хоссалар ойналарида Label (элементнинг номи) ва Fault (элементдаги носозликлар) бўлимлари бўлади.

Элемент ёки занжир участкасини ёъкотиш учун у ажратилади ва Delete ҳамда Enter клавишлари босилади.

Схемаларни лойихалашда кўпгина амаллар сичкончанинг чап тугмасидан фойдаланиб бажарилади. Сичкончанинг унг тугмаси, асосан, элементлар ва ўлчаш асбоблари хоссаларининг контекст менюларини чакириш учун ишлатилади.

Занжир тузиш учун куйидаги амаллар бажарилади:

- ✓ керакли элементларни топиш ва танлаш;
- ✓ элементларни схема ойнасининг ишчи соҳасига жойлаштириш;
- ✓ элементларни бир-бирига симлар ёрдамида улаш;
- ✓ элементлар параметрларининг кийматларини ўрнатиш.

Керакли элементларни топиш ва танлаш дастур ойнасининг юқоридан иккинчи қаторидаги белгиларнинг устида сичкончанинг чап тугмасини босиб ва танланган элементни схема ойнасига суриш йўли билан амалга оширилади. Схема таркибига албатта корпус (ерланиш) кўшилиши керак. Ерланиш бўлмаса схеманинг тўғри ишлаши кафолатланмайди.

EWB дастурида ўзгарувчан резисторар, конденсаторлар ва ғалтаклар мавжуд. Уларнинг параметрларини белгиларида кўрсатилган клавишларни босиши юли билан узгартериш мумкин. Параметрларни схема ишлаётган вактда ҳам узгартериш мумкин. Лекин бу холда ҳисоблашларнинг аниқлиги кафолатланмайди, натижаларни дастурни кайтадан ишга тушириб текшириб қўриш керак.

Схема ойнасидаги элементларни янги жойга суриш учун уларнинг устида сичкончанинг чап тугмаси босилган ҳолатда керакли жойга силжитилади.

Элементлар бир-бирига симлар ёрдамида уланади. Симларни ҳосил килиш учун сичкончанинг чап тугмаси элемент чикишининг устига олиб келинади, дойра шаклидаги тугун ҳосил бўлиши билан босилади ва керакли томонга сурилади. Кейинги элементнинг уланадиган тугуни кўриниши билан қўйиб юборилади. Ҳосил килинган симларни сичконча ёрдамида суриш ҳам мумкин.

Схема ойнасида бошқа элементларга уланмаган элемент қолиши мумкин емас.

Элементнинг параметрларини ўзгартериш учун унинг курсор олиб келинади ва сичкончанинг ўнг тугмаси босилиб ҳосил бўлган контекст


менюдан керакли пункт танланади. Бундан ташқари, элементнинг устида сичкончанинг чап тугмасини икки марта босиб ёки Circuit менюсидан танлаб Component Properties ост менюсини очиш мумкин. Ҳосил бўладиган диалог панелда керакли параметр ўрнатилади.

Резисторлар, конденсаторлар ва индуктивлик ғалтаклари учун панелдаги Залуе бўлимидан фойдаланилади. Мураккаб ва актив элементларнинг, қумладан, диодлар, транзисторлар ва узун линияларнинг параметрлари Моделс булимида Default ва Ideal бўлиmlарини ёки библиотекадан элементнинг типини танлаш ёъли билан ўрнатилади. Бунинг учун Редактор кнопкасидан фойдаланилади.

Элементни схемадан ёъқотиш учун унинг устида сичкончанинг ўнг угмаси босилади ва хосил бўлган менюдан Удалит пункта танланади.

Элементлар базаси. Дастурий комплекс катта элементлар базасига эга. Улардан енг кўп ишлатиладиганларини кўриб чиқамиз.

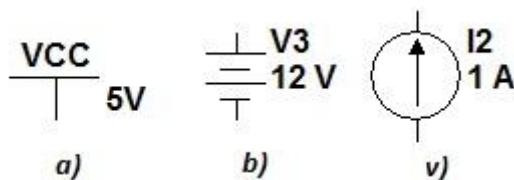
Ўзгармас ток ва кучланиш манбалари 4-расмда келтирилган. Улар Соурсес асбоблар панелида жойлашган ва схемаларни таъминлаш учун хизмат қиласди.



4-расм. Ўзгармас ток ва кучланиш манбалари

Ўзгармас кучланиш манбаси ВСС (4-расм, а) рақамли схемаларга +5В кучланиш (мантиқий 1) бериш учун ишлатилади. Батареядан (4-расм, б) рақамли ва аналог схемаларни таъминлаш учун фойдаланилади. Ўзгармас ток манбаси 4-расм, в да кўрсатилган.

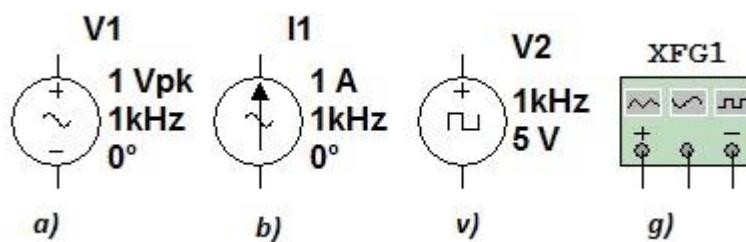Ўзгарувчан кучланиш ва ток манбалари электрон схемаларнинг кириш сигналлари сифатида ишлатилади (5-расм).



5-расм. Ўзгарувчан кучланиш ва ток манбалари

Ўзгарувчан кучланиш манбасида (5-расм, а) кучланишнинг эффектив қиймати, фазаси ва частотаси берилади. Ўзгарувчан ток манбасида (5-расм, б) токнинг эффектив қиймати, фазаси ва частотаси ўрнатилади. Тўғри бурчакли импулслар манбасида (5-расм, в) импулснинг амплитудаси, частотаси ва тўлдириш коеффициенти кўрсатилади. Тўлдириш коеффициенти

$\frac{\tau_i}{T} \cdot 100\%$ га тенг, бу ерда τ_i - кириш импульсининг давомийлиги, T - тебранишлар даври. Тўлдириш коефициенти элемент хоссалар ойнасининг Duty Cycle сатрида кўрсатилади.


Функционал генератор (5 -расм, г) Инструменц панелида жойлашган, иккита қарама-қарши фазали чиқишига эга ва синусоидал, уч бурчак, тўғри бурчак шаклдаги сигналларни ҳосил қилиши мумкин.

Multisim дастурида қатор ўлчов асбоблари мавжуд.


Волтметр DC режимида ўзгармас ва AC режимида ўзгарувчан кучланишни ўлчайди. Чиқишидаги қалинроқ чизик манфий потенциалга мос. **Амперметр** ҳам AC ва DC режимларига эга.

Рақамли индикатор ўнли-иккили ҳисоблагичнинг чиқишлиарига уланади. Чап томондаги чиқиши юқори разрядга мос келади.

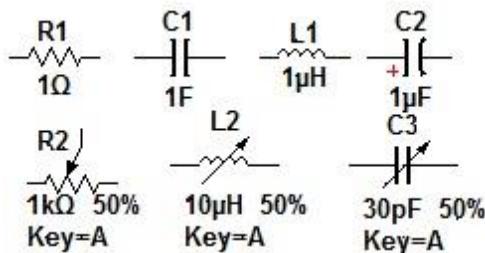
Басис асбоблар панелида **пассив компонентлар** (6-расм) ва **коммутацион элементлар** жойлашган.




6-расм. Пассив компонентлар

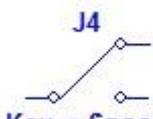

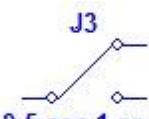
Кев = Space Бир қутбли тумблер. «Пробел» (Space) клавиши ёрдамида улаб-узилади (хоссалар ойнасида бошқа клавишага алмаштириш ҳам мумкин).



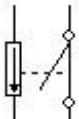0.5 sec 1 sec Уланиб узилиш вақти дастурланувчи вақт релеси.



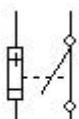Виключател (реле), кириш кучланишининг берилган диапазонида ишлади.



Виключател (реле), кириш токининг берилган диапазонида ишлади.

Актив асбоблар дискрет компонентлар сифатида киритилган:


- ✓ диодлар (Диоды панели);

- ✓ биполяр, майдонли, МДП транзисторлар (Трансистор панели);
- ✓ аналог (Аналог ИСс панели) ;
- ✓ рақамли (Digital ICs, Logic Gates, Digital panellari);
- ✓ аналог-рақамли ва рақамли-аналог ўзгарткичлар (Mixed ICs paneli панели).

Назорат-ўлчов асбоблари Multisim дастурий комплексининг Инструментлар панелида қуйидаги йттита асбобни ўз ичига олади:

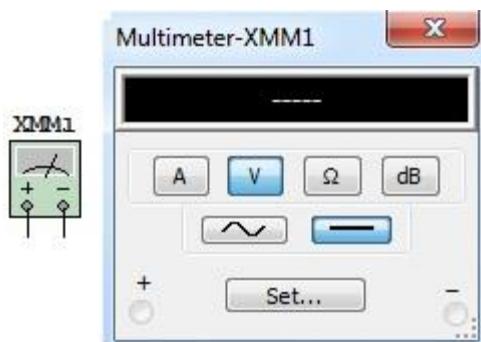- 1) мултиметр;
- 2) осциллограф;
- 3) функционал генератор;
- 4) АЧХ ва ФЧХларнинг ўлчагичи;
- 5) мантикий сигналлар генератори;
- 6) 16-каналли мантикий сигналларнинг анализатори;
- 7) мантикий ўзгарткич.


Асбобнинг тасвирида сичқончанинг чап тугмасини тўхтовсиз икки марта босиб асбобнинг катталаштирилган ойнаси ҳосил қилинади. Унда асбобнинг параметрлари созланади.



7-расм. Мултиметр (Мултиметер)

Мултиметр (Мултиметер) (7-расм) ток ва кучланишнинг ўртача квадратик (таъсир қилувчи ёки еффектив) қийматларини ва қаршиликларни ўлчаш учун мўлжалланган. Ўлчаш режими мос кнопкани босиш ёъли билан танланади. Кучланишни децибелларда ўлчаш учун дБ кнопкаси босилади. Бунда мултиметр $a=20\text{Иг}(|X|)$ формула билан аниқланувчи (X -ўлчанаётган катталик) а коефициентни кўрсатади.

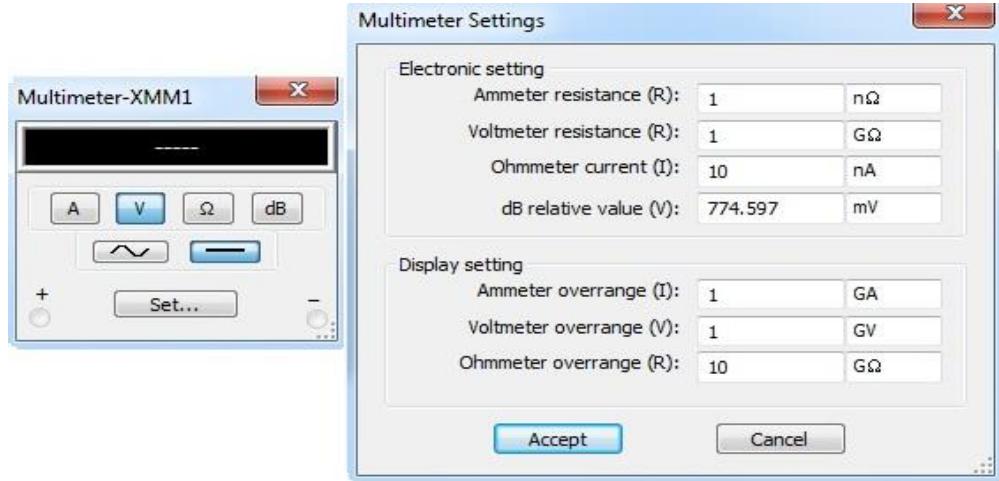Мултиметрнинг олдинги панелида (8-расм) ўлчаш натижаларини акс еттирувчи дисплей, схемага улаш учун клеммалар ва бошқариш кнопкалари жойлашган.



9-расм. Мултиметрнинг панели


Setting кнопкаси босилса мултиметр панелида диалог ойнаси очилади (10-расм, б), унда қуидаги белгиланишлар мавжуд:

- ✓ Аммер ресистансе —амперметрнинг ички қаршилиги;
- ✓ Волтметер ресистансе —волтметрнинг кириш қаршилиги;
- ✓ Оҳмметер суррент — назорат қилинаётган объектдан ўтаётган ток;
- ✓ Десибел стандарт — кучайтириш ва пасайтиришни децибелларда ўлчаш учун В1еталон кучланишни ўрнатиш (сукут бўйича В1=1В).

Бунда узатиш коефициенти учун

$$K[\text{dB}] = 20 \log \frac{V_1}{V_2}$$

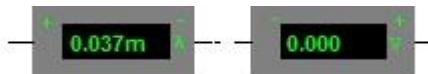формуладан фойдаланилади, формулада V_2 — назорат қилинаётган нуқтадаги кучланиш.




10 -расм. Волтметр ва амперметр

Ўзгармас ва гармоник ток ва кучланишларни ўлчаш учун мултиметрдан ташқари волтметр ва амперметрлардан (11-расм) фойдаланиш мумкин. Улар Индикаторс бўлимида жойлашган.

Осциллограф. Осциллограф иккита каналга эга (ШАННЕЛ А ва В). Каналларнинг сезгирилклари 10 мкВ/бўл. дан 5 кВ/бўл. гача алоҳида созланиши ҳамда вертикал бўйича (YPOS) ва горизонтал бўйича (XPOS) силжишлар ўрнатилиши мумкин. Кириш бўйича режимлар АС (факат ўзгарувчан сигнал кузатилади) ва DC (ўзгарувчан ва ўзгармас сигнал кузатилади) тугмалар ёрдамида танланади. Одатдаги режим (вертикал бўйича—сигналнинг кучланиши, горизонтал бўйича—вақт) Y/T тугмаси ёрдамида ўрнатилади. V/A режимда вертикал бўйича V каналнинг кучланиши, горизонтал бўйича A каналнинг кучланиши бўлади. V/T режимда развертканинг давомийлигини (Тиме Басе) 0,1 нс/бўл. дан 1с/бўл. гача ўрнатиш имконияти мавжуд. Развёртка кутувчи режимда (Trigger) бўлиши мумкин. Ушбу режимда ишга туширувчи сигналнинг сатҳи созланиши (Level) ҳамда унинг олдинги ёки кейинги фронтидан фойдаланилади (Edge).

Разверкани ишга тушириш режими Аuto (А ёки В каналдан), А каналдан, В каналдан ёки ташқи манбадан (Ext) бўлиши танланади. Expand кнопкаси босилганда осциллографнинг екрани катталашади, иккита визир чизиги пайдо бўлади. Улар ёрдамида кучланиш, вақт интерваллари ва уларнинг ортишини ўлчаш мумкин. Осциллографнинг аввалги ҳолатига қайтиш учун Reduce кнопкаси босилади.

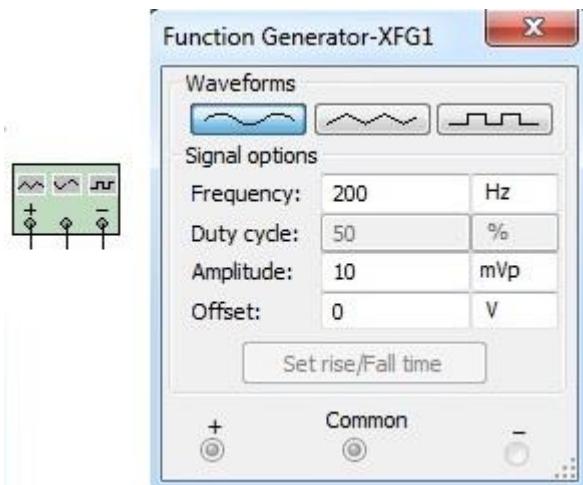
Осциллограф (Oscilloscope) А ва V киришларига келтирилган иккита сигнални кузатиш имконини беради (11-расм).



12


11-расм. Функционал генератор (Function Generator)

AC режими танланганда фақат ўзгарувчи сигналларни кузатиш мумкин (ўзгармас сигналлар учун ёпиқ кириш режими). Сукут бўйича DC (очик кириш) режимидан фойдаланилади. Бу ҳолда осциллограф екранида қўшимча равища сигналнинг ўзгармас ташкил етuvчиси ҳам акс еттирилади. Осциллографнинг киришини корпусга улаш учун 0 режими танланади. Функционал генератор синусоидал, уч бурчак ва тўғри бурчакли сигналларни ҳосил қиласи (12-расм). Унинг диалог панелида сигналнинг частотаси (Frequency) ва амплитудаси (Amplitude) берилади. Бундан ташқари, Оффсет бўлимидан фойдаланиб чиқиш кучланишига ўзгармас кучланишни қўшиш мумкин. Импулс давомийлигининг сигнал даври давомийлигига нисбатининг қиймати фоизларда панелнинг Дутй сийсле бўлимида ўрнатилади.

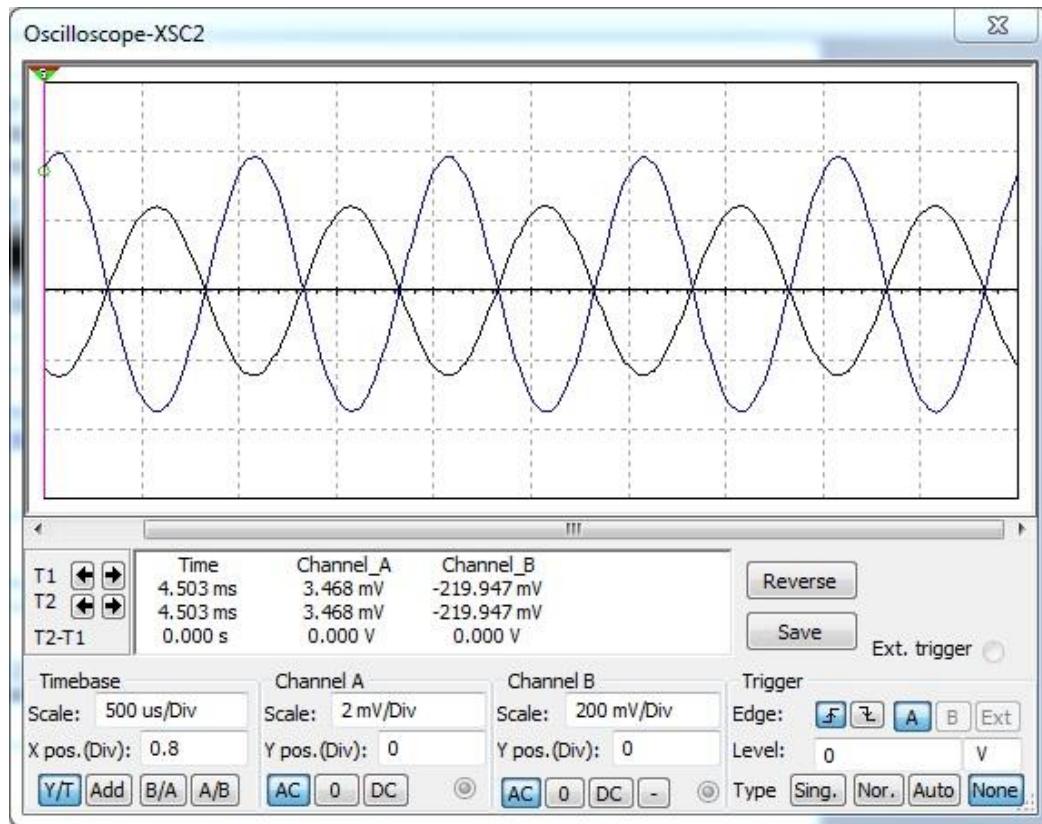

12-расм. Осциллограф (Oscilloscope)

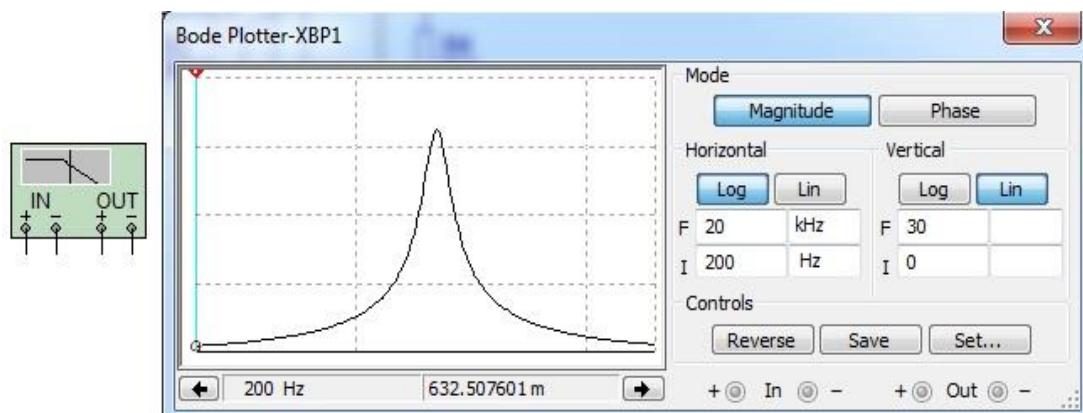АЧХ ва ФЧХ ўлчагич (Bode Plotter). АЧХ ва ФЧХ ўлчагич (13-расм) тўрт қутбли схемаларнинг амплитуда-частотавий (Magnitude) ва фаза-частотавий (Phase) характеристикаларини олиш учун хизмат қиласди. Схеманинг киришлари ўлчагичнинг In клеммаларига, чиқишлари Out клеммаларига ва клеммаларнинг ўнг контактлари корпусга уланади. Занжирнинг киришига гармоник кучланиш манбаси ҳам уланиши керак.




13-расм. АЧХ ва ФЧХ ўлчагич

Кейин чизиқли ёки логарифмик масштаб танланади ва частоталар диапазони кўрсатилади.

Ўлчагич АЧХ (Magnitude кнопкаси босилганда) ва ФЧХ (Phase кнопкаси босилганда) ларни логарифмик ёки чизиқли масштабда (Log ёки Lin кнопкалари босилганда) таҳлил қилиш учун хизмат қиласди. Ўлчагични созлаш вертикал ўқ бўйича узатиш коефициентларини ва горизонтал ўқ бўйича

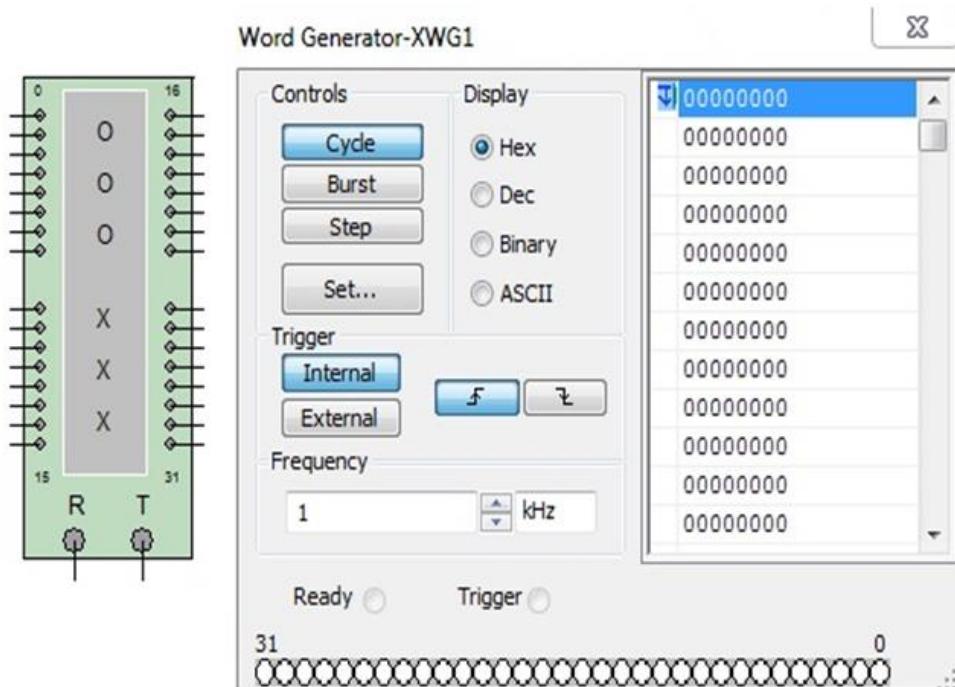частоталарни ўрнатиш ёъли билан амалга оширилади (Ф- максимал қийматлар, И-минимал қийматлар). АЧХ-ФЧХ ларнинг қийматлари визир чизиқни суриш ёки \leftarrow ва \rightarrow кнопкаларни босиши ўёли билан ўқилади. Ўлчагичнинг In ва Out киришлари тадқиқ қилинаётган қурилманинг кириши ва чиқишига уланади.



14-расм. Мантиқий сигналлар генератори (Word Generator)

Мантиқий сигналлар генератори (14-расм) чиқишлиарида берилган частота (Frequency) билан қайтариувчи 16 разрядли иккилиқ сигнални ҳосил қилиш учун мўлжалланган. Сигналларнинг ўн олтилик қийматлари клавиатура ёрдамида чап катта ойнага ёзилади. Ўлчамлари кичикроқ бўлган бошқа иккита ойнага сигналнинг иккилиқ (Binary) ёки ASCII -кодлардаги қийматини ёзиш мумкин.


Масалан, 14-расмда чиқиши клеммаларида ўн олтилик 003F сонга мос келувчи иккилиқ сон ўрнатилган.

Сигналларнинг бошланғич (Initial) ва сўнгги (Final) номерларини ўрнатиш ва керакли сигнални топиш учун Address блокидан фойдаланилади. Адресс блокида таҳрир қилинадиган (Edit) ва чиқишидаги (Current) сигналларнинг адресларини ҳам ўрнатиш мумкин.

Одатда, генераторнинг олдинги фронт бўйича ички (Internal) синхронизацияси (Trigger) ва мантиқий сигналларни циклик бериш режимидан (Current) фойдаланилади. Синхронизация учун берилган (Frequency) частотали маълумотлар тайёрлигининг мантиқий (Data ready) сигналини ҳам бериш мумкин.

Мантиқий сигналлар анализатори (Logic Analyzer) (15-расм) иккилиқ кодларни акс еттириш учун мўлжалланган. Мантиқий сигналларни тўғри кўрсатиш учун Set кнопкасини босиб асбобнинг ички частотасини мантиқий

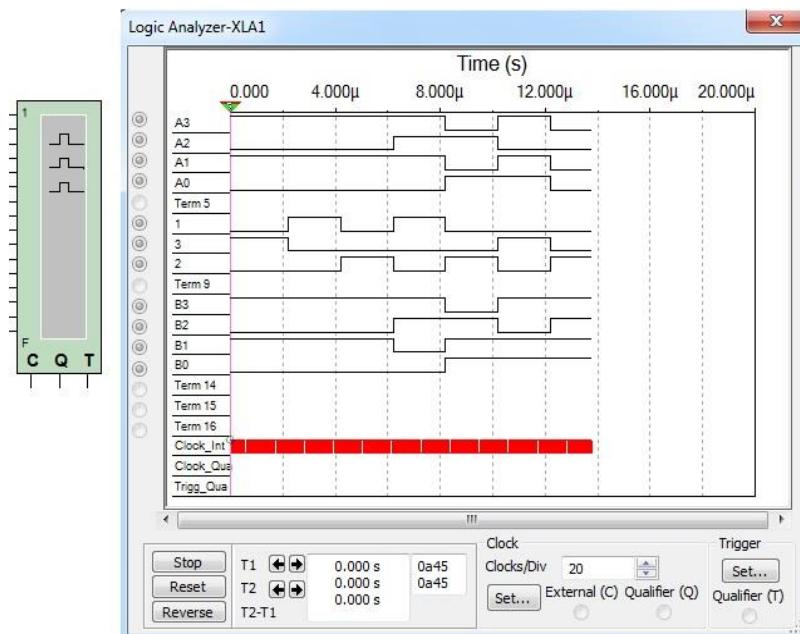
сигналлар генераторининг частотасидан юқоририк қилиб қўйиш ва импулслар сонини (Clock per division) 1-3 олиш керак. Асбобда курсор ёрдамида силжитилувчи иккита визир линия бор.



15-расм. Мантиқий сигналлар анализатори (Logic Analyzer)

Мантиқий ўзгарткич (Logic Converter) (16-расм) комбинацион схемалар билан амаллар бажариш учун мўлжалланган. Унинг ёрдамида қуидаги ўзгартиришларни амалга ошириш мумкин:

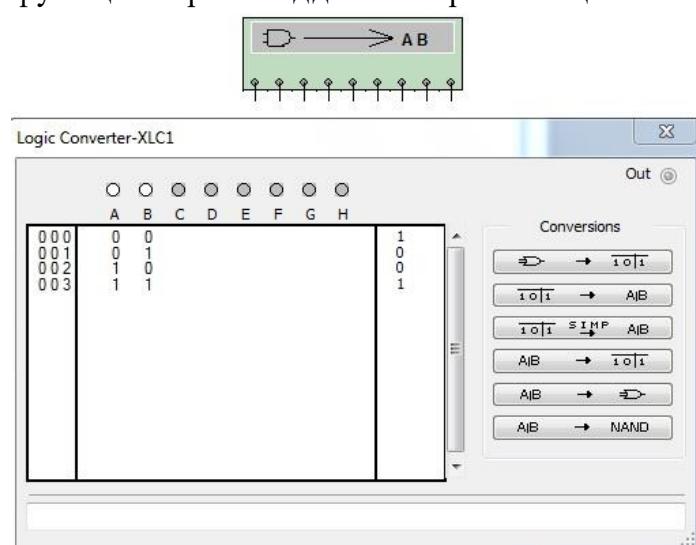
- ✓ ҳақиқийлик жадвалини мантиқий функцияга;
- ✓ мантиқий функцияни ҳақиқийлик жадвалига;
- ✓ ҳақиқийлик жадвалини қурилма схемасига;
- ✓ қурилма схемасини ҳақиқийлик жадвалига;
- ✓ мантиқий функцияни қурилма схемасига;
- ✓ мантиқий функцияларни соддалаштириш ва ҳ.к.



16-расм. Мантиқий ўзгарткич (Logic Converter)

Масалан, 2.20-расмда мантиқий ўзгарткичининг ойнасида А ва V киришларга эга бўлган комбинацион қурилманинг ҳақиқийлик жадвали ва ҳосил қилинган мантиқий функция кўрсатилган. Мантиқий функцияни SIMP

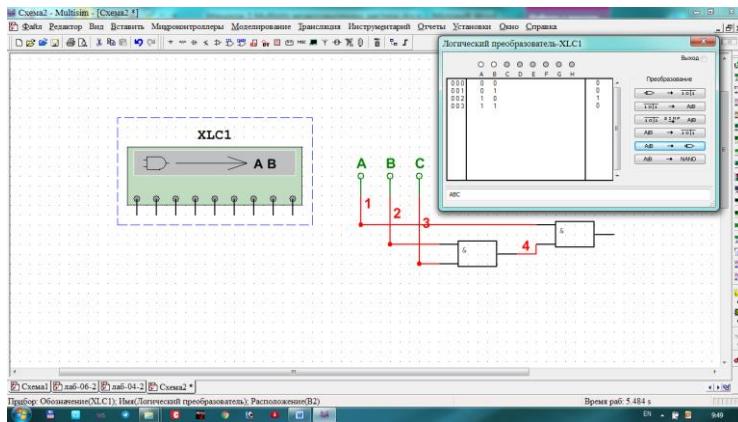ёзувига эга бўлган кнопкани босиш ёъли билан соддалаштириш мумкин. Уларга мос келувчи қурилмаларнинг схемалари  ёки тугмаларни босиш ёъли билан ҳосил қилинади (17-расм, а ва б.).



**17-расм. Мантиқий ўзгарткич ёрдамида ҳосил қилинган схемалар
Назорат саволлари**

1. Вертувал моделлаштириш хақида маълумот беринг.
2. Вертувал моделлаштириша ишлатиладиган дастурларни санаб беринг.
3. Multisim дастури хақида умумий маълумот беринг.
4. Multisim комплексининг интерфейси хақида умумий маълумот беринг.
5. Осциллограф нима?

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ганиев С.К. «Электрон хисоблаш машиналари ва системалари»
2. Маъруза материаллари “Автоматиканинг микропроцессорли воситалари” доценти Ўлжаев Эркин
3. Accambler.
4. Нешумова.К.А. Электронные вычислительные машины и системы.
5. Знакомтесь Компьютер. Издательство «МИР». 2005.

З-мавзу“Proteus ISIS Professional” моделлаштириш дастури. “Proteus ARES Professional” дастурида печат платаларини тайёрлаш:

Режа

1. “Proteus ISIS Professional”дастурий комплекси.
2. “Proteus ISIS Professional”дастурий комплексининг қисқача тавсифи.
3. Моделлаш дастурининг таркиби.
4. “Proteus ISIS Professional”дастурининг интерфейси.

Таянч сўзлар: “Proteus ISIS Professional”моделлаштириш, “Proteus ISIS Professional”, кибернетика, автоматика, ишлаб чиқариш жараёни, технологик жараён, бошқариш, ростлаш, регулятор, ЭҲМ, компьютер, кирувчи ва чиқувчи рақамли элементлар, микропроцессор, команда, алгоритм, операция, принцип, Блок-схемалар

3.1. “Proteus ISIS Professional”дастурий комплекси.

Сир эмас кўплаб радиоҳаваскорлар зарур ва керакли қурилмани йиғишга киришиб, схемадаги хатолик туфайли, ёки тажрибасизлигидан ва бошқа форс-мажор ҳолатларга кўра, қийинчилик билан сотиб олинган қимматбаҳо деталларини куйдириб қўйишиади. Ва бундай биринчи мудавфафиятсизликлардан кейин радиоэлектроникани бутунлай унутиб юборишиади.

Бизнинг ёппасига компьютерлашув давримизда бунинг ечими топилди. Кўплаб симулятор дастурлар пайдо бўлди, улар воситасида радиодеталлар ва абобларни виртуал моделлар билан алмаштириш мумкин. Симуляторлар реал қурилмани йиғмасдан туриб, схемани ишлашини созлаш, лойиҳалашда йўл қўйилган хатоликларни топиш, керакли характеристикаларни ўлчаш ва шу кабиларни амалга ошириш имконини туғдиради.

Шундай дастурлардан бири PROTEUS VSM ҳисобланади. Аммо, радиоэлементларни симуляция қилиш унинг ягона қобилияти эмас. Proteus VSM дастури, Беркли университетининг SPICE3F5 ядроси (ўзаги) асосида Labcenter Electronics фирмаси томонидан яратилган бўлиб, “икки тарафи очиқ” лойиҳалаштириш муҳити ҳисобланади. Бу дегани, қурилмани яратиш, унинг график тасвиридан (принципиал схемасидан) тортиб то қурилманинг печатли платасини тайёрлашгача, ишлаб чиқаришнинг ҳар бир этапида назорат қилиш имконини беради.

Аммо, ташқаридан мураккаблигига қарамасдан, бу дастурдан радиоэлектроника дунёсида ҳаваскорлар ва қаршиликни транзисторни ажратаолмайдиган тажрибасиз “мутахасислар” фойдаланиши мумкин.

PROTEUS VSM дастури “доирасига” оддий аналоги қурилмалардан тортиб, ҳозирда машҳур мураккаб микроконтроллерларгача киради. У фоят катта элементлар моделлар кутубхонасига эга ва уни фойдаланувчининг ўзи тўлдириб бориши мумкин, албатта бунинг учун у элементни ишлашини тўла билиши ва датурлаш имкониятига эга бўлиши лозим. Схемаларни

жонлантириш имкониятлари эса, дастурга ўрта ва олий мактабда кўрсатмали қурол бўлиш имконини беради. Етарлича кенг қуроллар тўплами, волтметр, амперметр, осциллограф, ҳар хил генераторлар, микроконтроллерлар дастурларини созлаш қобилияти, PROTEUS VSM дастурини, электрон қурилмалар яратувчисининг тенги йўқ ёрдамчисига айлантиради.

Дастурни яратувчиларининг сайти : <http://www.labcenter.co.uk> .


Дастур тизимий талабларни танламайди. Windows 98/Me/2k/XP дан тортиб барча тизимларда ишлайди. Ҳаттоқи, Pentium I 150 МГц да ҳам ишлаши мумкин.

Аммо, қулай ишлаш учун процессор частотаи 500 МГц дан кам бўлмаслиги, оператив хотира 64 MB, товуш платаси DirectX га мос ва мониторнинг ажратиши 1024 x 768 нуқтадан кам бўлмаслиги керак.

Proteus VSM дастури яширин тарзда C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Demonstration папкасига ўрнатилади.


Proteus VSM дастури иккита мустақил ISIS ва ARES ARES дастурларидан иборатdir. Асосий дастур ISIS дан иборат бўлиб, ARES дастури орқали лойиҳа платага кўпайтириш учун узатилади.

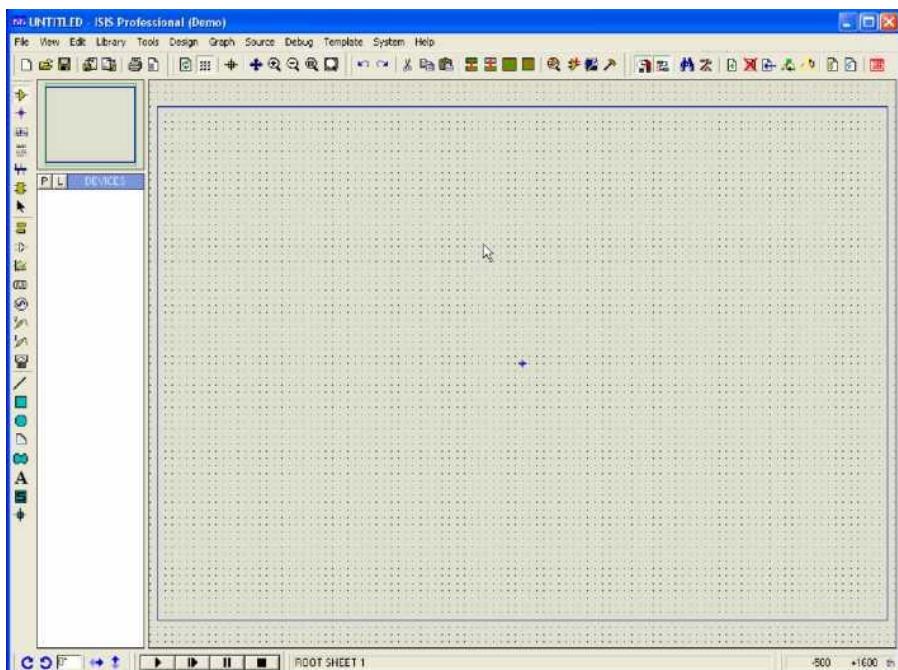Дастур ишга туширилганда қуйидаги асосий дарча пайдо бўлади:



01-расм

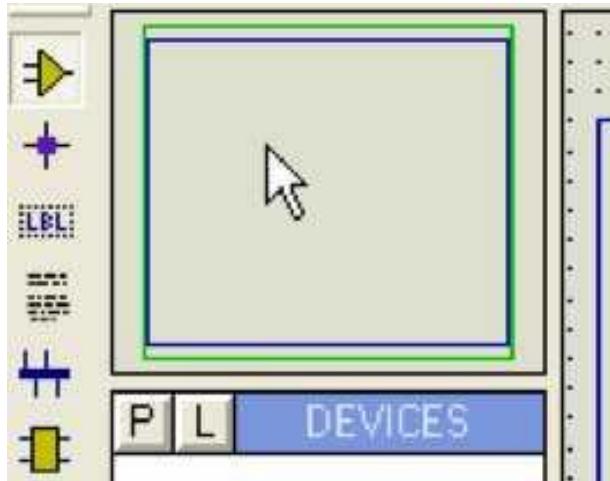Энг катта фазо EDIT WINDOW муҳаррирлаш дарчасига ажратилган. Айнан ушбу дарчада барча асосий жараёнлар: схемани яратиш, муҳаррирлаш ва қурилма схемасини созлаш содир этилади.



02-расм

Чапдан тепада Overview Window кисик қараб чиқиши дарчаси жойлашган бўлиб унинг ёрдамида мухаррирлаш дарчасига ўтилади (сичқончани чап тугмачасини босиб схемани мухаррирлаш дарчасига кириш мумкин, албатт схема бутунлигича дарчага жойлашмаса).

Мухаррирлаш дарчасини қуидаги схема орқали силжитиш мумкин, яна бошқачасига, SHIFT тугмасини босиб ушлаб туриб, сичқон курсорини (унинг тугмаларини босмасдан) мухаррирлаш дарчаси бўйлаб сурилади.

F6 ва F7 ёки сичқонча филдираги ёрдамида схемани яқинлаштириш ёки узоқлаштириш мумкин. F5 схемани марказлаштиради, F8 схемани мухаррирлаш дарчаига мослаштиради.

Object Selector қараб чиқиши дарчаси остида айни пайтда танланган элементлар рўйхати, символлар ва бошқа элементлар жойлашади. Ушбу объектлар рўйхати дастлабки қараб чиқиши дарчасида ак эттирилади.

Proteus VSM дастурининг барча функция ва қуроллари асосий дастур дарчасининг энг тепасида жойлашган менюда жойлашган. Фойдаланувчи меню остида жойлашган пиктограммаларни ва “иссиқ” тугмачаларни ўзгартириши мумкин.



03-расм


Асосий дарчанинг энг пастида: чапдан ўнгга қараб объектни ўз ўқи атрофида айлантириш ва буриш тугмалари, интерактив симуляция бошқарув панели (магнитафонникига ўхшаш функциялар ПУСК -ПОШАГОВЫЙ РЕЖИМ ПАУЗА-СТОП) жойлашган.



03 а -расм

Вазият (ҳолат) қатори (унда: хатолар, кўрсатмалар, айни пайтдаги имуляция жараёни ҳолати ва бошқалар) ва дюймларда келтирилган курсорнинг координаталари жойлашган.

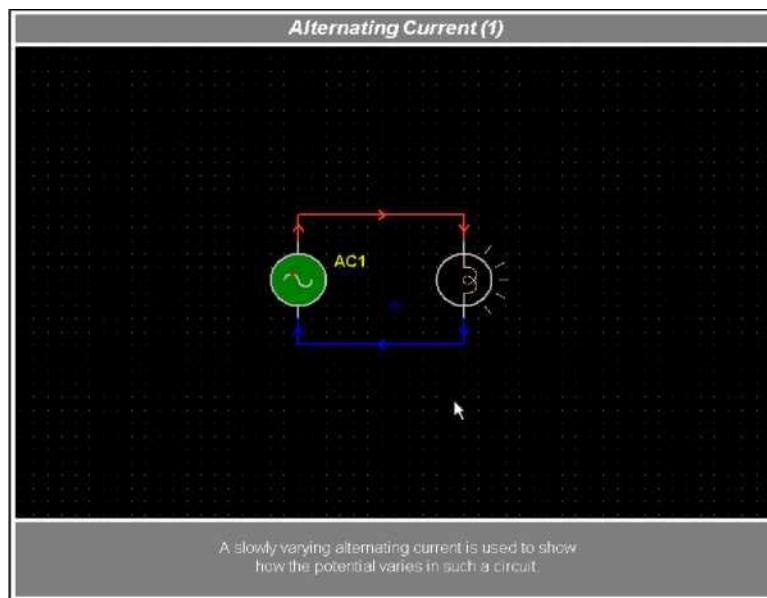Дастурнинг асосий функцияларини ўзлаштириш учун бизга “курбон” зарур бўлади. Мавжуд лойиҳалардан бирини очамиз. FILE менюсидаги LOAD DESIGN опцияни танлаймиз. SAMPLE/ANIMATION CIRCUIT/AC01.DSN . файлни юклаймиз.



04-расм.

Панелдаги ПУСК тугмасини босиб лойиҳани ишга туширамиз.



05-расм

3.2. “Proteus ISIS Professional” дастурий комплексининг қисқача тасвифи.

Бу схема занжирдаги ўзгарувчан токни ҳаракатини намойиш этади. Яққоллик учун генератор частотаси 0,5 Гц гача пасайтирилган.

Симларнинг ранги ва равшанлиги кучланиш даражасини ва қутбланишини аниқлайди, стрелкалар эса токнинг йўналишини ифодалайди. Генератор тасвиридаги қизил нукта ҳозирги пайтдаги синусоиданинг ҳолатини кўрсатади.

Объектларни бошқариш учун авваломбор уларни танлаб олиш керак, буни фақат тўхтатилган лойиҳада амалга ошириш мумкин. Битта объектни танлаш учун унга сичқоннинг ўнг тугмаси билан босиш керак. Гурухни танлаш учун эса, CTRL ни боссан ҳолда барча ўнг тугма билан барча объектларни боиш керак ёки ўнг тугмани ушлаб туриб зарур объектларни танлаш соҳаига ўтказиш керак бўлади. Объектни эҳтиёт бўлиб танлаш керак, чунки ўнг тугманинг такрорий босилиши объектни ўчириб юборади (танланган объектларни DELETE ёрдамида ўчириш мумкин).

Аммо, бу унчалик хавфли эмас, вазиятни охирги ва ундан олдинги ҳаракатларни тартиб бўйича бекор қилиб (UNDO, REDO). сақлаб қолиш мумкин.




06-расм

Бекор қилиш қилиш түгмаси вақт бўйича олдинга ва орқага ҳаракат қилиши мумкин. Танланган объектларни схема бўйича сичқончанинг чап түгмаси босиб керакли жойга силжитиб қўйиб юбориш мумкин. Ушбу тумалар ёрдамида танланган гурухларни силжитиши мумкин. Навбат бўйича: нусхалаш, силжитиши, бураш ва ўчиришни амалга ошириш мумкин.



07 –расм

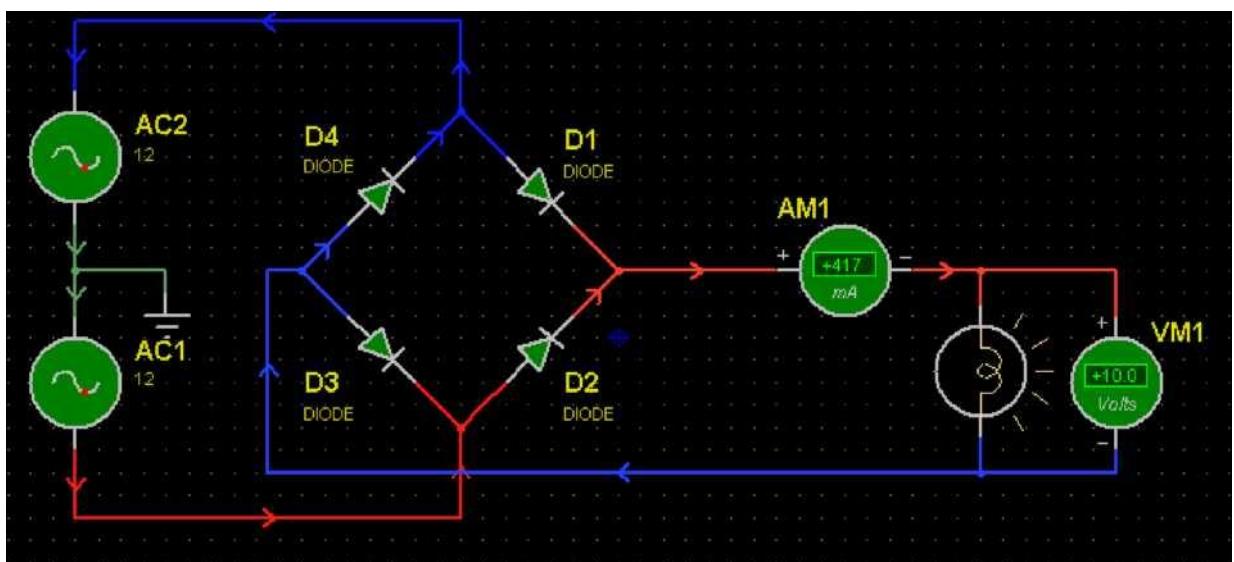
Қуйидаги лойиҳада дастурда ишлашни ўрганамиз Лойиҳа киритилган ҳар қандай ўзгаришлар сақланиб қўймагунча лойиҳага таъсир этмайди. Ушбу файлдаги Diode07.DSN лойиҳани очинг, олдингиси ёпилади ва сиздан «не желаете ли сохранить изменения» деб сўрайди. “Йўқ” деб жавоб беринг ва лойиҳани ишга туширинг.



08-расм

Лойиҳа иккита яримдаврли тўғирлагичнинг ишлашини намоён этади, оддийчасига диодли кўприк схемасини. Схемада юз берадиган жараёнлар яхши кўриниб турибди. Олдинги лойиҳадаги каби генератор частоталари пасайтирилган. Схемани қайта тузиб реал схемага айлантирамиз. Бизга 50Гц чатота керак. Бунинг учун генераторларининг хоссаларини муҳаррирлаймиз. Компонентани муҳаррирлаш дарчасини очиш учун, компонентни танлаб

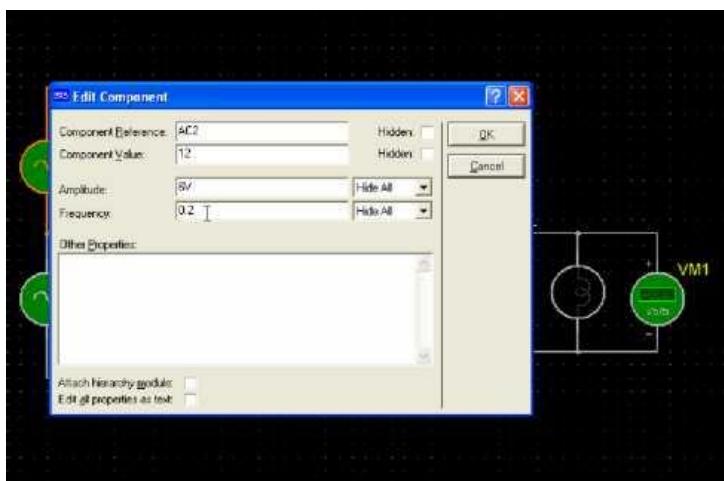Сичқончанинг чап тугмасини чертиш керак ёки курсорни унга жойлаб, сичқонча тугмалариға босмасдан, CTRL + E босилади. Мухаррирлаш дарчаси очилади.



09-расм


- Частота майдонига 50 Гц ни киритамиз.
 - ОК ни босиб дарчани ёпинг.
 - Ва иккинчи генераторнинг ҳам частотасини ўзгартинг.
 - Лойихани ишга туширинг.
 - Кутилган натижа чиқмади.
- Схемага танланган конденсаторни қўшамиз. Бунда, рўйхатдаги CAPACITOR ни алмаштиришга тўғри келади.

- Барча элементлар кутубхона, худди омборхонада сақланганидек сақланади. Зуурур “склад” пиктограммани босиб омборга кирилади ва COMPONENT (компонентлар) режимига ўтилади.



10-расм

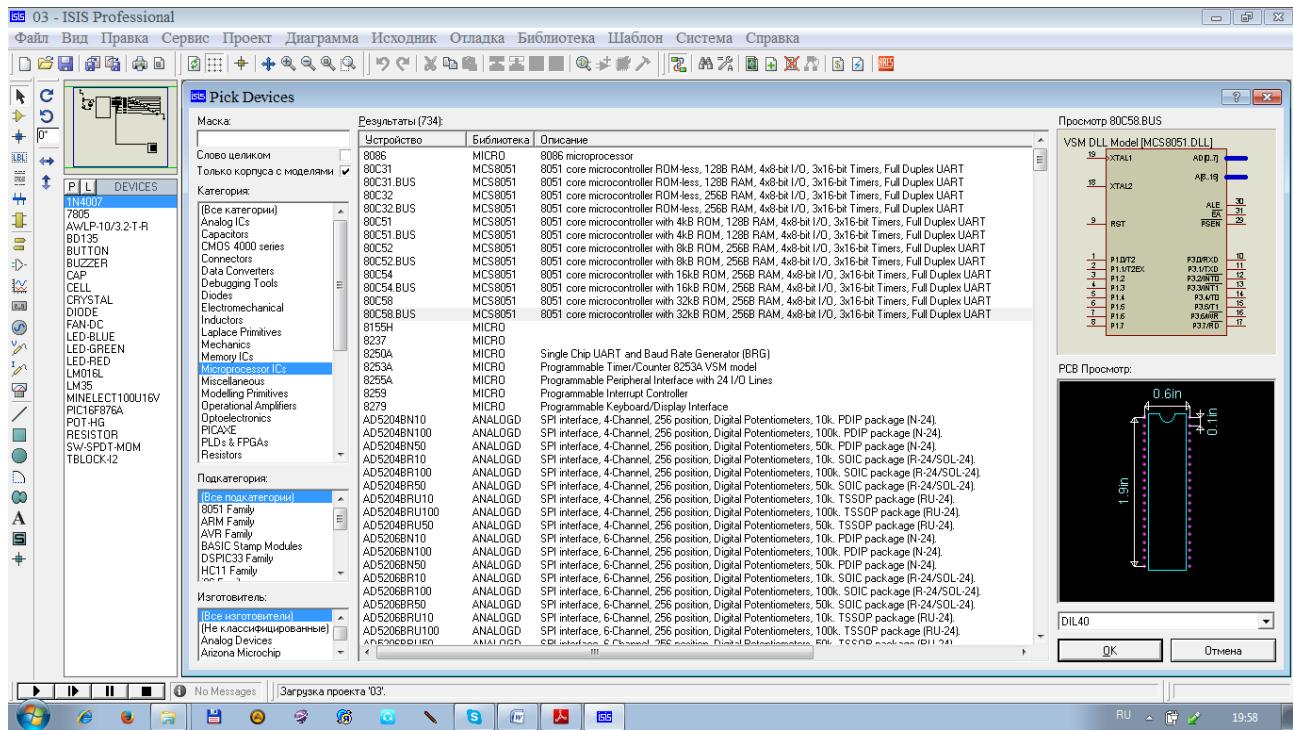
Энди, P (Pick devices) пиктограммага чертиб, ёки Object Selector компонентлар танлов майдонида чап тугмага 2 марта чертиб «омбор»га кирамиз.



11-расм


Компонентларни ишлаб чиқарувчилар бўйича Category ва Sub category қисмларда танлаш мумкин ёки калит сўзлар бўйича Keywords да излаш мумкин.

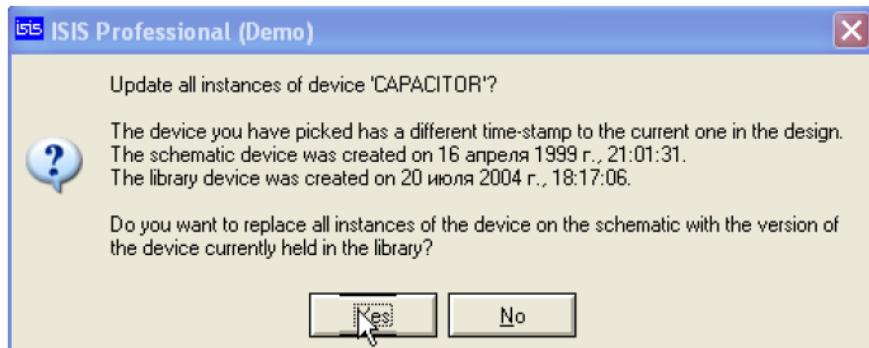CAPACITOR ни ACTIV кутубхонасидан излаймиз. Объект номига икки марта чертиш орқали ва компонента танловини тассдиқлаймиз.




12 - расм

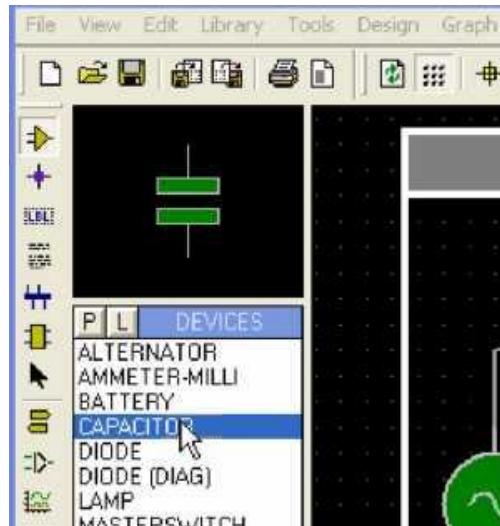Бунда дастур мавжуд схема компонентлари рўйхатини ўзгартайзми деб ўраши мумкин, чунки схема ва кутубхона турли вақтларда яратилган бўлиши мумкин. Ҳа деб жавоб берилади ва ОК га босиб “склад” дарчасини ёпинг. Рўйхатдан танланган компонентга чап тугмани чертиб танланг. Конденсатор тасвири қараб чиқиш дарчасида пайдо бўлади. Зарур бўлса ўзингизга кераклича қаратиб олинг.




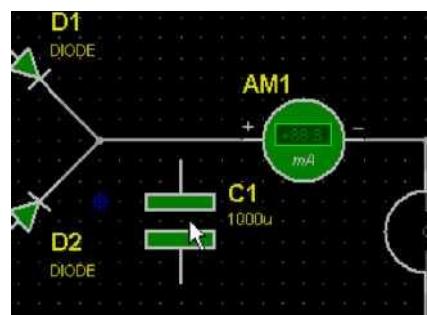Чап тугмани босиб конденсаторни диодли күприкдан кейин жойлаймиз.



14 - расм

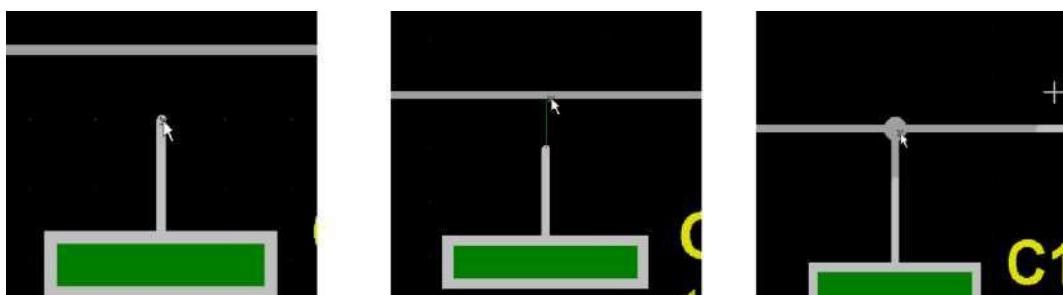Энди уни схемага улашимиз керак. Курсорни конденсаторнинг тепа чиқишига жойлаб, ва курсор охирида уланиш мумкинлигини кўрсатувчи хоч пайдо бўлади. Чап тугмани чертинг ва курсорни конденсатор тепасидаги симга қўйинг, мумкин бўлган уланишларни кўрсатувчи нозик чизиқ пайдо бўлади. Қачон курсор сим устига келганда яна хоч пайдо бўлади. Чап тугмага яна бир марта чертинг.



15 ,16 ,17 - расмлар


Пастки чиқишини ўзингиз уланг. Конденсатор сифимиини 500 мкФ га ўзгартинг. Симуляцияни ишга солинг. Конденсатор платиналаридаги плюс ва минуслар сони зарядланиш даражсини кўрсатади. Иккала генераторнинг частотасини яна 0,2 Гц га қайтаринг. Proteus VSM дастури инглизча тартиб бўйича ажратиш учун “нуқтани” ишлатади.

3.3. Моделлаш дастурининг таркиби.

Лойиҳасни ишга тушириб из кондесаторнинг зарядланиш ва зарядсизланиш жараёнини динамикасини кузатишингиз мумкин.


Шундай қилиб, биз лойиҳани очишни, ишга солишни, схема бўйича силжишни, объектларни бошқаришни, уни хоссаларини муҳаррирлашни ва схемага элементлар қўшишни ўргандик. Энди PROTEUS активатори ёрдамида схемани бошқариш органларини қўллашни ўрганамиз.

Basic07.DSN . лойиҳани очамиз.

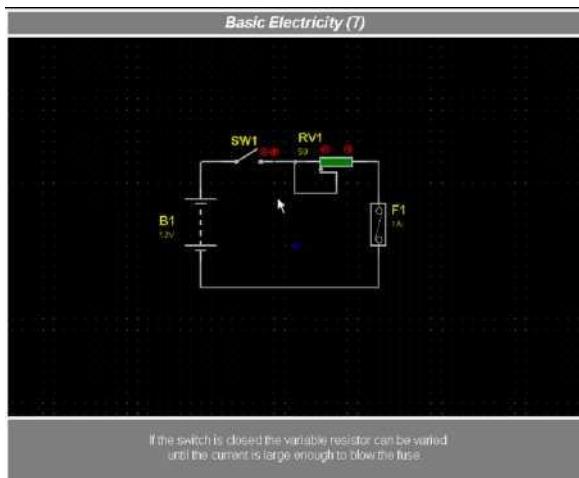

18-расм

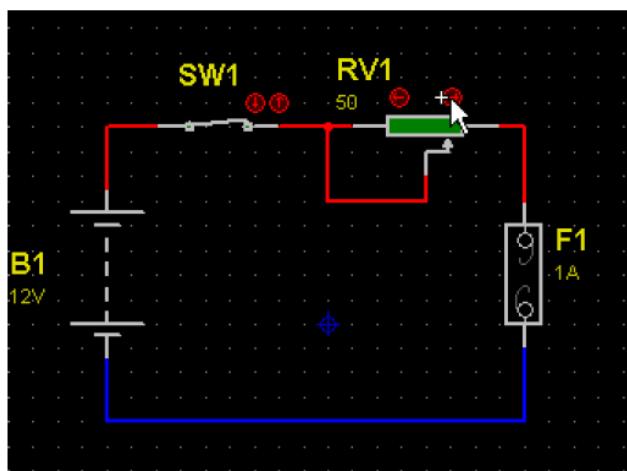Энг содда схема. Лойиҳани ишга солинг. Тумблер ва реостат қизил айланали стрелкаларга эга. Булар активаторлардир. Чап тугмачага босиб тумблерни қайта улаш мумкин ёки реостат қаршилигини ўзгартиш мумкин. Реостат қулоғини чекка ҳолатга ўтказинг. Сақлагич куйиб қолди. Лойиҳа қайта ишга туширилганда у яна бутунлигича қолади.



19 -расм

Comb01.DSN . лойиҳани юкландиган. Бу схема примитив мантиқий “ВА” ишини намойиш этади.


Ишга туширамиз. Киришдаги мантиқий сатҳларни ўзгартиришга уриниб кўрамиз, бунда чап тугмача билан тактиваторларга чертиб, элементнинг

киришларига улаймиз. Не нарса чиқмайди. Симулятор қуидагини билдиради: Real time Simulation in progress Press ESC to Stop.

Бу ердаги ҳолат худди с конденсатордагидай. Схемадаги LOGICSTATE модел ўзгартирилган ва фаол эмас. Кутубхонани очамиз ва LOGICSTATE (мантикий сатх) элементни топамиз ва Debugging tools туркum ичидан жойланган. Қаторга иккى марта чертиб уни рўйхатга қўшиб қўямиз. Пиктограмма ўзгартишни сўрайди. Ҳа деб жавоб берилади. Кутубхонани ёпилади ва лойиҳа ишга туширилади. Элементнинг киришидаги мантикий сатхни ўзгартиб ва уни ҳақиқий жадвал билан қиёслаб бу элементнинг ишлашини ўрганинг. Comb сериясидаги бошқа қолган лойиҳаларда машқ қилинг.

Шундай қилиб, биз зарур бўлган минимум билимларни эгалладик ва энди соддароқ лойиҳаларни яратишга киришсак бўлади. FILE > NEW DESIGN менюдан фойдаланиб янги лойиға яратинг. Буни қилмасангиз ҳам бўлаверади, агарда из дастурни ҳозиргина очган бўлсангиз, чунки PROTEUS ишга туширишда автоматик равишда “UNTITLED.DSN – безымянный” номсиз янги лойиҳани яратади.

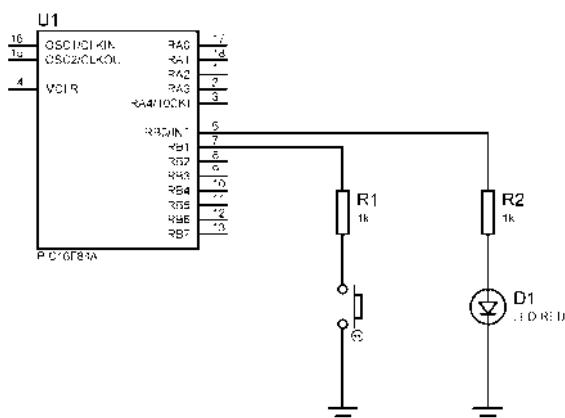Қулайлик учун хема варағининг ўз ўлчамларини ўрнатамиз, SYSTEM > SET SHEET SIZE (Установить размеры листа) ни очамиз. USER фойдаланувчи вариантини танлаймиз, дарчаларга 6 in 4 in (баландлик ва кенглик дюймларда ҳисобланади). Ундан кейин F8 ни босинг, схема варағи размерини муҳаррирлаш дарчасига молаш учун. Схемани расмга кўра йигамиз.




20-расм

Дастлаб деталлар рўйхати аниқлаймиз. Демак, бизга PIC16F84A микроконтроллер -1 дона, қизил ёруғлик диоди -1 дона, тутмача ва 2 та 1Омлик резистор. Қолган кварц, конденсатор ва энергия манбайнини дастурнинг ўзи эмуляция қиласи, шунинг учун ҳам уларни схемага қўшишнинг зарурати йўқ. Гарчи, агар лойиҳани унинг мантикий якунигача олиб бормоқчи бўлсангиз ва босма платаларни тайёрлашгача обориши керак бўлса, унда бу элементларни қўшишга тўғри келади.

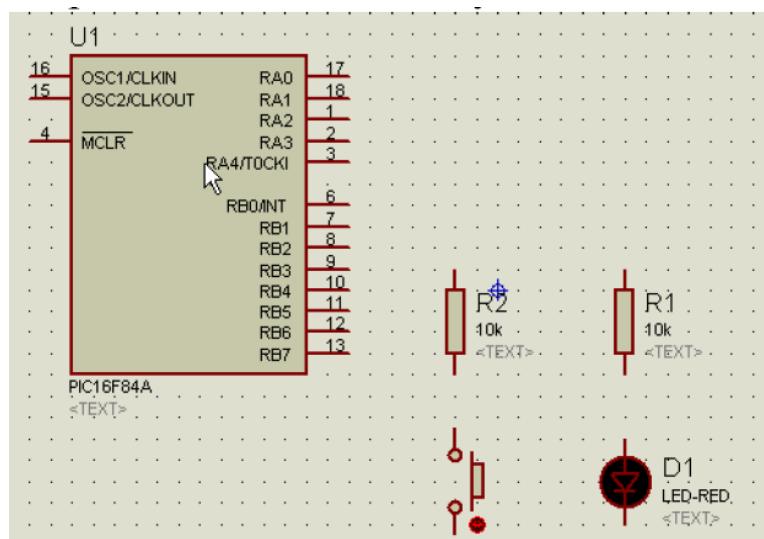3.4. “Proteus ISIS Professional”дастурининг интерфейси.


Энди, компонентларни излаймиз. Компонентлар кутубхонасини очинг. Бунинг учун, KEYWORDS дарчада pic16f84a ни теринг. Энди, ENTER га икки марта босилади ва унда кутубхона ёпилади ва уни янгидан очишга тўғри келади, ёки компонента ифодаланган қаторга чап тугмача икки марта чертиб, RESULTS резултат дарчасида пайдо бўлган компонентани Object Selector компонентлар рўйхатига силжитинг, шундай қилиб RES ни териб резисторни ва BUTTON тумасини босиб LED-RED ёруғлик диодини танлаймиз.

Компонентлар битта экземплярдан олинади, ва уларни Object Selector рўйхатидан танлаб қўпайтириш мумкин. Кутубхонани ёпинг, OK га босиб ёки дарчани ёпиш орқали. Вақти келиб тажрибангиз ошади ва ўзингиз қайси компонентлар кераклигини ва уларни қаерда туришини аниқлаб оласиз. Агар ҳаммаси хатосиз бажарилса, Object Selector дарчасида танланган компонентлар рўйхати пайдо бўлади.



21-расм

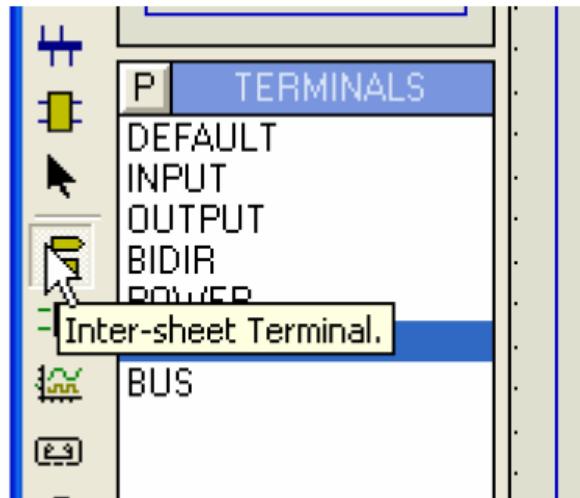
Агар шундай бўлса уларни схемага жойлаймиз, бунда чап тумани рўйхатдаги компонент номига, кейин керак жойда ҳали бўш схемада. Жойлаштиринг ва айлантиринг барча компонентларни зарур бўлса. Натижада қўйидагига ўхшаган нарса ҳосил бўлади. Бизга яна битта муҳим элемент етишмайди – “ерга улаш” ва “корпус”. Бундай типдаги элементлар (терминаллар) INTER SHEET TERMINAL режимида танланади.



22-расм

GROUND (земля) элементини танланг ва уни схемада тугма ва ёруғлик диоди тагига жойланг. Энди, схеманинг барча элементларини расмда күрсатилганидек ўзаро боғланг. Боғланишларни қандай амалга ошириш олдин конденсатор

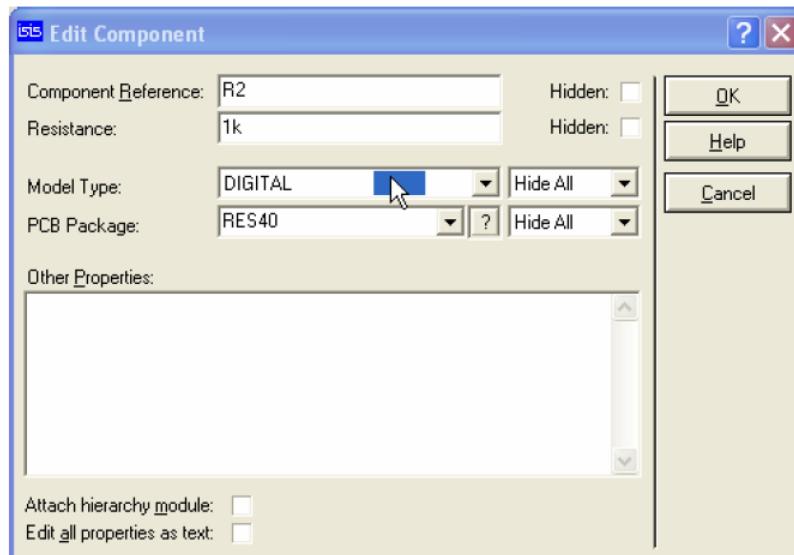мисолида кўрганимиздек. Резисторлар модели digital (цифровой) турини ўзгартинг, симулятор резисторларнинг аналогли хоссаларини ҳисоблашга беҳуда вақт йўқотмаслиги учун бу жуда зарур. Бизга, ёруғлик диоди ёниб турибдими ёки йўқми, тугма босиганми йўқми, яъни соғ мантикий сатҳлар. Ва ниҳоят схема тайёр.



23-расм

Лойихани ўз папкангизга сақланг, адаштирмаслик учун LED.DSN номини беринг. Агар, Сиз микропроцессорли схемани йифмоқчи ва фақат дастурни созламоқчи бўлсангиз, манба схемасини тиклашга уринманг ва аналогли қурилмаларни қўллашдан воз кечишга ҳаракат қилинг ёки уларни рақамли примитивлар билан алмаштиришга ҳаракат қилинг. Кўплаб моделлар икки вариантга, аналогли ва рақамли, масалан, ўша резистор, калитлар билан ишлайдиган транзисторларни инверторлар, ёки

ўзказувчанлигига кўра буферлар билан алмаштирилади.

Бу эса, процессор юкламасини енгиллаштиради. Албатта, PROTEUS дастури буни муаммони ечишнинг ривожланган ечим воситаларига эга, масалан, «магнитофон» TAPE воситаси, схемани бир неча бўлакка ажратиш ва сигнални бир қисмини оралиқ файлга, кейин буни тўхтатиш ва ёзилган сигналнинг бошқа қисмидан фойдаланиш имконини беради. Бунда фақат танланган қисмлар симуляция қилинади ва бошқа қисмларга тегилмайди.

Схемани қайта тиклашга ҳаракат қилиб кўрамиз. Бунинг учун дастлабки файл керак бўлади. PROTEUS дастури муҳити кўплаб ишлаб чиқиш воситаларини қувватлашга қодир, улар жумласидан, HI-TECH Си компилятори ва CROWHILL PIC BASIC ва BASIC STAMP. Ва бу фақат, MICROCHIP фирмаси микроконтроллари учун қўлланилади. Биз MPASM ассемблердан фойдаланамиз. PROTEUS дастури таркибига MPASM ва MICROCHIP компаниясининг MPASMWIN компиляторлари киради ва у 2001 йил яратилган ва ҳозирги кўплаб микроконтроллерлар билан ишламайди, шунинг учун уни янгилашга тўғри келади.

MPLAB компаниясининг MPASM сини 6.30 ва 6.50 версиясидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. MPASM дан фойдаланамиз, чунки MPASMWIN 62 символлик узун йўлни қўллмайди. Аммо, MPASM ва MPASMWIN ҳам, 8.3. номли форматни қўллайди. Шунинг учун ҳам компилятор баъзан файлни тополмаслиги мумкин.

Энди MICROCHIP фирмасининг MPASM компиляторини кўриб чиқамиз. Дастлабки файлни, қайсиdir редакторда теринг. Айтайлик, MED редакторини ишлатайлик, у кўплаб фойдали хусусиятларга эга, шумладан, ўз схемасида синтаксни ёритиш хоссаси. Эслатамиз, PROTEUS дастурига ўрнатилган муҳаррирни алмаштириш орқали ташки редактор (муҳаррир) ни ҳам улаш мумкин. Бунинг учун, SOURCE менюсига киринг ва SETUP EXTERNAL TEXT EDITOR пунктни танланг. BROWSE (досмотр) ни босинг ва сизга ёқсан муҳаррирни топинг.

Давом эттириб, киритилган файлни LED.asm. номи остида лойиҳамиз папкасида сақлаб қўямиз.

```

list p=16f84
#include <p16F84A.inc>
_CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC

#define LED PORTB,0
DelayL equ 0x0C
DelayM equ 0x0D
DelayH equ 0x0E

org 0h
clrf DelayL
clrf DelayM
clrf DelayH
clrf PORTA
CLRF PORTB
bsf STATUS,RP0
clrf TRISA
clrf TRISB
bcf STATUS,RP0

start bsf LED

call Delay500
bcf LED
call Delay500
goto start

Delay500 clrf DelayL
clrf DelayM
movlw 3h
movwf DelayH
Wait1 decfsz DelayL
goto Wait1
decfsz DelayM
goto Wait1
decfsz DelayH
goto Wait1
return
end

```

Бошланғич файлни лойиҳага құшамиз. Бунинг учун SOURCE (исходник) менюдаги ADD/REMOVE SOURCE FILE (добавить/удалить файл)ни танлаймиз. Пайдо бўлган дарчада NEW (новый) тугмасини босамиз. CODE FILINAME қаторида CHANGE (сменить) тугма ёрдамида бизнинг бошланғич файлимизни танлаймиз, CODE GENERATION TOOLS қаторида MPASM компиляторни танлаймиз ва OK ни босиб танловимизни тасдиқлаймиз.

Лойиҳани йиғамиз, бунинг учун, SOURCE менюни очиб BUILD ALL ни босамиз. Ҳаммаси тўғри бажарилган бўлса компиляторнинг логи очилади ёки хатоликлар қатори очилади.

Назорат саволлари

1. Вертувал моделлаштиришда ишлатиладиган дастурларни санаб уting.
2. “Proteus ISIS Professional”дастурий комплекси.
3. “Proteus ISIS Professional”дастурий комплексининг қисқача тавсифи.
4. Моделлаш дастурининг таркиби.
5. “Proteus ISIS Professional”дастурининг интерфейси.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ганиев С.К. «Электрон хисоблаш машиналари ва системалари»
2. Маъруза материаллари “Автоматиканинг микропроцессорли воситалари” доценти Ўлжаев Эркин
3. Accambler.
4. Нешумова.К.А. Электронные вычислительные машины и системы.
5. Знакомтесь Компьютер. Издательство «МИР». 2005.
6. www.referat.ru

4-мавзу: “MikroC PRO for PIC” моделлаштириш дастури. Дастанда турли қийинликдаги дастурларни яратиш.

Режа :

1. Кириш, “MikroC PRO for PIC” ҳақида умумий тушунчалар.
2. “MikroC PRO for PIC” лойиҳалаш мұхити.
3. “MikroC PRO for PIC” да янги лойиха яратиш.
4. PIC16F876A контроллери ҳақида маълумот.

Таянч сўзлар: “MikroC PRO for PIC” моделлаштириши, кибернетика, автоматика, Ўзгарувчилар (переменные) int, float, char, unsigned char. TRISX, PORTX . Sbit . Цикл операторлари. for . If, else (шарт) операторлари. Delay() технологик жараён, бошқариш, ростлаш, регулятор, ЭХМ, компьютер, кирувчи ва чиқувчи рақамли элементлар, микропроцессор, команда, алгоритм, операция, принцип, Блок-схемалар

4.1. Кириш, “MikroC PRO for PIC” ҳақида умумий тушунчалар.

Микроконтроллерлар кўплаб соҳаларда қўлланиладиган электрон аппаратлар ва тизимлар таркибида ишлатиладиган микропроцессорлар тоифасига киради. Микроконтроллер бу – маҳсус микропроцессор бўлиб, микроконроллерлар техник объект ва технологик жараёнларни бошқариш учун қўлланилади. Микроконтроллер катта интеграл схема бўлиб, битта кристалга жойлашган бўлади ва хисоблаш тизими барча элементларини ўз таркибига олади. Микроконтроллернинг таркиби :микропроцессор, турли хил хотира, ҳамда қўшимча функцияларни бажариш учун ташқи қурилмалар билан боғланиш воситаларидан иборат бўлади. Микроконтроллернинг барча элементлари битта кристалда дойлашганлиги сабабли микроконтроллерни бир кристали микро ЭХМ деб хам аталади. Микроконтроллерларни қўлланишидан асосий мақсад: қурилмалардаги элементлар сонини камайтириш, қурилма ўлчамларини кичрайтириш, ва ниҳоят қурилма таннархини камайтиришдан иборатдир.

Одатда микроконтроллерлар RISC-архитектураси асносида яратилади. RISC – бу инглизча - Reduced Instruction Set Computer сўзларининг бош ҳарфларидан олинган бўлиб, қисқартирилган буйруқлар тўпламидан иборат хисоблагич маъносини билдиради. Микроконтроллерлар хотираси дастурлар хотираси ва маълумотлар хотирасидан иборат бўлади. Бу хотиралар алоҳида жойлашган бўлиб микропроцессор бу хотираларга бир вақтнинг ўзида мурожаат қилиши мумкин. Лекин бу хотираларнинг ўлчами катта бўлмайди ва шу сабабли микроконтроллерлар назорат қилиш, ташқи қурилмаларни бошқариш ва ташқаридан олинадиган ахборотларни тезкорлик билан бирламчи қайта ишлаш масалаларини ечишда қўлланилади. Ечими мураккаб алгоритмларни талаб қиласидиган масалалар ҳал қилиш учун микроконтроллерларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлмайди.

Стандарт микроконтроллерни дастурий таъминотини яратиш учун турли хил автоматлаштирилган дастурлаш тизимларидан фойдаланилади.

Автоматлаштирилган дастурлаш тизимларидан бири бу “mikroC PRO for PIC”дир.

“mikroC PRO for PIC” дегани нима ўзи? “mikroC PRO for PIC” бу турли хил операторлар ёрдамида дастурлар яратувчи дастурдир. Тайёр маҳсулот бу-микроконтроллер хотирасига ёзиладиган дастур бўлиб, бу дастур микроконтроллерли тизимда ишлашга мўжжалланган бўлади. Қисмлар – бу турли туман ҳисоблаш жараёнларини ташкил қилиш учун ишлатиладиган дастур моделлари, ҳамда микроконтроллерга уланадиган ташқи курилмаларнинг дастурий симуляторларидан ташкил топган бўлади. “mikroC PRO for PIC”нинг барча қисмлари “mikroC PRO for PIC” тизими ишлаб чиқарувчилари томонидан яратилган.

“mikroC PRO for PIC” тизимида яратилган дастурларни симуляция режимида ишлатиб кўрилгандан сўнг, “Proteus ISIS Professional” тизими томонидан модуляция қилиб кўрилади ва олинган натижа қониқарли бўлса ҳақиқий микроконтроллерга ёзилади(*.hex)

4.2. “MikroC PRO for PIC” лойиҳалаш муҳити;

(“MikroC PRO for PIC” энди “MikroC” деб айтиласди)

“MikroC” да C++ тилидан фойдаланиб дастурлар тузилади.

“MikroC” нинг қулайликлари:

1.Хотирадан жуда кам жой эгаллайди.

2.Ҳар бир дастур учун кутубхоналар бириктириши шарт эмас.


3.Энг керакли кутубхоналар мавжудлиги (Мисоллар тариқасида схемаси билан кўрсатиб берилганлиги. F1 тугмаси орқали кўриш мумкин).

4.Кўшимча терминаллар ва дастурлар мавжудлиги.


4.3.“MikroC PRO for PIC” да янги лойиҳа яратиш.

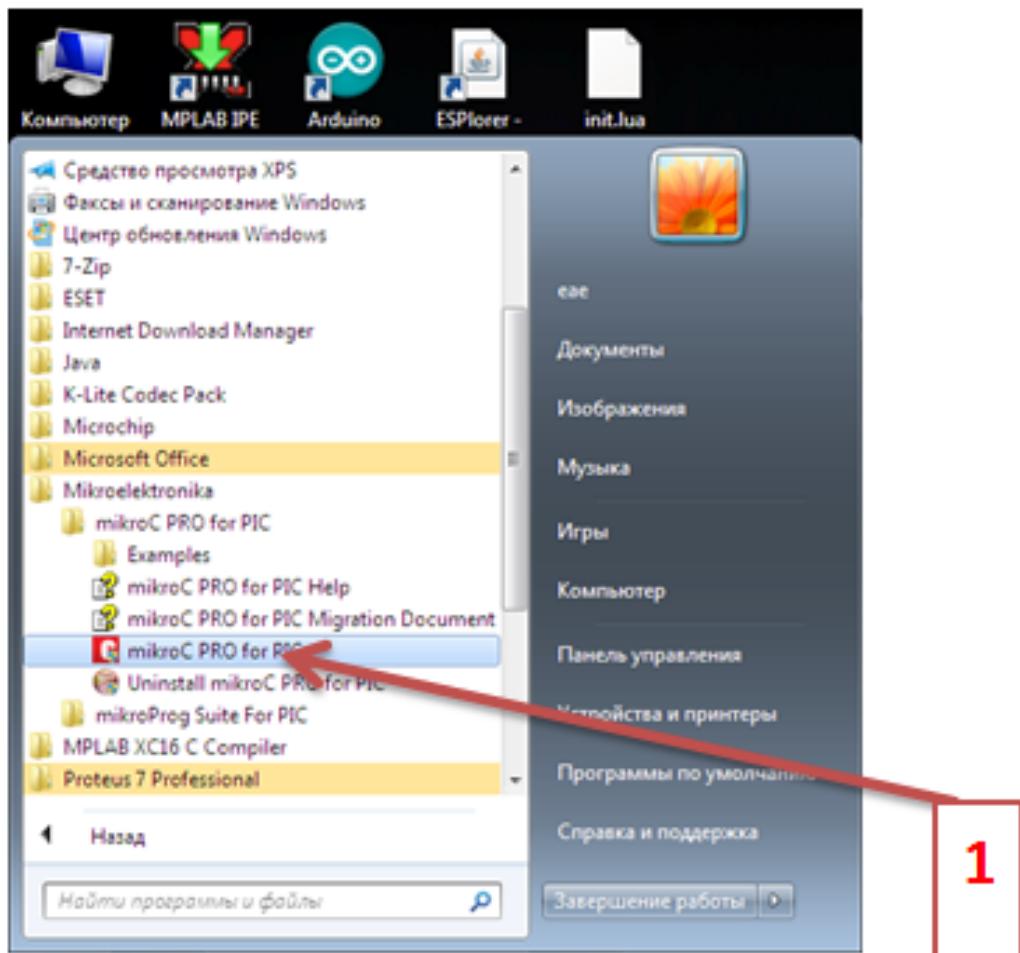1. MikroC дастури ишга тушурилади


Пуск->mikroelektronika->mikroC PRO for PIC-> mikroC PRO for PIC.exe



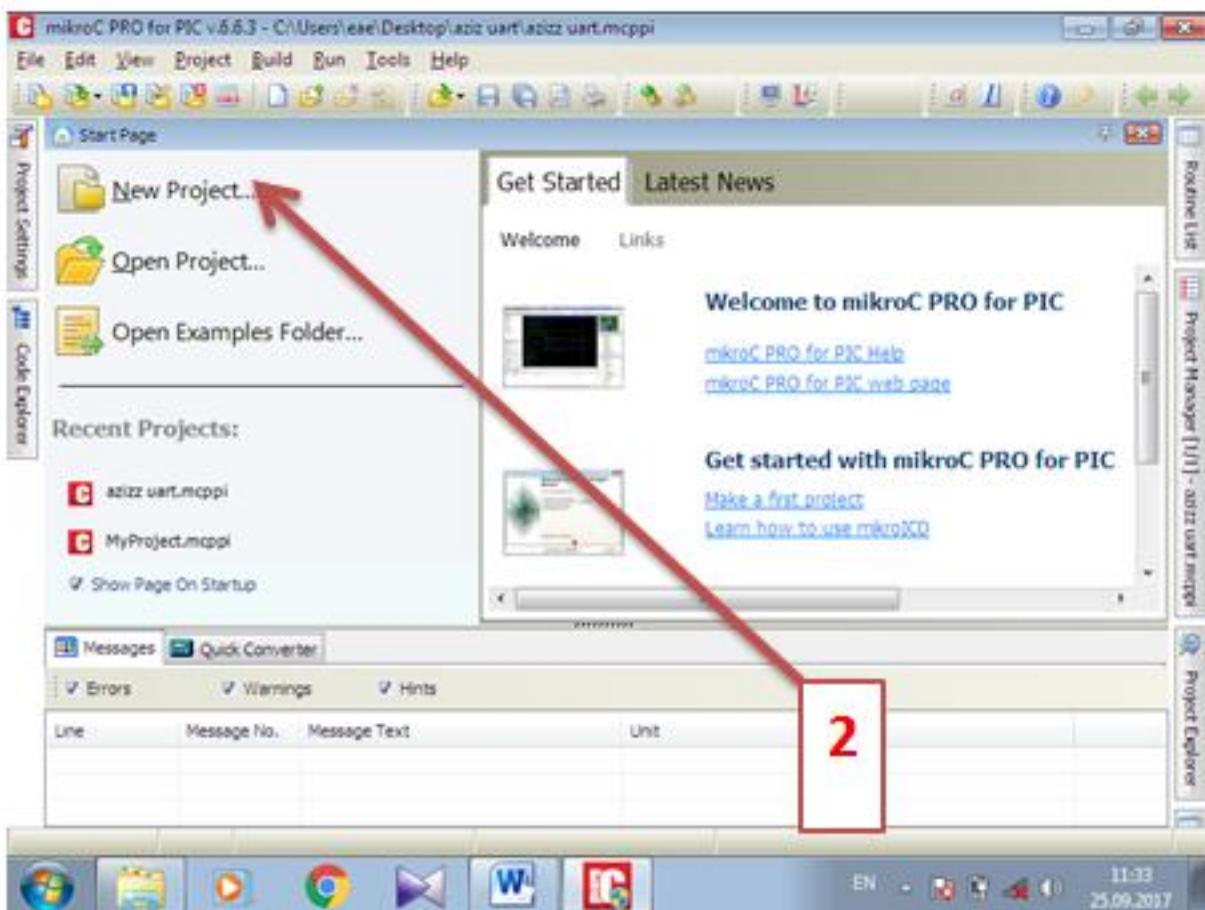2. Янги лойиха яратиш учун “New Project” тугмаси босилади.
Ёки:File->New->New Project.



3. Лойихани созлаш ойнаси

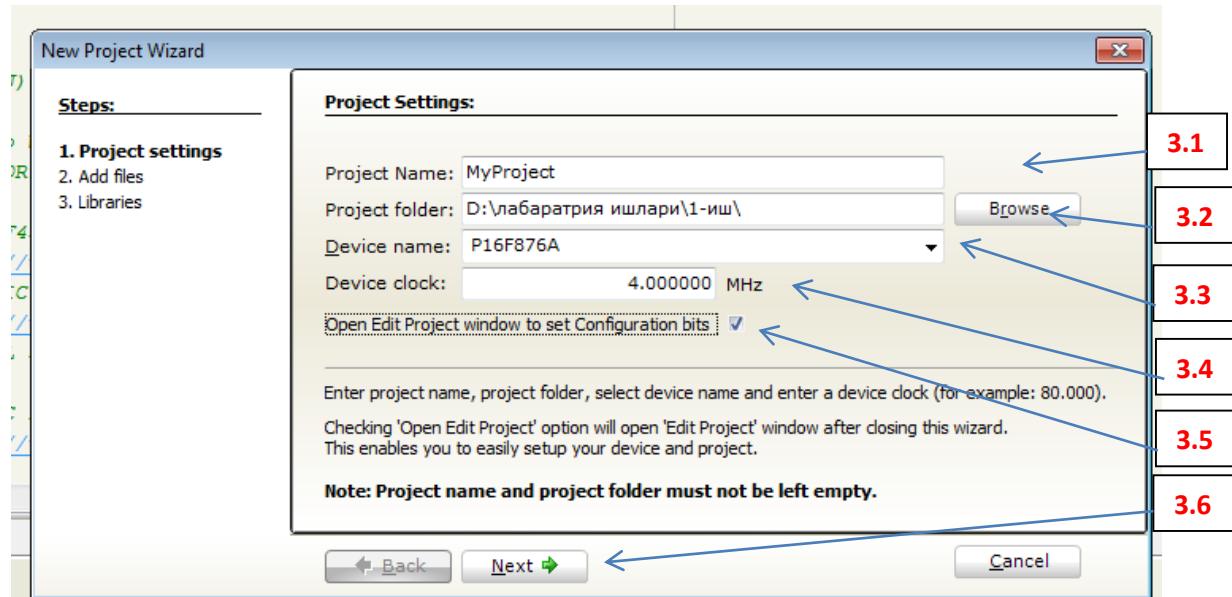

4.

3.1->Лойиханинг номи

3.2->Лойиханинг сақланадиган жойи (Browse тугмасини босиб
хохлаган папкангизга сақлашингиз мумкин)


3.3->Микроконтроллерни танлаш

3.4->Микроконтроллернинг ишлаш частотасини танлаш

3.5->Микроконтроллернинг конфигурацияларини созлаш ойнасини
очиш. (Доим очилиши маслаҳат берилади)

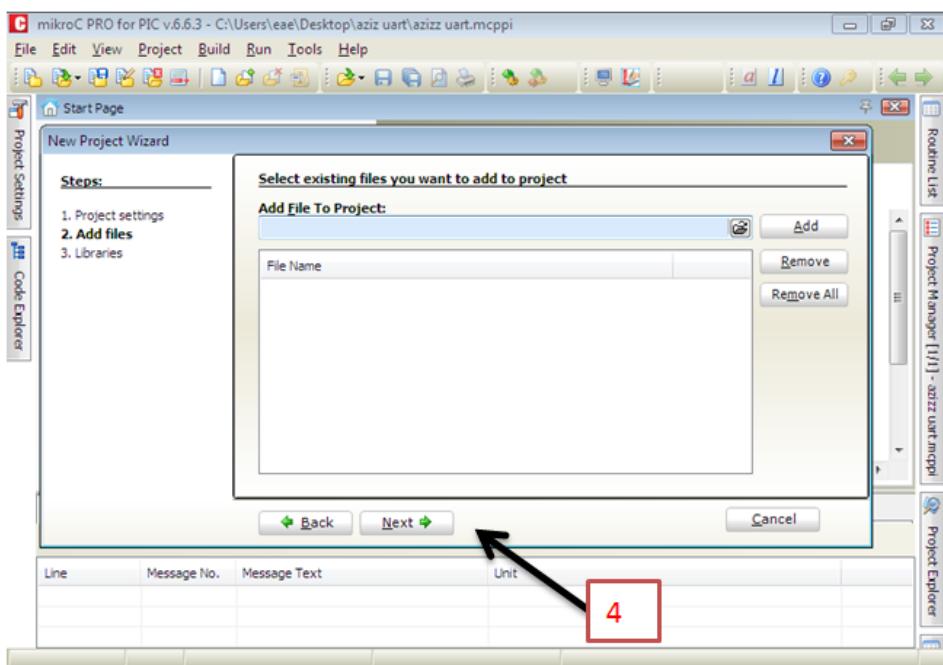
3.6->Барча маълумотлар киритилгандан сўнг “Next->” тугмаси босилади.

Босилгандан сўнг ушбу ойна очилади. Ушбу ойнада *Add* тугмаси орқали лойихага қўшимча “с ва h” файлларини қўшиш мумкин.



4-> Ушбу ойна биз учун шарт емас, шунчаки яна “Next->” тугмаси босилади.


Кутубхоналарни танлаш ойнаси очилди.

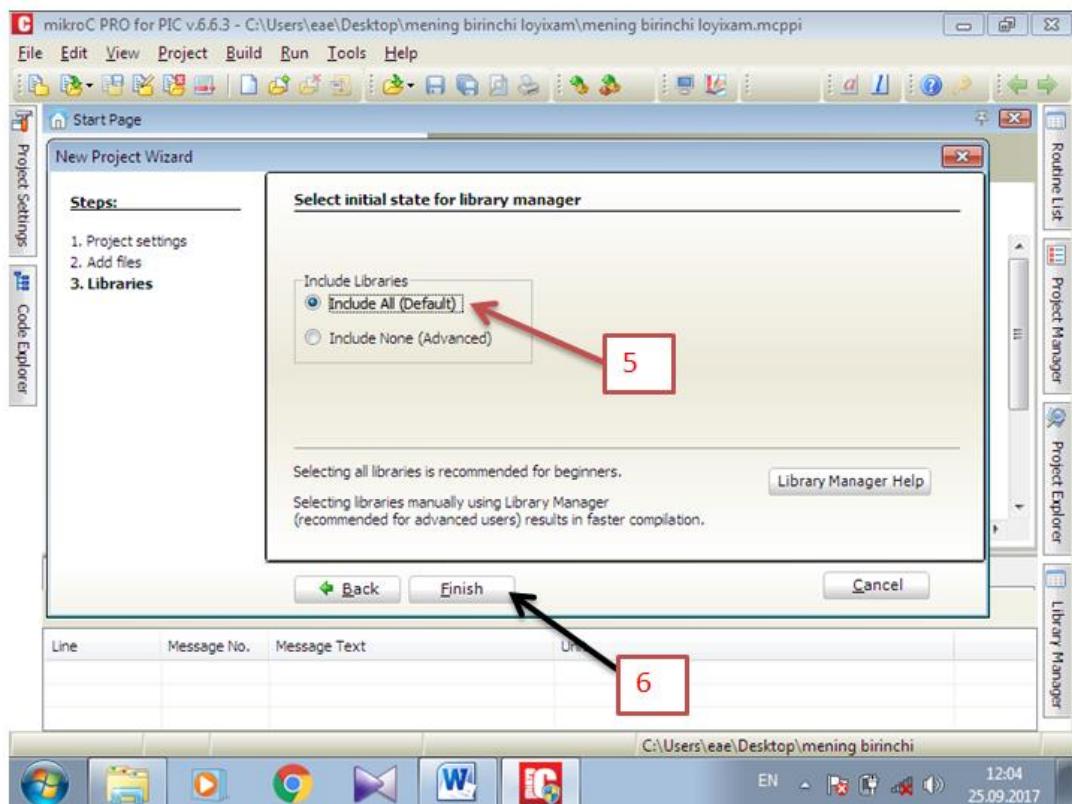

5-> *Include All* – ни танлаймиз (Барча кутубхоналарни лойихага боғлаймиз)

6-> Finish түгмасини босамиз.

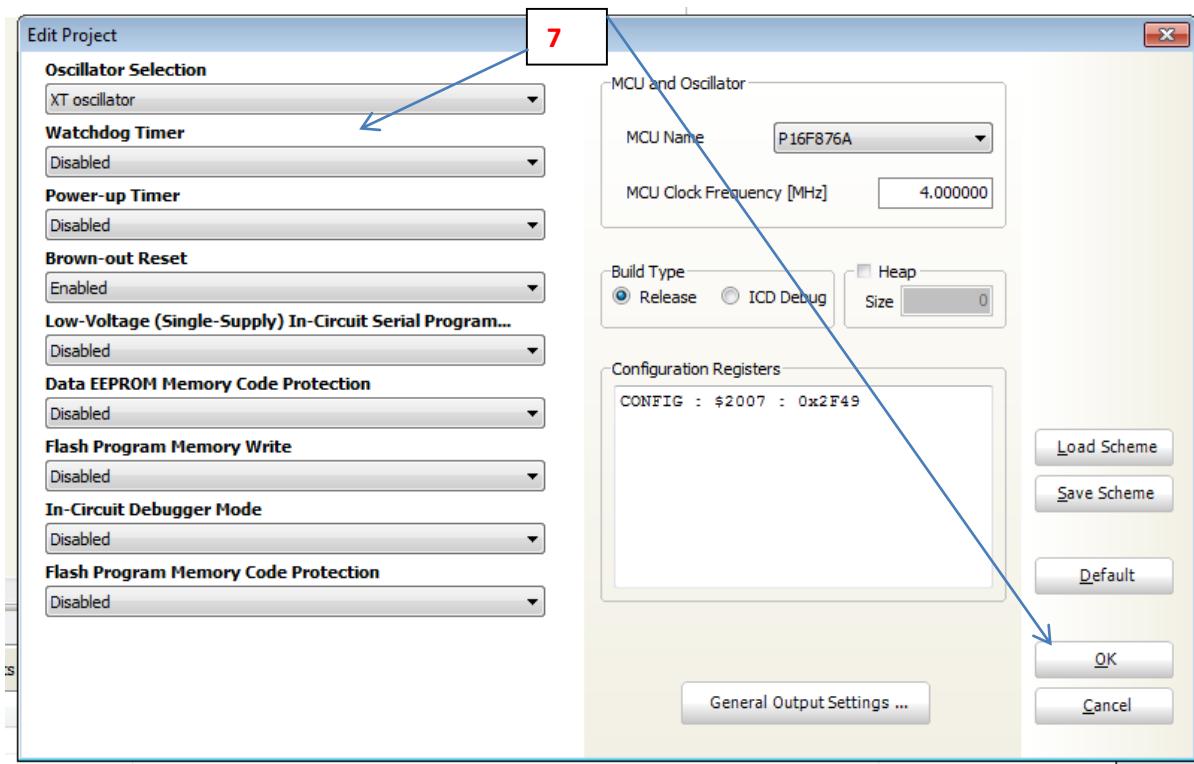Микроконтроллерни конфигурация қилиш ойнаси очилади (3.5 пунктта ушбу ойнани очилишини сұраганимиз учун)





PIC16F876 да ички резонатор үйік шунинг учун ташқи резнатор танланады

7->Ташқи резонаторни танлаш учун қүйидагини танлаймиз (ХТ oscillator)

Бошқа параметрларга тегінмасдан

Ok түгмасини босамиз.

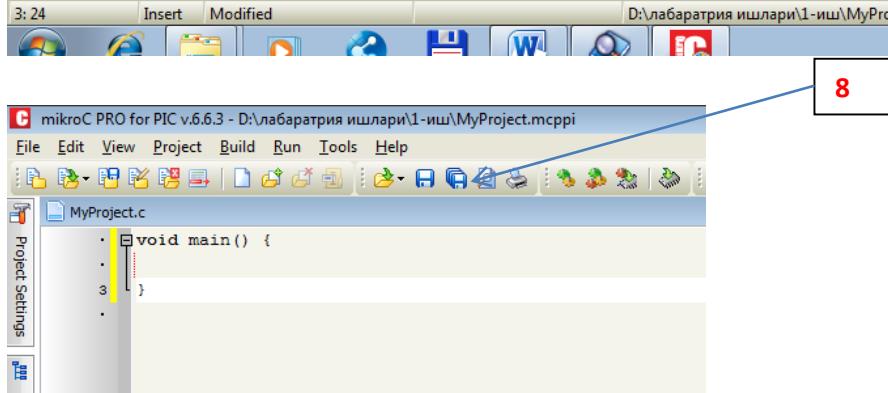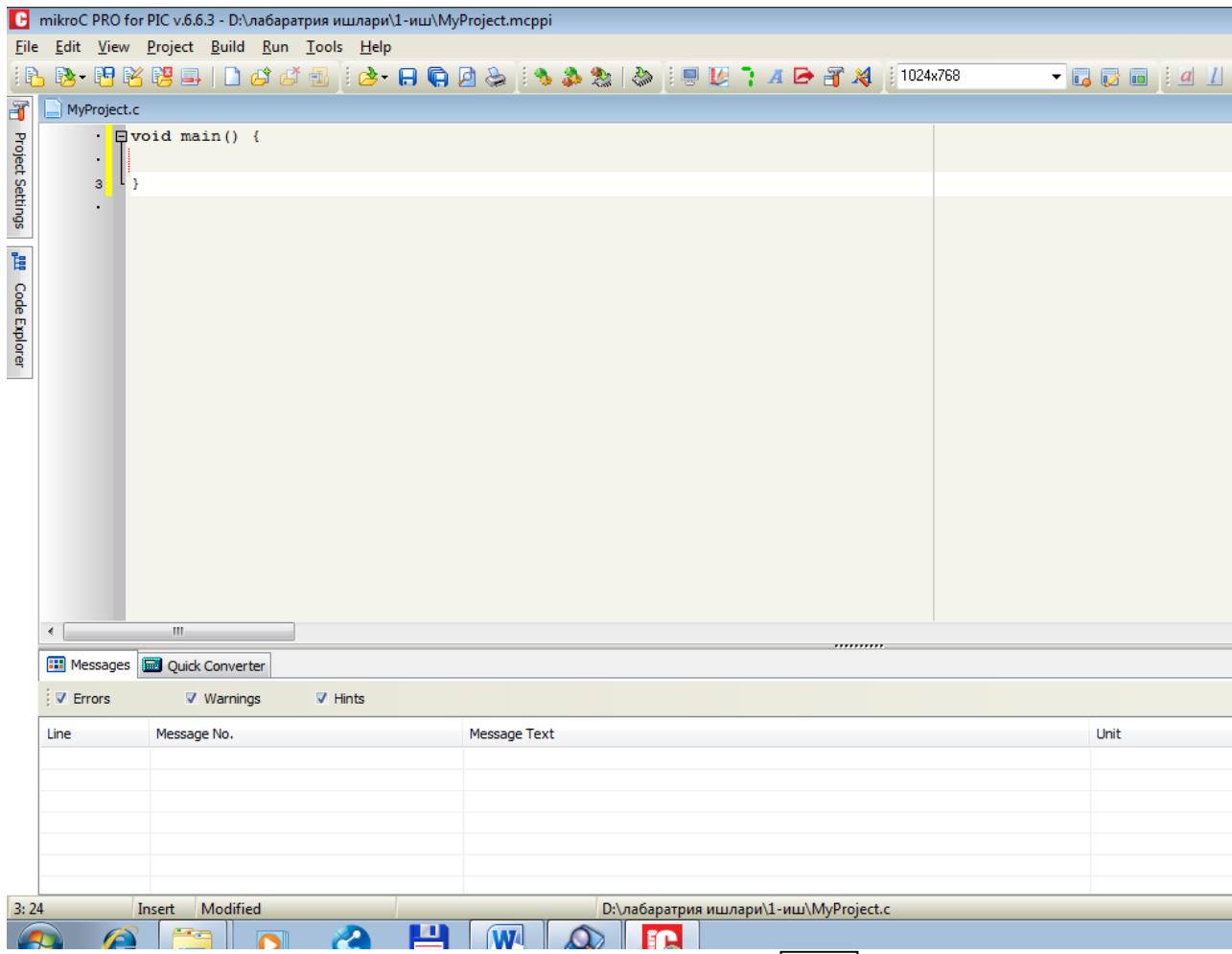Лойиха дастурини ёзиш ойнаси очилди. Мана шу ойна ичига код ёзилади.



8. Сақлаш түгмасини босамиз. Код файлын ном беріб сақлаб қоямиз

4.4. MikroC PRO for PIC тизимида дастур яратиш

Үзгарувчилар (переменные) int, float, char,unsigned char

Дастур тузиш мобайнида хосил бўладиган натижалар маълум бир жойда сақланиши лозим. Бу жой оператив хотирадир. Оператив хотирада қийматлар (натижалар) маълум бир исм билан сақланиши лозим (булмаса керакли қийматни қандай топасиз) бу исм дастурлашда “узгарувчи номи” дейилади.

Узгарувчилар-маълум бир номга ва типга эга болиб ўзида қандайдир қийматларни сакланиш учун ишлатилади.

int, float, char,unsigned char...-булар ўзгарувчиларни элон қиласидан операторлар. Ўзгарувчи доим қандайдир қийматга тенг бўлади. Ушбу қиймат дастур ишлаши жараёнида ўзгариши мумкин.

Мисол:

```
int a;          // "а" ўзгарувчиси эълон қилинди.      ("int a=5"
бундай ёзиш ҳам мумкин )
a=5;           // "а" ўзгарувчиси 5 га teng. "а" ўзгарувчиси ёзилдими
демак 5 сони бор деб хисобланади.
a=a+2;         //мана шу жойда энди "а" нинг қиймати ўзгарди. "а" 7
га teng болди
a=a+5;         //мана "а" нинг қиймати яна узгарди. "а" 12 га teng
бўлди
```

2-мисол:

```
int a=3, b=5; c; // ўзгарувчилар эълон қилинди. "а" 3 ga teng.
"b" 5 ga teng. "c" ҳозирча ҳеч нарсага.
c=a+b;         // "а" ni "b" ga kushyabdi. "c" esa "a" va "b" nинг
натижасига teng buladi ja'niy 8 ga.
```

TRISX оператори

TRISX -(Х-кайси портлиги) ушбу оператор портни маълумот киритиш ёки чикариш учунлигини эълон килади.

TRISX “1” га teng болса маълумот киритиш учун агар “0” га teng бўлса чикариш учун хизмат килади. Турли усулда ва турли саноқ системасида ёзиш мумкин. Агар иккилик саноқ системасида ёзилса битлар ўнгдан чапга қараб ўқилади.

Масалан:

TRISA =0b00000001; // A портининг “0”-оёги маълумот киритиш учун, колган оёклар чикариш учун хизмат килади. *иккилик саноқ системасида ёзилиши*

TRISA =1; // A порти маълумот киритиш учун хизмат килади.(хозир барча оёкларига тегишли) *ўнлик саноқ системасида ёзилиши*

TRISB =0x00; // B порти маълумот чикариш учун хизмат килади. (хозир барча оёкларига тегишли) *ўн олтилик саноқ системасида ёзилиши*

TRISA1_bit=0; // бундай усулда фактат бир дона оёқчага команда берилади. А портининг 1-оёғи чиқиш учун хизмат қилади. *ўнлик саноқ системасида ёзилиши*

PORTEX оператори

PORTEX -(Х-кайси портлиги)-ушбу оператор оёкларнинг холатини белгилаб беради. “1” га ёки “0” га teng қилинади. Агар 1 га teng қилинса МК ойоқчасида мусбат(+) кучланиш пайдо булади. Агар 0 га teng қилинса МК ойоқчасига манфий (-) кучланиш пайдо булади. Турли усулда ва турли саноқ системасида ёзиш мумкин. Агар иккилик саноқ системасида ёзилса битлар ўнгдан чапга қараб ўқилади.

Масалан:

```

PORTB=0; // В портнинг хамма оёклари 0 га тенг
(оёкларга манфий (-) кучланиш берилади). ўнлик саноқ системасида ёзилиши

PORTA=0xFF; // А портнинг хамма оёклари 1 га тенг
(оёкларга мусбат (+) кучланиш берилади). Ўн олтилик саноқ системасида
ёзилиши

RB2_bit=1; // В портнинг 2-оёғигина 1 га тенг
бўлди.(кучланиш берилди) Колганлари узгармади. ўнлик саноқ системасида
ёзилиши

```

PORTA=0b11100000; А портнинг 0,1,2,3,4-ойоқлари 0 га тенг. 5,6,7-ойоқлари 1 га тенг. иккилиқ саноқ системасида ёзилиши

Sbit оператори

Sbit –операторнинг ўзи айтилган ўзгарувчини эълон қилиб, унинг холатини МК нинг айтилган ойоқчасига тенг қилиб қояди.

Мисол:

```
sbit lampochka at RB4_bit; // В портнинг 4-ойоғи “lampochka”
ўзгарувчисининг холатига тенг.
```

lampochka=1; // “lampochka” ўзгарувчиси 1 га тенг болди демак В портнинг 4-ойоғихам 1 га тенг бўлди (ойоқчага кучланиш берилди)

lampochka=0; // “lampochka” ўзгарувчиси 0 га тенг болди демак В портнинг 4-ойоғихам 0 га тенг бўлди (ойоқчада кучланиш йўқ)

Цикл операторлари

While(X){Y} ушбу оператор дастурни такрор ишлаши учун керак. Қавс (X) ичига унинг қачонгача такрорланиш шарти ёзилади. Шарт “йўқ” жавобига йетганидан кейингина циклдан чиқиб кейинги амални бажаради

{Y}- ушбу кавслар блоклаш учун керак яъни қаердан қаергача while операторининг амал қилиш чегараси кўрсатилади. Мисол:

```
int a=0; // “а”ўзгарувчиси эълон қилинди ва у 0 га тенг
```

While (a<7) //цикл эълон қилинди. Шарт қуйилди (a<7); шарт “йўқ” жавобига йетгунгача цикл қайта қайта ишлайверади.

```
{
    // цикл блоги бошланди
```

```
a=a+1; // а га 1 сони қўшилди. Ушбу амал қадам ҳисобланади.
(кўдни қуидагичахам ёзиш мумкин “ a++; ”)
```

```
} // цикл блоги тугади.
```

//ушбу цикл 7 марта такрорланб кейин циклдан чиқиб кетади. (7- марта такрорланган пайтида “а”нинг қиймати 7 сонига тенг бўлиб қолади. Энди шартимиз “йўқ” жавобига хос чунки 7 сони 7 дан кичик эмас!)

mikroC да доим маълумотларни қайта текшириш ва қайта ишлаш учун асосий кодлар цикл ичига ёзилади ва цикл тохтатилмаслиги таъминланади. (агар ушбу оператор қўйилмаса дастур бир маротаба ишлайди. Ушбу дастур МК га ўрнатилгандан сўнг МК хам бир марта ишлайди сўнгра хеч қандай иш бажармайди)

Мисол:

While(1) // цикл шартига шунчаки 1 куйилса кифоя шунда шарт хечкачон “йук” жавобига teng болмайди ва блоглар ичидаги дастур доим қайталаниб ишлаб туради.

```
{ // цикл блоги бошланиши  
... // асосий кодлар  
} // цикл блоги тугатилиши
```

for оператори:

for(x;y;z:) Ушбу оператор ҳам циклик оператори ҳисобланади. Қавс ичида шарт ва қадамлар ёзилади.

x=циклдаги қадамнинг ўзгарувчиси (уни шу жойда эълон қилиш ва қийматинихам шу жойга киритиш мумкин. Мисол: for (int a=0;y;z)).

y=циклнинг шарти (мисол: for (int a=0;a<7;z)).

z=циклнинг қадами (мисол: for (int a=0;a<7;a++)). a++ дегани a=a+1 деган маънони беради

Мисол:

```
Int a;
```

```
for(a=0;a<7;a++)
```

```
{
```

```
RA1_bit=1;
```

```
}
```

```
RA1_bit=0;
```

```
//////////
```

```
int a; // “a” ўзгарувчиси эълон килинди
```

for(a=0;a<7;a++) // a 0 га teng. a 7 дан кичикилиги солиштириб кўрилсин.

Агар a кичик бўлса a сонига 1 қўшилсин ва цикл давом этсин. Агар teng ёки катта бўлиб қолса цикл тугатилсин.

```
{ // цикл блоги бошланди
```

```
RA1_bit=1; // A портининг 1-оёғи 1га teng бўлди.(кучланиш берилди)
```

```
} // цикл блоги тугади.
```

```
RA1_bit=0; //A портининг 1-оёғи 0га teng бўлди.(кучланиш йўқ)
```

```
//////////
```

7 марта цикл айланади айланиш давомида А портининг 1-оёги 1 га тенг болиб туратын циклдан чикиб кетади ва 0 га тенг болади.

If, else (шарт) операторлари

If else операторлари ()- ушбу кавс ичига шарт ёзилади. {}-ушбу кавслар блок вазифасида

Мисол:

```
int a=5;           // а ўзгарувчи 5 га тенг
If(a<7)          // агар а 7 дан кичик болса
{
    // if нинг чегара блоклари
RA1_bit=1;        // А портнинг 1- ойоги 1 га тенг болсин
}
// if нинг чегара блоклари
else              // агар ундай болмаса
{
RA1_bit=0;        // А портнинг 1- ойоги 0 га тенг болсин
}
///////////

```

Агар “a” 7дан кичик бўлса А портнинг 1- ойоги 1 га тенг бўлсин, агар ундай бўлмаса А портнинг 1- ойоги 0 га тенг болсин.

Delay() оператори

Delay- оператори вақт оралиғи учун керак (пауза). Ушбу операторга келганда қанчадир вақт кутиб турилади сўнг кейинги операторга ўтилади. Микросекунд (us) ва миллисекунд (ms) кўринишида ёзиш мумкин.

Мисол:

```
RB1_bit=0; //В портнинг 1-оёғи 0га тенг бўлди.(кучланиш йўқ)
Delay_us(100); // 100 микросекунд кутилди (пауза)
RB1_bit=1; //В портнинг 1-оёғи 1га тенг бўлди.(кучланиш берилди)
///////////

```

Фараз қилайлик В портнинг 1-оёғига лампочка уланган.

Лампочка ўчирилди, 100 микросекунд вақт ўтди, ва лампочка ёнди.

2-Мисол:

```
RB1_bit=0; //В портнинг 1-оёғи 0га тенг бўлди.(кучланиш йўқ)
Delay_ms(100); // 100 миллисекунд кутилди (пауза)
RB1_bit=1; //В портнинг 1-оёғи 1га тенг бўлди.(кучланиш берилди)
///////////

```

Фараз қилайлик В портнинг 1-оёғига лампочка уланган.

Лампочка ўчирилди, 100 миллисекунд вақт ўтди, ва лампочка ёнди.

9. ASCII жадвали

Ascii Chart																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2	SPC	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[]	\	^	-
6	‘	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	р	q	r	s	t	у	v	w	x	y	z	{	}		~	DEL
8	Ђ	Ѓ	Ќ	Ѝ	Ѝ	Ѝ	Ѝ	Ѝ	Ѝ	Ѝ	Ѝ	Ѝ	Ѝ	Ѝ	Ѝ	Ѝ
9	Ђ	Ѡ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ	Ѽ
А	Ӯ	ӯ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ
В	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
С	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
Д	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ

LCD 1602 ASCII жадвали бўйича маълумотларни тушунади ва экранга чиқаради. Бунинг учун сонларга “48” сони қўшилиб 10 лик саноқ системасидаги сон ASCII системасидаги сонга айлантирилади.



Масалан 7 сонини экранга чиқариш керак.

Шунчаки 7 жадвалда “BEL”га teng. Буни LCD тушунмайди.

Агар $7+48 = 55$. 55 ASCII жадвал бўйича 7 сонидир.

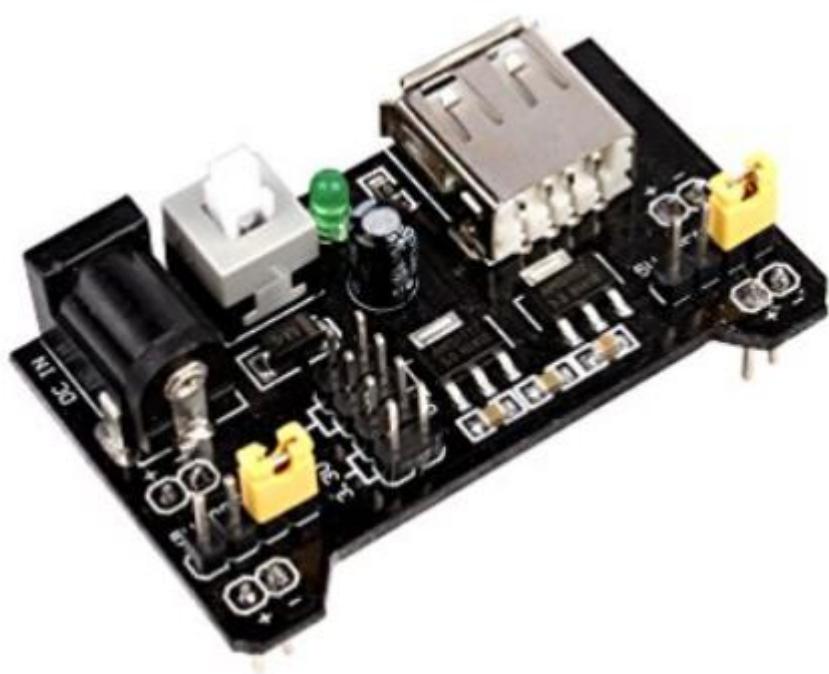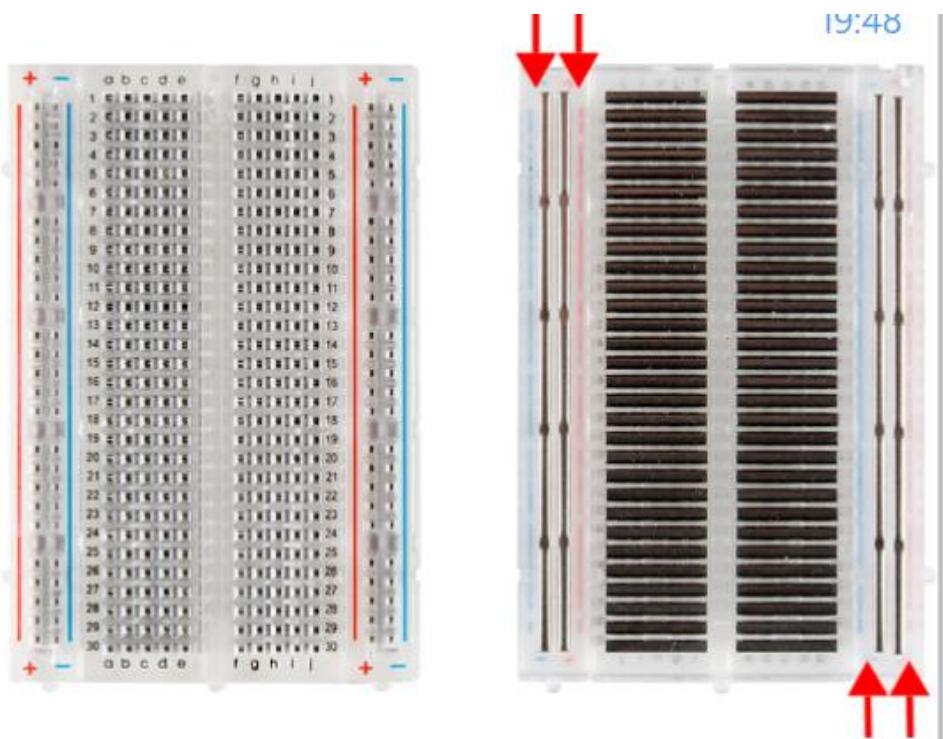
4.5. Макет плата билан танишиш.

Макет плата бизга қисқа вақт ичida схемаларни йиғиб ишлашини текшириш ва камчиликларини бартараф этишга имкон беради. Расмда макет платанинг ташқи ва ички уланиш схемаси келтирилган. Ўрта қаторлар элементлар учун, чекка қаторлар ток манбаи.



Токни тақсимлаш блоги. Ушбу блог орқали макет платага 5 ёки 3.3 волт кучланиш бериш мумкин.

19:49

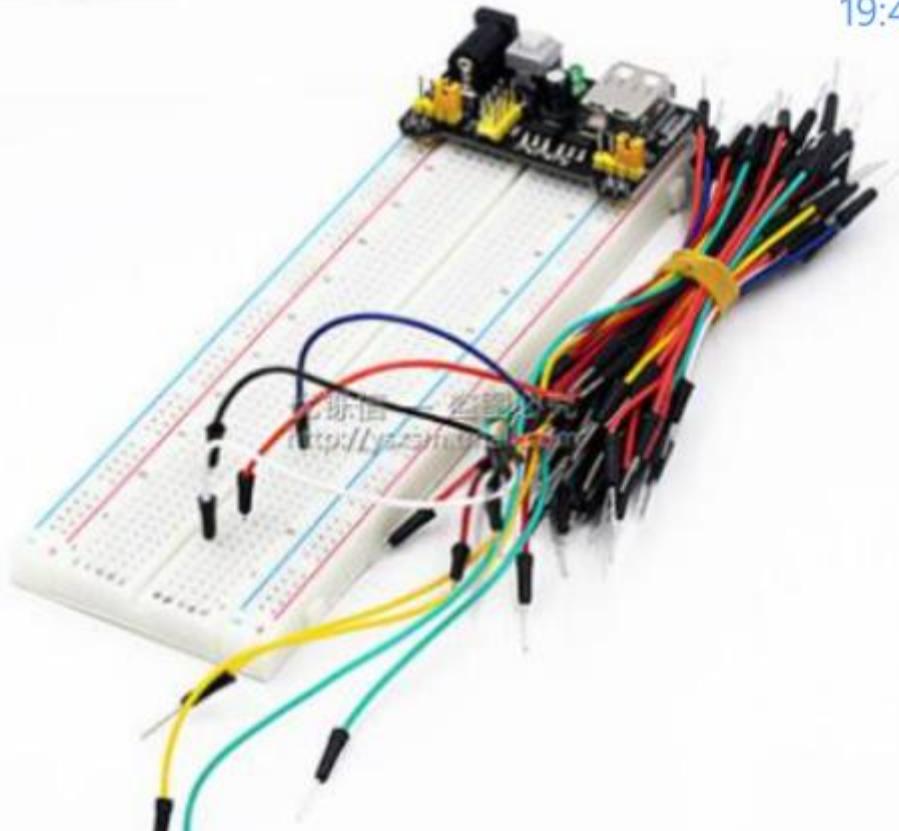

Элементлар макет платага тиқилади ва махсус үтказгичлар орқали бир-бирларига осон боғланади.

4.6. PIC16F876A контроллери хақида маълумот

Характеристика микроконтроллеров:

- Высокоскоростная RISC архитектура
- 35 инструкций
- Все команды выполняются за один цикл, кроме инструкций переходов, выполняемых за два цикла
- Тактовая частота:
 - DC - 20МГц, тактовый сигнал
 - DC - 200нс, один машинный цикл
- До 8к x 14 слов FLASH памяти программ

До 368 x 8 байт памяти данных (ОЗУ)

До 256 x 8 байт EEPROM памяти данных

- Совместимость по выводам с PIC16C73B/74B/76/77
- Система прерываний (до 14 источников)
- 8-уровневый аппаратный стек
- Прямой, косвенный и относительный режим адресации

- Сброс по включению питания (POR)
 - Таймер сброса (PWRT) и таймер ожидания запуска генератора (OST) после включения питания
 - Сторожевой таймер WDT с собственным RC генератором
 - Программируемая защита памяти программ
 - Режим энергосбережения SLEEP
 - Выбор параметров тактового генератора
 - Высокоскоростная, энергосберегающая CMOS
- FLASH/EEPROM технология**
- Полностью статическая архитектура
 - Программирование в готовом устройстве (используется два вывода микроконтроллера)
 - Низковольтный режим программирования
 - Режим внутрисхемной отладки (используется два вывода микроконтроллера)
 - Широкий диапазон напряжений питания от 2.0В до 5.5В
 - Повышенная нагрузочная способность портов ввода/вывода (25mA)
 - Малое энергопотребление:
 - < 0.6 м А @ 3.0В, 4.0МГц
 - 20мкА @ 3.0В, 32кГц
 - < 1 мкА в режиме энергосбережения


Расположение выводов

Характеристика периферийных модулей:

- Таймер 0: 8-разрядный таймер/счетчик с 8-разрядным программируемым предделителем
- Таймер 1: 16-разрядный таймер/счетчик с возможностью подключения внешнего резонатора
- Таймер 2: 8-разрядный таймер/счетчик с 8-разрядным программируемым предделителем и выходным делителем
- Два модуля сравнение/захват/ШИМ (CCP):
 - 16-разрядный захват (максимальная разрешающая способность 12.5нс)
 - 16-разрядное сравнение (максимальная разрешающая способность 200нс)
 - 10-разрядный ШИМ
- Многоканальное 10-разрядное АЦП
- Последовательный синхронный порт MSSP
- Ведущий/ведомый режим SPI


- ведущий/ведомый режим I2C
- Последовательный синхронно-асинхронный приемопередатчик USART с поддержкой детектирования адреса
- Ведомый 8-разрядный параллельный порт PSP с поддержкой внешних сигналов -RD,-WR, -CS (только в 40/44-выводных микроконтроллерах)
- Детектор пониженного напряжения (BOD) для сброса по снижению напряжения питания (BOR)

PDIP, SOIC

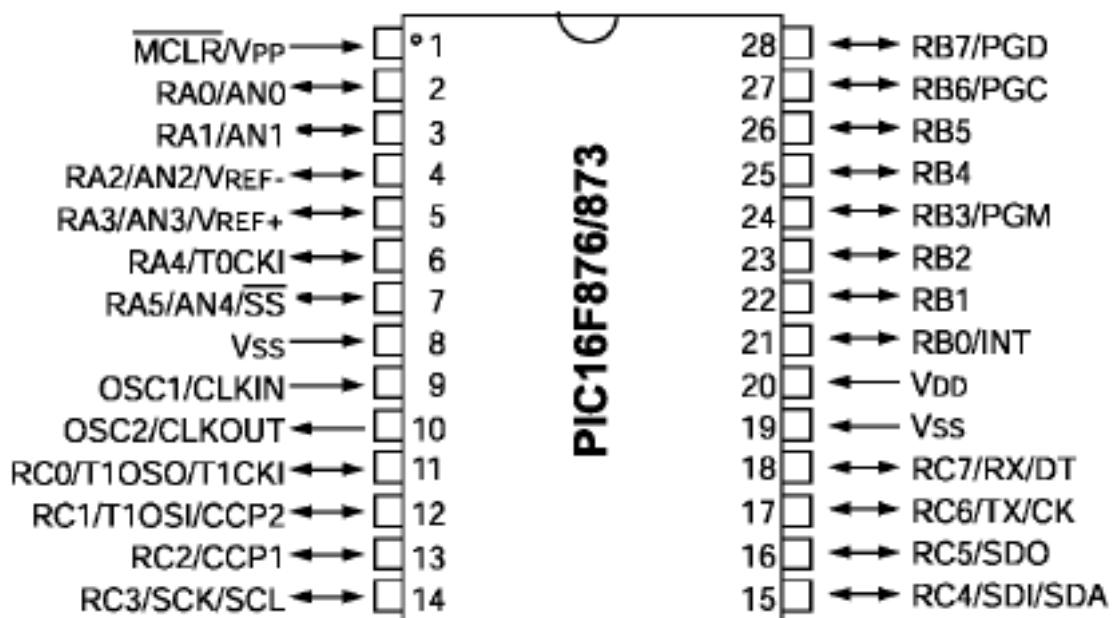


4.5. PIC16F876A контроллери ва унинг программаторга уланиши.

PICkit™ 2 PROGRAMMER CONNECTOR PINOUT

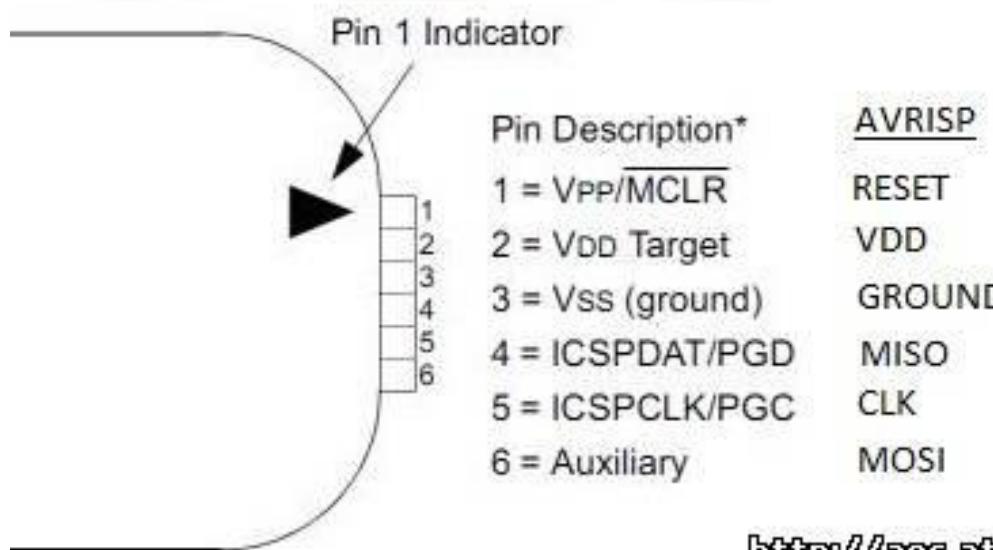

<http://aes.at.ua>

ICSP connections

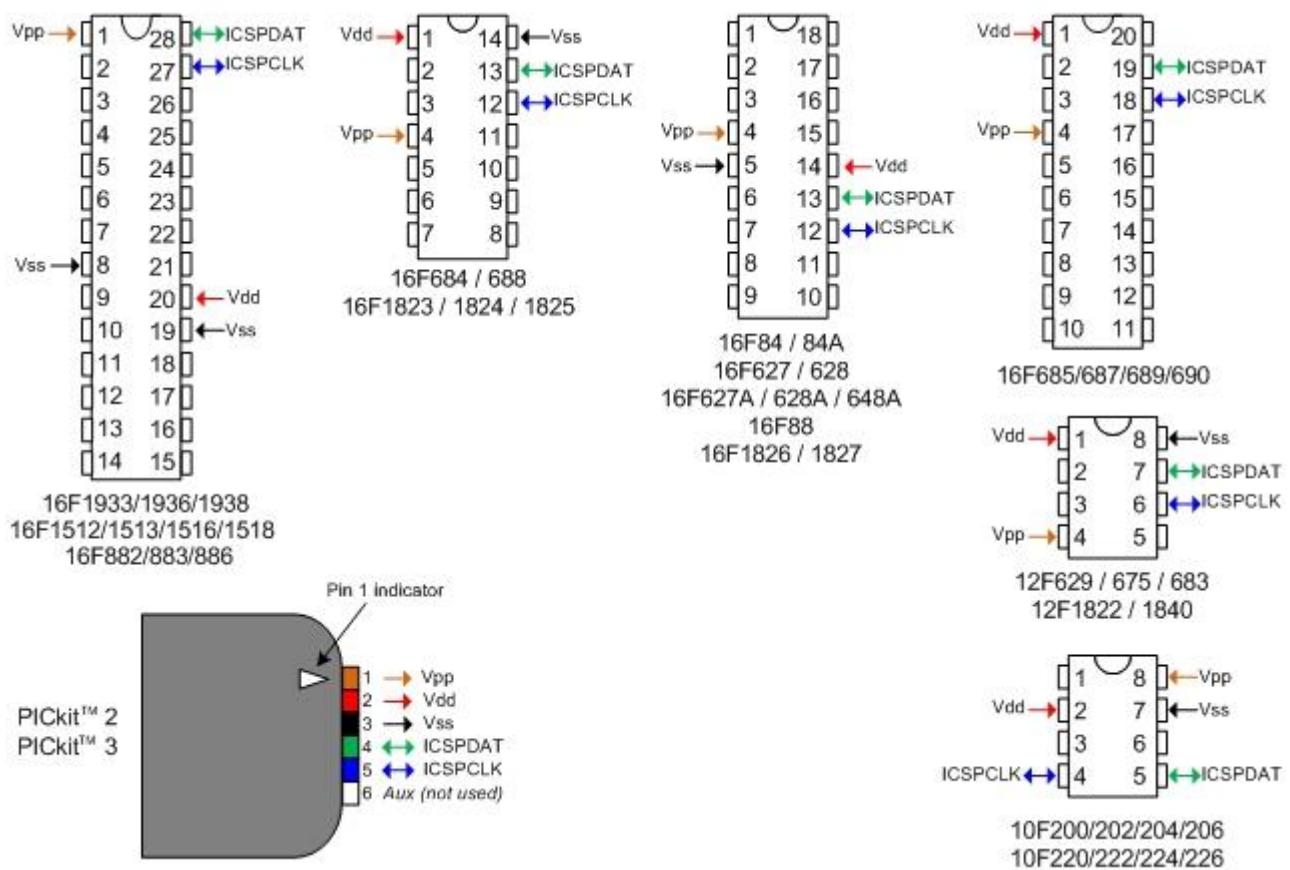

Назорат саволлари

1. Кириш, “MIkroC PRO for PIC” ҳақида умумий тушунчалар.
2. “MikroC PRO for PIC” дастурининг ишчи ойнасини тушинтиринг.
3. “MIkroC PRO for PIC” лойиҳалаш мұхити тушинтириб беринг.
4. “MikroC PRO for PIC” да янги лойиха яратиш.
5. PIC16F876A контроллери ҳақида маълумот.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ганиев С.К. «Электрон хисоблаш машиналари ва системалари»
2. Маъруза материаллари “Автоматиканинг микропроцессорли воситалари” доценти Ўлжаев Эркин
3. Accambler.
4. Нешумова.К.А. Электронные вычислительные машины и системы.
5. Знакомтесь Компьютер. Издательство «МИР». 2005.
6. www.referat.ru

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1- амалий машғулот:Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш. Микроконтроллерларнинг асосий параметрлари ва уларнинг хусусиятларини ўрганиш

Ишдан мақсад –Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштиришда микроконтроллерларни ўрни ҳақида маълумотларга эга бўлиш. Микроконтроллерларнинг турлари ва техник параметрларини ўрганиш.

Масаланинг қўйилиши

Машғулот вазифалари:

- автоматлаштириш ҳақида тушинчаларга эга бўлиш;
- ишлаб чиқариш жараённида автоматлаштиришнинг ўрни ҳақида маълумотлар тўплаш;
- автоматлаштиришда микроконтроллерларнинг ўрнини тахлил қилиш;
- микроконтроллерларнинг тури ва техник параметрларини ўрганиш.

Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш техника тараққиётининг асосий йўналишларидан бири бўлиб, ишлаб чиқариш самарадорлигини тинимсиз ошириш ва маҳсулот сифатини юқори даражаларга кўтариш учун хизмат қиласидиган омил ҳисобланади.

Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш иборасининг изоҳли луғатда “*энергия, материаллар, маълумотларни олиш, мақсадга мувофиқ ўзгартириши, узатиш жараёнларида одамни қисман ёки тўла иштирок этишдан озод қиласидиган техник воситалар, иқтисодий-математик методлар ҳамда бошқариш тизимларини ишлаб чиқаришда қўллаш*” деб таърифланиши фан-техника тараққиётининг бу соҳаси жуда катта иқтисодий ва ижтимоий моҳиятларга эга эканлигини кўрсатади.

У ижтимоий ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ва иқтисодий ривожланишнинг асосий кўрсаткичи бўлмиш ишлаб чиқариш самарадорлигининг узлуксиз ошишини таъминлайди; жисмоний ҳамда ақлий меҳнат билан шуғулланувчилар орасидаги тавофтни аста-секин йўқолишига олиб келади.

Ишлаб чиқариш жараёнларининг иш унумдорлиги ва маҳсулот сифатини ошириш йўлларидан бири электрон ҳисоблаш машиналари, робот ва компьютер техникаси билан жиҳозланган ишлаб чиқаришни автоматлаштиришdir. Халқ хўжалигининг асосий тармоқларида, жумладан озиқ-овқат ҳамда кимё саноатида алоҳида машина, агрегат механизmlарни автоматлаштиришдан цех, технологик бўлим ва заводларни тўлик автоматлаштиришга ўтилаяпти. Натижада технологик жараёнларнинг бошқаришни автоматлаштирилган системалари (ТЖАБС), корхоналарнинг бошқаришни автоматлаштирилган системалари (КАБС) ҳамда тўлик тармоқларни бошқаришнинг автоматлаштирилган системалари (ТТБАС) яратилмоқда. Ишлаб чиқариш жараёнларини бошқаришда одам қўл меҳнатини

махсус автоматик қурилмалар иши билан алмаштириш жараёнига автоматлаштириш дейилади.

Берилган хом ашё ёки ярим фабрикатдан тайёр маҳсулот олиш учун йўналтирилган таъсирлар тўпламига ишлаб чиқариш жараёни дейилади. Ҳар қандай ишлаб чиқариш жараёнини қуидаги асосий элементларга ажратиш мумкин:

1. Оддий ишчи жараёнлар;
2. Бошқариш операциялари;
3. Назорат операциялари.

Оддий ишчи жараёнлари қуидагилардан иборат:

- а) Соф ишчи жараёнлар;
- б) Ўрнатиш операциялари;
- в) Транспорт операциялари;
- г) Хизмат кўрсатиш операциялари.

Масалан, нон ишлаб чиқариш жараёнида соф ишчи жараёни бўлиб хамирни бўлиш аппаратида хамир зувалаларини олиш ҳисобланади. Бу ерда ўрнатиш операциясида аппаратнинг маълум тур ярим фабрикат олиш учун ишчи органларини ўрнатиш тушунилса, транспорт операциясида эса хамир зувалаларини кейинги аппаратга (масалан, хамир майдалаш аппаратига) транспортёр орқали узатиш тушунилади, хизмат кўрсатиш операциясида эса машинани ўз вақтида тозалаш ёки ёғлаш зарур.

Бошқариш операцияси икки турга бўлинади:

3. Жараённи нормал бошқариш;
4. Машина ва механизмларни берилган талабларни бажариш учун тузатиш ёки мослаш билан боғлиқ ўрнатиш операциялари.

Назорат операцияси қуидагилардан тузилган:

- ✓ Жараён натижаларини берилган талаб билан мувофиқлигини текшириш;
- ✓ Жараён боришини берилган талабдан ўзгарган вақтда (жараён катталикларини нормал қийматдан ўзгарган вақтда ёки авария ҳолатларида) ҳимоялаш операцияси.

Ишлаб чиқариш жараёнларини яхши олиб бориш учун назорат қамда бошқариш операциялари бир-бири билан боғлиқ олиб борилиши зарур. Чунки назорат операциясини натижалари асосида бошқариш операциялари яратилади. Ишлаб чиқаришнинг боришида одамни иштироки жараён боришини назорат-ўлчов асбоблари ёрдамида кузатиш қамда машина ва механизмлар ишини бошқаришдан иборатdir.

Автоматлаштириш иерархик структурага кўра 3 босқичда олиб борилади:

- 1-босқич. Хусусий автоматлаштириш;
- 2-босқич. Комплекс автоматлаштириш;

3-босқич. Тұлиқ автоматлаштириш.

Хусусий автоматлаштиришда бир-бирига боғлиқ бўлмаган асосий ишлаб чиқариш жараёнлари автоматлаштирилади. Бунда алоҳида агрегат, аппарат ёки технологик қурилмалар алоҳида-алоҳида автоматлаштирилади.

Комплекс автоматлаштиришда бир-бирига боғлиқ бўлган асосий ишлаб чиқариш жараёнлари автоматлаштирилади. Алоҳида цехлар, технологик бўлим ва технологик тизимларини автоматлаштириш комплекс автоматлаштиришнинг мазмуни бўлиб ҳисобланади.

Тұлиқ автоматлаштиришда эса бир-бирига боғлиқ асосий ва ёрдамчи ишлаб чиқариш жараёнлари автоматлаштирилади. Бунда ишлаб чиқариш корхонаси тұлиқлигича автоматлаштирилади (завод-автомат, цех-автомат, ресторон-автомат ва ҳоказолар).

1.5 Автоматик бошқариш назариясининг асосий тушунчалари


Илмий-техника тараққиётининг самарадорлигини ошириш йўлларидан бири ишлаб чиқаришни автоматлаштиришdir.

Янги мақсулот (буюм) тайёрлаш учун йўналган ишлаб чиқариш жиқозлари комплекси моддий ва энергетик оқимлар хомашё ёки ярим тайёр маҳсулотга ишлов бериш ва қайта ишлаш усулларининг вақт бўйича кетма-кет алмасишига **технологик жараён** деб аталади.

Ишлаб чиқариш жараёнларини тўғри кечиши ёки оптимал олиб борилиши учун системани бошқариш алгоритмига мувофиқ уларга аниқ таъсирлар юборилиши талаб қилинади. Берилган функционаллаш алгоритмини бажариш учун бошқариладиган обьектга ташқаридан бериладиган таъсирлар характерини аниклайдиган ёзувлар тўпламига **бошқариш алгоритми** дейилади.

Бирор бир қурилмада (бошқариладиган обьектда) ёки системада ишлаб чиқариш жараёни тўғри бажарилишини таъминлайдиган ёзувлар тўпламга **функционаллаш алгоритми** дейилади.

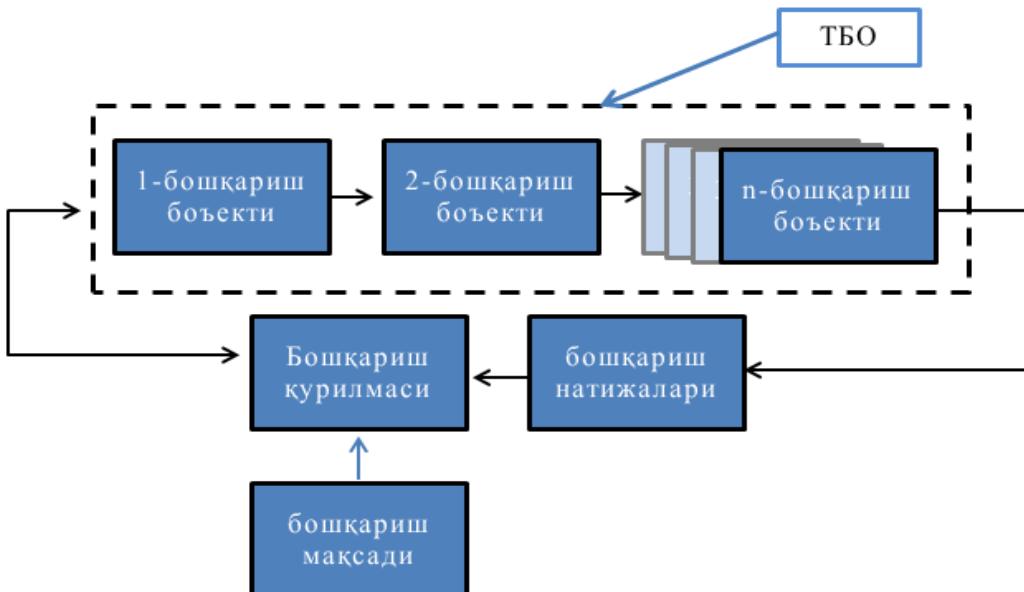Саноатда система технологик жараён, агрегат, машина, аппарат, қурилма, ишлаб чиқаришни назорат ва бошқариш қурилмаларини ўз ичига олади. Ҳар қандай ишлаб чиқариш жараёнини автоматик бошқариш системаси бир-бири билан узвий боғланган қисмлардан иборат: Технологик бошқариш обьекти (ТБО) ва бошқариш қурилмаси (БҚ).



1-расм. Технологик объектларни автоматик бошқариш системасининг структура схемаси.

Автоматик системаларни кичик ва катта системаларга бўлиш мумкин. **Кичик системалар** ишлаб чиқариш жараёни хоссалари билан аниқланиб у билан чегараланади. **Катта системалар** зса кичик системалардан сон ва сифат жиҳатидан фарқ қилиб, кичик системалар тўпламидан иборатdir.

Ҳозирги замон ҳисоблаш техникаси ва автоматик қурилмаларнинг ривожланиши натижасида технологик жараёнларда автоматлаштирилган бошқариш системалари ТЖАБСни қўллаш талаб қилинмоқда.

Технологик бошқариш обьекти (ТБО) — технологик жиҳоз ва унда ишлаб чиқариш жараёни регламентига мувофиқ равишда кечадиган технологик жараёнлар тўпламидир. ТБО га қуйидагилар киради:

1. Технологик агрегат ва қурилма (қурилмалар гурӯхи);
2. Щехлар ёки технологик майдонлар;
3. Ишлаб чиқариш мажмуаси.

Қабул қилинган бошқариш критериясига мувофиқ технологик жараёнларни бошқариш учун қўлланиладиган қурилма технологик жараён автоматлаштирилган бошқариш системаси (ТЖАБС) дейилади. ТЖАБС бошқариш критерийси — бошқариш таъсири натижасида технологик обьектни сифатини сонли аниқлайдиган нисбатдир. (Масалан, маҳсулот таннаҳи, иш унумдорлиги, сифат ёки чиқариладиган маҳсулотнинг техник кўрсаткичлари).

Технологик жараёнларда одамларнинг иштирок этишига кўра автоматлаштиришни қуйидагиларга ажратиш мумкин: автоматик назорат, автоматик ростлаш ва автоматик бошқариш.

Автоматик назорат — технологик жараён ҳақида оператив маълумотларни автоматик равишда қабул қилиш ва уни қайта ишлаш учун керакли бўлган шароитларни таъминлайди.

Автоматик назорат системаси (2,а-расм) ўлчанадиган катталикин берилган қиймати билан таққослаб, натижайи ўлчайди. Ўлчанадиган катталик X назорат обьекти КО дан датчик Д га берилади ва қулай бўлган X қийматга ўзгартирилади. X сигнал таққослаш элементи ТЭ да X этalon сигнал билан таққосланади. Этalon сигнал X топшириқ бергич ТБ дан берилади. Таққослаш натижасида ҳосил бўлган X3 сигнал ўлчаш асбоби ЎА да ўлчанади. Автоматик назорат ишлаб чиқариш жараёнини автоматлаштиришнинг биринчи поғонаси қисобланади. Автоматик назорат системаси қуйидаги вазифаларни бажариши мумкин:


- ✓ ишлаб чиқариладиган маҳсулотни ва сарфланадиган энергияни хисобини олиш;
- ✓ иссиқлик, босим, электр ток ва бошқа ишлаб чиқариш жараёнларининг катталикларини текшириб туриш;
- ✓ хизмат ўтовчи шахсни ишлаб чиқариш жараёнини бориши тўғрисида огоҳ қилиш (сигналлаш).

Автоматик ростлаш - технологик жараённинг ростланадиган катталикларини автоматик ростлагичлар ёрдамида технологик жараён регламентида белгиланган қийматда сақлаб туради ёки олдиндан берилган қонун бўйича ўзгартиради. Бу қолда одам факат ростлаш системасининг тўғри ишлашини назорат қиласди.

Автоматик ростлаш системаси — ёпиқ динамик система бўлиб (2,б-расм) тескари боғланишга эгадир. Бу ерда таққослаш элементига датчикда ўзгартирилган X ва топшириқ бергичдан X сигналлар таққосланади, натижаси автоматик ростлагичга берилади. Бу натижа X1 — X2 га tengdir. Автоматик ростлаш жараёнида шундай ростловчи таъсир ишлаб чиқарилиши керакки, натижада X3 нолга ёки энг кичик сонга интилсин ($X_3 \rightarrow 0$).

- а) - автоматик назорат системаси;
- б) - автоматик ростлаш системаси;
- в) - автоматик бошқариш системаси.


Автоматик бошқариш — технологик операцияларни белгиланган кетма-кетликда автоматик равишда бажарилишини ва бошқариш обьектига нисбатан таъсирларнинг муайян муттасиллигини топшириқ бергичдан келадиган сигнал бўйича ишлаб чиқишдан иборат. Бошқарувчи қурилма бош Х0 сигнални қабул қилиб уни бошқариш сигнали X га айлантиради ва бажарувчи қурилма БҚ орқали бошқариш обьекти БО га таъсир қиласди (2, в - расм).

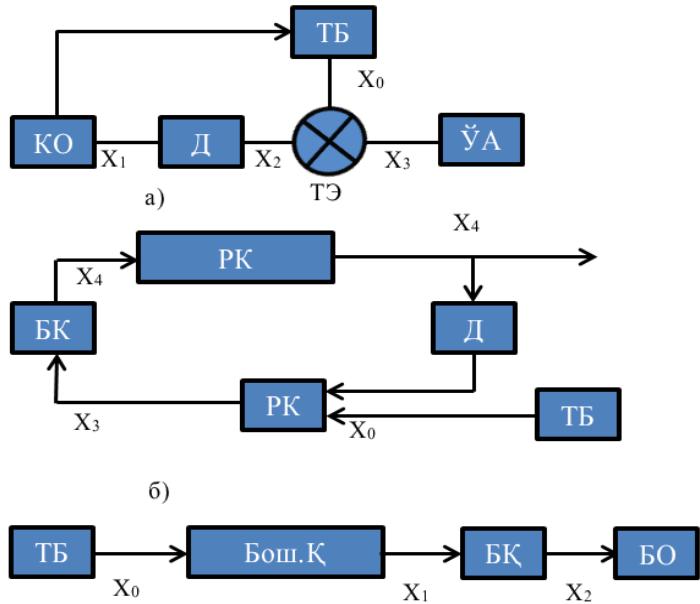

2-расм. Автоматик системаларни функционал схемалари.

Күпинча микропроцессор түпнамаларида (МПТ) катта интеграл схемалар (КИС) ларнинг йўқлиги сабабли функцияларни аппарат йўли билан синтез қилишга тўғри келади. Лойиҳалаштиришнинг кейинги босқичи учта асосий қадамдан иборат бўлган МПТ ни танлашни амалга оширишdir.

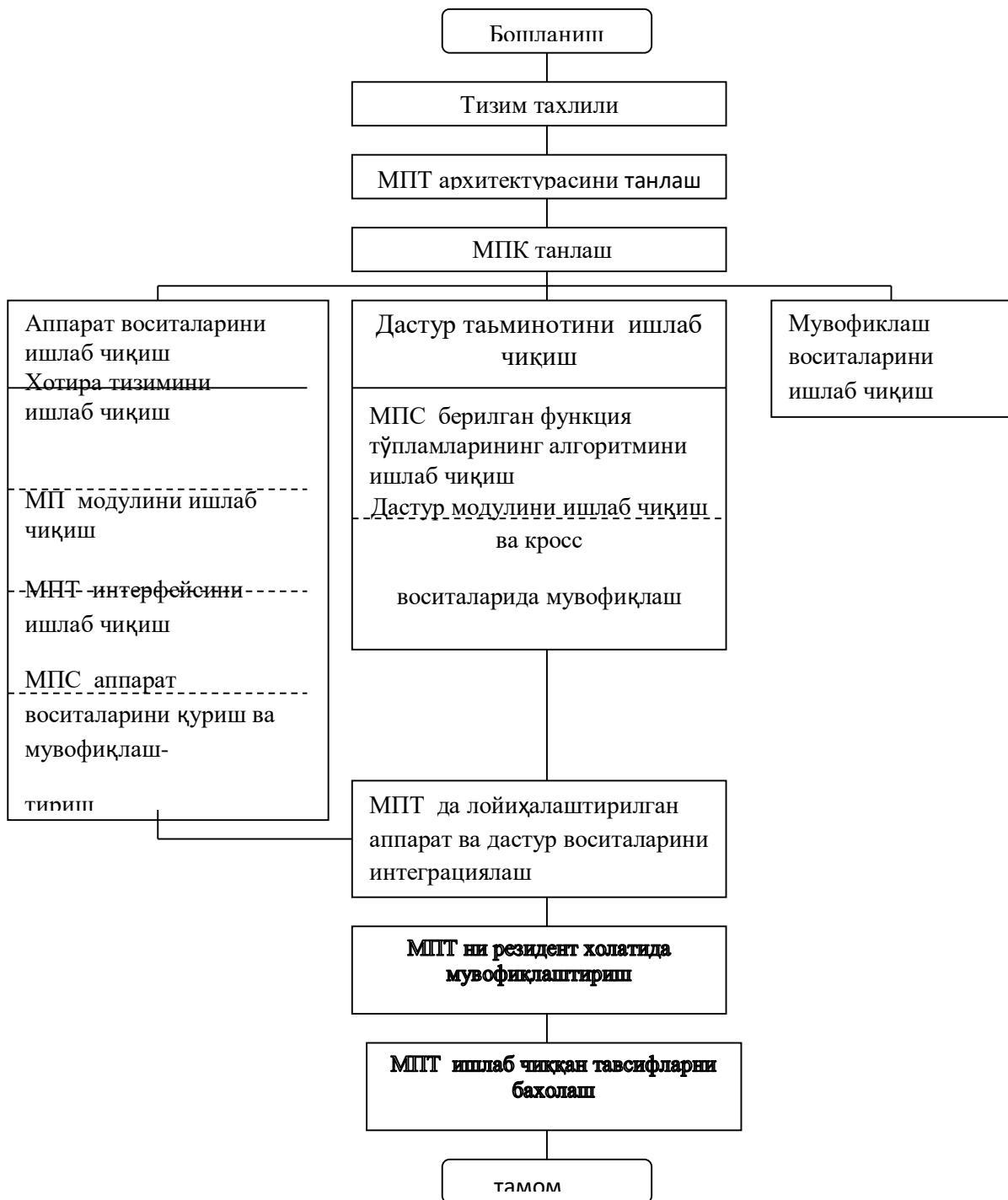1. Дастурий таъминот нуқтаи назаридан МПнинг шундай хоссаларини таҳлил қилиш керакки, булар буйруқлар тўплами ва манзиллаш усуллари, даражалар, умумий таркибдаги регистрлар сони, стек хотира тури, узилишларни қайта ишлаш воситалари ва хоказо микродастур қатламли, секциявий МП учун буйруқлар тизимини танлаш, уларни ишлатиш микродастурини ишлаб чиқиш пайтида микробуйруқ форматини танлаш, кейинги микробуйруқ манзилини шакллантириш механизмини яхши ўрганиб чиқиш, кодларни узатиш такtlари ва узатиш пайтидаги кечикишларни эътиборга олган холларда қийинчилик туғилса, буйруқлар тизимини танлаш лозимdir.



1.1-расм.МП базасида қурилмаларни лойиҳалаштиришнинг асосий босқичлари

2. Тизимли лойиҳалаштиришдан келиб чиқкан холда ўзида МП дан ташқари доимий ва оператив хотира қурилмаси (ДҲК ва ОҲҚ) периферия қурилмалари билан боғлик интерфейс модули, хотирага бевосита уланишни бошқариш, шиналар шакллантирувчиси, буфер регистрлари, тект генератори, тизим контроллери каби қурилмаларни ўз ичига олган МПТни тахлил қилиш лозим. Қуйида МПТни танлашга таъсир килувчи омиллар (даражалик, буйруқ тўплами, манзиллаш қурилмаси, МП архитектураси, микродастурланиш,

буйруқ бажариш вақти, серия ва микросхема тұлалиги, хужжатлар ва хоказо) нинг МПТни ишлаб чиқишига таъсири келтирілади.

3. Дастан таъминотини ишлаб чиқиши ва ишга тушириш нүктай назаридан белги тилидан иккилик обьекти, кодда үтказувчи транслятор, ва нархи сезиларлы даражада ошар эди.

МПТ аппарат воситаларини ишлаб чиқиши ва ишга тушириш босқичи билан бир вақтда бажарылаётган МПТ дастан таъминотини ишлаб чиқиши босқичини кенгрок күриб чиқамиз. Ушбу босқичлар нихоясида аппарат ва дастанрий воситаларнинг интеграцияси ва МПТ нинг резидент холатида ишга тушириш бажарылади.

Умумий хоссалар қуидагиларни ўз ичига олади:

- ✓ тизим ечиши лозим бўлган муаммонинг аниқ қуишлишини,
- ✓ -резидент дастан таъминоти – хизматчи дастанлар тўпламигининг истеъмолчининг устувор дастани ишлатадиган Микро ЭҲМда қурилишини,
- ✓ аппарат қурилмалари ва ташқи сигналлар рўйхатини,
- ✓ дастанрий модуль алоқаларининг шархини,
- ✓ ташқи қурилмага қаратилган интерфейс тизимининг тўлиқ шархини,
- ✓ истеъмолчига кириш ва чиқиш кўрсаткичлари шархи берилган қўлланмани олади.

Кўпчилик МПТларнинг ишлатилиши анча мураккаб муаммоларнинг ечилиши билан боғлик. Шунинг учун умумий муаммонинг бир неча майда ва бошқарилувчи бўлакларга бўлиш мақсадга мувофиқ. Ҳар бир бўлакнинг дастанрий қурилмаси блок ёки модуль дейилади.

Мураккаб блоклар шу даражада субблокларга бўлинадики, ҳар бир субблок ишлаш алгоритми етарлича соддалаштирилган бўлсин. Бундай усул тепадан пастга қараб лойиҳалаштириш дейилади.

Асосий блоклар функционал хоссалардан ажратиб олинади ва бошқарув (асосий дастан) блокининг ташқи қурилмалари интерфейс блокини, танаффусларга таъсирчанлик блокини, турли кўрсаткичларни алмаштириш блокини, кириш-чиқиш блокини уз ичига олади.

Кириш ва чиқиш қийматларининг форматини, оралик ва якуний натижа форматини, кўрсаткичларнинг хотирада жойлаштириш усулини танлай билиш ва кайдлаш лозим.

Кўрсаткичларни массивлар жадвали, руйхатлар ва хоказолар ёрдамида кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқ.

Кўрсаткичларни тўғри ташқил қилиш дастаннинг узунлигини қисқартишига ва бажарилиш вақтини камайтиришга ёрдам беради.

Функционал блоклар ажратилгандан сўнг танланган МП га мосланган алгоритмлари ишлаб чиқилади.

МП хусусиятларини аниқлайдиган махсус хотира, ишчи хотира, стек, кириш-чиқиш қисм дастани, буфер худудларидан параметрларни узатиш учун

умумий худудлар, кириш-чиқиш ишлатилган холда хотира портлари, тизим дастурлари учун резидент хотира.

Хотира областларини адресларни дешифрация қилиш ва уларни ўзгартиришни осонлаштириш учун уша бетга жойлаштириш мақсадга мувофиқдир.

Оддий дастурларнинг ишга туширилиши тугатгач, кейинги босқич қисм дастурларга, ва шу тариқа асосий дастургacha ўтиб борилади. Ишга тушириш дастурнинг ишчи холатида текширувчи функционал тест билан тугайди. Айрим холларда бундай тест ўз-ўзини текширувчи қурилма тариқасида дастур ичига киритилиши мумкин. Лойиҳалаштиришнинг ҳар бир босқичида ишлатиладиган махсус ёрдамчи воситалар мавжуд ва уларни айримлари тизим ишлаб чиқариш, МП ни ишлатишдан ташқил топган дастурий таъминот тизимини бирлаштиришда фойдаланилади.

1.2.1 Микропроцессорни пайдо бўлиш сабаблари, ривожланиш тарихи.

ЭҲМни Микропроцессор [МП] асосида қурганимизда ЭҲМ баҳоси аввалги қурилган ЭҲМга нисбатан 1000—10000 марта, ўлчов катталиклари эса (2 -3)*10000 марта камаяди.

Микропроцессорларни қўллаш ўлчагич қурилмаларни “интеллектуал” қурилмаларга айлантиради. Бу қурилмалар ўлчанаётган маълумотларни керакли бўлган даражада математик қайта ишлов ўтказишга қодирдир, ҳамда уларни инсонга қулай бўлган кўринишда чиқариб берадилар.

Одатда ўлчавчи қурилмалар маълумотларни ўлчаш жараёнида система билан боғланмаган кўринишда бажарадиган бўлса, МП маълумотларни тўлиқ (комплекс) қайта ишлашни таъминлайди.

Агарда МП маълумотларни ўлчагич системасининг битта звеноси сифатида бўлса, МП маълумотларни тўлиқ қайта ишлаши мумкин ёки бир қисмини қайта ишлаб, тўлиқ ҳисоблаш масаласини маълумотларни ўлчагич системасига қолдиради.

МП ўлчанаётган катталикларни математик қайта ишлашдан ташқари асбобларнинг керакли элементларини улайдиган (узадиган), буйруқ, хабарларини қабул қиласидиган, чиқишдаги катталикларни узатадиган ва шунга ўхшаш бошқарувчи қурилмалар вазифасини хам бажаради.

Маълумотларни ўлчаов техникасида, телемеханикада, телебошқариш ва телеростлаш системаларида электрик ва ноэлектрик бўлган катталикларни ўлчаганда МП қуидаги вазифаларни бажаради:

12. Ўлчаш чегараларини автоматик равища белгилаш, аддитив ва мультиликатив хатоликларни тузатиш;
13. Ўзгарувчан ва ўзгармас токларни таққословчи қурилмаларда тенглаш жараёнини автоматик равища бошқариш;
14. Қийматларни бирламчи қайта ишлаш, энг катта қийматдан ўзгаришини аниқлаш, чегара шартларига яқинлашиш вақтларини (нуқталарини)


- аниқлаш, максимум — минимум (энг катта ёки энг кичик) нисбатларини ҳисоблаш, доимий қийматларга күпайтириш ва бўлиш;
15. Статик қийматларни қайта ишлашда аниқ вақт оралиғида текширилаётган катталикларнинг ўртача қийматини аниқлаш;
 16. Вариацияларни, дисперцияларни, ўртача квадрат қиймат ва бошқаларни ҳисоблаш;
 17. Қилинаётган сарфларни ҳисоблаш, термоэлементларнинг ночизиқли тавсифини ҳисобга олган ҳолда уларнинг ҳароратини ҳамда атрофмуҳит ҳароратини аниқлаш;
 18. Қурилмаларнинг функционал тугунларини (узелларини) диагностика қилиш, ўлчаш ўтказишдан илгари мураккаб қурилмаларнинг асосий тугунларини ишchanли ишлашини, ёки ишламаётганини аниқлаб, уларни тест орқали қайд этувчи қурилмага чиқариб бериш;
 19. Алоҳида вазифани бажараётган ўлчовчи ўзгартиргич тугунийнинг ишлашини бошқариш, жумладан, узлуксиз рақамли ўзгартиргич (УРЎ) ва бошқаларнинг ишлашини;
 20. Берилган программа асосида ташқи ва қўшимча блоклар билан биргаликда ўлчаш жараёнини буткул бошқариш;
 21. Телемеханика қурилмаларида оддий ва ҳимояланган коддарни ташкил этишда, уларни текиришда, маълумотли ва ҳал қилувчи тескари улашларни ташкил этишда;
 22. Программа асосида ишлайдиган, соддалашган ТМ системасини қуришда ва шунга ўхшаш ҳолларда.

1.2.2 Микропроцессор

Микропроцессор — бу функционал туталланган, программа орқали бошқариладиган қурилмадир. МП арифметик логик қурилмадан, бошқарувчи қурилмадан, ички регистрлар ва интерфейс воситаларидан (АЛҚ, БҚ, регистрларни бир —бири билан ва ташқи аппаратлар билан боғлайдиган шиналардан) тузилган.

МП электрон элементлари юқори интеграцияланган битта ёки бир қанча интеграл схемада тайёрланган қурилмадир.

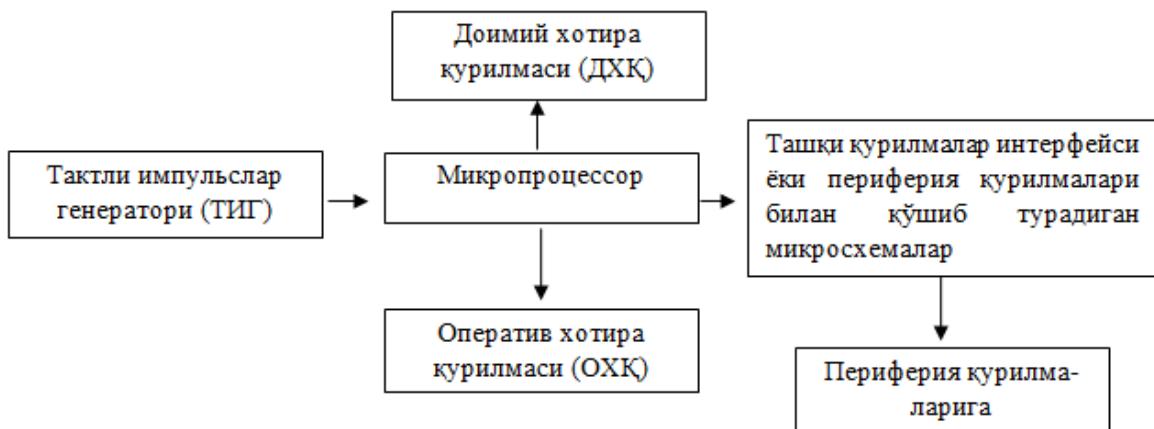МП танланган қатор буйруқлар ёрдамида маълумотларни арифметик мантикий қайта ишлашини амалга оширади, хотира қурилмасига кириш — чиқиш ва бошқа ташқи қурилмаларга мурожаат қиласди (1 — расм).



1-расм. МП системасининг соддалаштирилган схемасининг кўриниши

МП да "Микро" сўзи процессорнинг схемасини юқори интеграцияланганлигини билдиради. МП оддий процессорларга нисбатан нархининг пастлиги, энергияни кам истеъмол қилиши, юқори даражада мустаҳкамлиги билан фарқ қиласи.

Оддий процессорлар кичкина ва ўрта даражадаги интеграция — ланган интеграл схемаларда бажарилган. Аниқроқ қилиб айтганда, МП бу программалаштириладиган ёки созланадиган КИС, ёки аниқроғи мантиқий функциялари программалаштириладиган КИС. МП қийматларни бошқараоладиган, маълумотларни қайта ишлайо — ладиган ва бошқа вазифаларни амалга ошираоладиган қурилмадир. Шу туфайли у универсал КИСга айланди.

Катта интеграл схемали МПга хотира қурилмаси, интерфейс ва кириш—чиқиши. бошқарувчи бир нечта алмашувчи платалардан бирига битта ёки бир нечта КИС жойлаштириб туталланган бошқарувчи қурилма ёки берилган қийматларни қайта ишлайдиган контроллер олинади.

Микропроцессор компьютернинг энг асосий қурилмаси хисобланади. У асосий арифметик ва мантиқий операцияларни, хисоблаш жараёнини бажаради ва компьютер барча қурилмаларининг ишини бошқаради. (CPU – Central Processing Unit).

Марказий процессор узида куйидагиларни мужассамлаштирган:

- ✓ арифметик – мантиқий қурилма;
- ✓ берилган ва адреслар шинаси;
- ✓ регистрлар;
- ✓ буйруқлар хисоблагичи;
- ✓ КЭШ (жуда тезкор хотира 8 – 512 КВ);
- ✓ ўзгарувчи нуктали сонлар математикаси сопроцессори.

Замонавий процессорлар микропроцессор қуринишида ишлаб чиқилади. Физик жихатдан микропроцессор бир неча мм^2 да майдондан иборат кичкина тугри туртбурчак шаклидаги кремний кристалидан ясалган калинлиги жуда кичик булган пластинкадан иборатдир. Ушбу пластинка процессорнинг барча функцияларини бажаради. Кристалл пластинка одатда пластмасса ёки

керамикадан ясалган ясси корпусга жойлашади ва металл штикерларга олтин утказгичлар билан бояланади. Хисоблаш системасида бир неча параллел ишлайдиган процессорлар булиши мумкин. Бу системалар куп процессорли деб аталади. Энг биринчи микропроцессор 1971 йилда Intel (АКШ) фирмасида ишлаб чикарилган ва у микропроцессор – 4004 деб аталган. Хозирги пайтда юзлаб хилдаги микропроцессорлар ишлаб чикарилган лекин уларнинг энг машхурлари Intel ва AMD.

1.2.3 Микропроцессорнинг тузилиши.

Бошқариш қурилмаси - функцияси буйича шахсий компютернинг энг мураккаб қурилмаси хисобланади. У машинанинг барча блокларига етказиладиган бошқариш сигналлари кайта ишлайди.

Буйруқлар регистори - буйруқлар коди сақланадиган регистор. Бу ерда бажариладиган операция ва операндлар манзили жойлашади. Буйруқлар регистори микропроцессорнинг интерфейсли қисмда жойлашади. У **буйруқлар регистри блоки** деб аталади.

Операциялар дешифратори - ушбу мантикий блок буйруқлар регистридан келадиган операция кодига мос чиқиш йўлини танлайди.

Микродастурларни доимий сақлаш қурилмаси (ПЗУ) - ўз ячейкаларида бошқаруви сигналларни саклади. Ушбу импульслар ШК блокларидаги бўладиган ахборотни қайта ишлаш операцияларни бошқаради. Импульс операциялар дешифратори танлаган операция кодига мувофик. Доимий хотира қурилмасидан керакли сигналлар кетма-кетлигини ўқиб олади.

Берилганлар, адреслар, инструкциялар кодли шиналар - микропроцессорнинг ички шина қисми. Умуман олганда бошқариш қурилмаси қуидаги асосий процедураларни бажариш учун керакли сигналларни яратади.

- ✓ Счётчик-регистранд дастурнинг кейинги буйруқлари жойлашган оператив хотира ячейкаларини танлаш;
- ✓ Оператив хотира ячейкаларидан кейинги буйруқ кодини танлаш ва буйруқлар регистрига танланган буйруқни юбориш;
- ✓ Операция коди ва танланган буйруқни қайта шифрлаш;
- ✓ қайта шифрланган кодга мос доимий хотира ячейкаларидан бошқариш импульсларини ўқиш ва блокларга юбориш;
- ✓ буйруқлар регистри ва микропроцессор регистрларидан операндларнинг ташкил этиш адресларини ўқиш;
- ✓ операция натижаларини хотирага ёзиш;
- ✓ дастурнинг кейинги буйруги адресини аниқлаш;

1.2.4 Микроконтроллерлар ҳақида умумий маълумотлар.

Микроконтроллер (ингл. MicroController Unit, МСУ) — электрон қурилмаларни бошқаришга мўлжалланган микросхема. Одатдаги микроконтроллер ўз ичига процессор ва приферия ускуналари, ОХ (оператив хотира) ва ДХ (доимий хотира) олиши мумкин. Оддий масалаларни бажара оладиган якка кристалли компьютер деб аташ ҳам мумкин. Замонавий

электроникани микроконтроллерларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Коинотдаги суний йулдошлардан тортиб кундалик ҳаётда хар куни фойдаланадиган жихозлар ҳам микроконтроллер асосида ишлади.

Яккаристалли микро-ЭХМ учун биринчи патент 1971 йил Американинг “Техас Instruments” ходимлари М. Кочерн ва Г. Бун ларга берилган. Уларнинг таклифи бир кристалда нафақат процессор, балки хотира ва киритиш-чиқариш ускуналарини ҳам жойлаштириш эди.


Американинг Intel фирмаси томонидан 1976 йили "I8048" микроконтроллерини ишлаб чиқарди. Шу йилнинг ўзида Intel навбатдаги "I8051" микроконтроллерини ишлаб чиқаради. Приферия ускуналарининг туплами, ташқи ва ички дастурлаш хотирасини танлаш имконияти ва қулай нархи билан тез орада электроника бозорида мувофақият қозонди. Технология нуқтаи-назаридан I8051 микроконтроллери ўз вақти учун жуда мураккаб ускуна ҳисобланади - кристаллда 128 минг транзистордан фойдаланилган, бу ўз навбатида 16-разрядли I8086 микропроцессоридаги транзисторлар сонидан 4 баравар кўпроқ.

Хозирги кунда I8051 микроконтроллери билан мос 200 ҳилдан ортиқ турлари мавжуд, уларни ва микроконтроллерларни бошқа кўплаб турларини 20 дан ортиқ компаниялар ишлаб чиқаради. Микроконтроллерлар ичida энг оммалашганлари 8-битли “Microchip Technology” фирмасининг ПИС ва “Atmel” фирмасининг АВР, 16-битли “TI” фирмасининг MPS 430, ҳамда АРМ фирмасининг АРМ архитектураси.

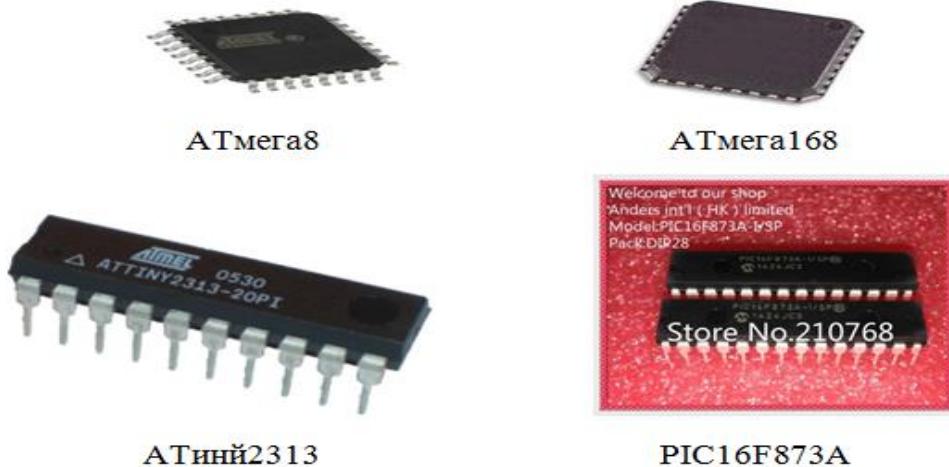1.2.5 Хусусияти ва қўлланилиши.

Микроконтроллерларни оддий микросхемалардан фарқи, улар ичига ишлашини белгилаб берадиган дастур юкламаган бўлса ҳеч нарсага яроқсиз кристал бўлагига айланиб қолади, шу билан бирга микропроцессорлардан фарқи ягона кристалдаишлишга тайёр тизим жойлаштирилган.

Микропроцессор ишлаши учун ташқи хотира, бошқа ускуналар билан маълумот алмашиш учун маълум приферијалар уланиши керак, микроконтроллер таркибида эса асосий зарур буладиган модул ва ускуналар мавжуд. 2-расмда баъзи микроконтроллерларнинг ташқи куриниши тасвирланган:



2-расм. Микроконтроллерларнинг ташки куриниши.

Ускуналарда ихтисослашган микросхемалар урнига микроконтроллер қуллашнинг авзалиги, ташки элементлар сони камлиги(бази ҳолларда умуман ташки элементлар уламаса булади), ускуна ишлашига талаблар узгарганида схемотехникаси деярли узгармаслиги ва микроконтроллер таркибидағи дастурни узгартириш билан масала ечилиши, натижада якуний ускуна нархи арzonлигидан.

Олдин айтиб ўтганимиздек микроконтроллерларнинг жуда кўп турлари мавжуд ва уларнинг қулланилиши турган масалага боғлиқ. Турли датчиклардан маълумот йигиш, бошқарув буйруқларини узатиш, юқори мураккабликдаги ҳисоб-китоб зарур бўлмаган жараёнларда 8 битли микроконтроллерлардан фойдаланилади. Жараёнлар мураккаблиги ва тезкорлигига талаблар ошгани сари танланадиган микроконтроллерларга қуйиладигам талаблар ҳам ошади, вазиятга қараб 16 ва 32 битли контроллерлар қулланилиши мумкин. Жараёнлар ичida энг ресурсаталаб амаллар бу сигналларни қайта ишлаш алгоритмлари, товуш, видео ва бошқатурдаги сигналларни қайта ишлашда маҳсус ДСП контроллерлари қулланилади.

Микроконтроллер —электрон қурилмаларни бошқаришга мўлжалланган микросхема. Одатдаги микроконтроллер ўз ичига процессор ва периферия ускуналари, ОХ(оператив хотира) ва ДХ(доимий хотира) олиши мумкин. Одий масалаларни бажара оладиган якка кристалли компьютер деб аташ ҳам мумкин. Замонавий электроникани микроконтроллерларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Коинотдаги сунъий йулдошлардан тортиб кундалик ҳаётда хар куни фойдаланадиган жихозлар ҳам микроконтроллер асосида ишлайди.

1.2.6 FLASH дастурлаш хотираси

Хотира дастури дастурда ишлатиладиган кодларнинг ва ўзгармас, яъни константа маълумотларни сақлаш учун мўлжалланган. FLASH дастурлаш хотирасидан маълумотларни ўқиш ва ёзиш аналогик тарзда энергияга боғлиқ бўлмаган EEPROM маълумотлар хотирасидаги маълумотларни ўқиш ва ёзиш каби амалга оширилади ва улар қўйида муҳокама қилинади. FLASH хотирадан дастурни ёзиб олиш дастур-тузатувчи PICkit 2 ёрдамида амалга оширилади,

бунинг учун микроконтроллернинг уча киритмаси ишлатилади: PGD – маълумотлри киритиш, PGC – синхронлашни киритиш ва PGM – паст кучланишли дастурлаш режимини танлашни киритиш.

PIC16F873A микроконтроллерининг дастурлаш хотира картаси 3-расмда келтирилган

D13	D0
Вектор сброса	H`0000`
.....	
Вектор прерываний	H`0004` H`0005`
Страница 0	H`07FF` H`0800`
Страница 1	H`0FFF` H`0207`
Слово конфигурации	


3-расм. FLASH хотира дастурининг тузилиши

Оператив хотира маълумотлари – рўйхатланган файл

Оператив хотира маълумотлари микроконтроллер ишлаётган малумотларни сақлаш учун мўлжалланган.

Маълумотларни ўқиш ва ёзиш маълумотлар хотирасида микроконтроллернинг ўзида ихтиёрий буйруқни бажаришда ишлаб чиқилади, амалда умумий ёки маҳсус тайинланган регистрлар сифатига эга бўлади. Маълумотлар хотирасига икки хил усул билан мурожаат қилиш мумкин: бевосита ва билвосита. Бевосита адреслашда адрес ячейка хотираси тўғридан-тўғри операнда буйруқларида кўрсатилади. Билвосита адреслашда ҳақиқий адрес ячейка хотираси FSR регистр адресига жойлаштирилади, буйруқнинг ўзида эса жисмонан амалда бўлмаган INDF регистри операнда сифатида кўрсатилади. Ҳамма хотира қурилмалари умумий ва маҳсус танланган регистрлар орасида тўртда банкка бўлиниб тақсимланади. Биринчи 32 та ячейка ҳар бир банкдаги MTR остида заҳираланади, 96 ячейка эса 0-банкда ва 1-банкда УТРни банд қиласиди. STATUS регистрининг мос разрядларининг ўзгаришлари орқали фаол банкни танлаш амалга оширилади: RP0 ва RP1 бевосита адреслашда, ёки IRP билвоситада.

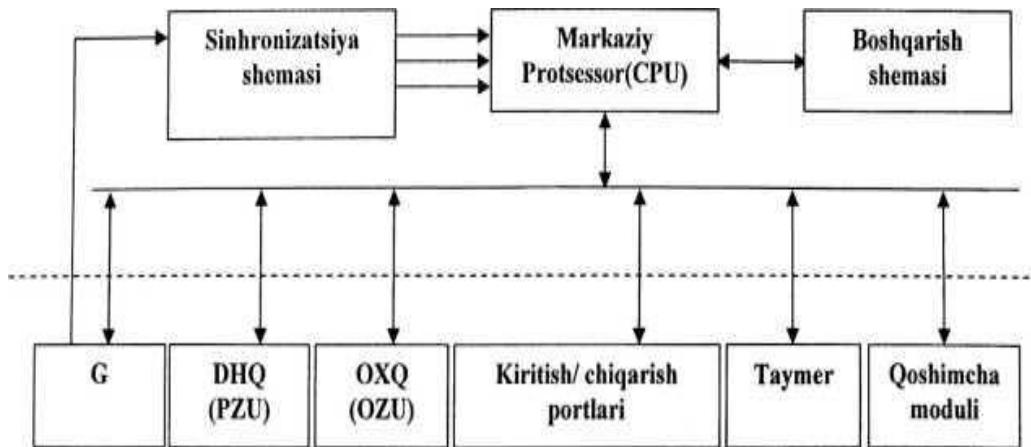Оператив хотира маълумотлари картаси 4-расмда келтирилган



4-расм. МК модулли ташкил этилиш схемаси.

Таъкидлаш керак МТРга мурожаат қилишда дастурда уларнинг ҳақиқий ўн олтилик адресининг йўлини кўрсатиш мумкин, шундай уларнинг ҳарфий белгиларининг йўлларини ҳам кўрсатиш мумкин. Оҳирги ҳолатда дастурнинг бошланғич матнига Ассемблернинг #include<16f873a.inc кўрсатмасини фаоллаштириш зарур, берилган микроконтроллер учун уланган файлларнинг ҳарфий ифодалари ва сон қийматлари мос келиши тушиши керак. МТРнинг ҳарфий белгиларини алоҳида битларда ифода қилиш мумкин.

1.2.7 Микроконтроллернинг процессорли ядросининг структураси

Модулли принципда қурилганда, битта оиласа мансуб бўлган МК ҳаммаси бир хил ядроли процессорли бўлади. Бошқа моделдаги МК функционал блоклари эса улардан тубдан фарқ қиласди. Модулли МК структурали схемаси 3-расмда келтирилган.


- ✓ марказий процессор;
- ✓ адресли, қийматли ва бошқариш шиналаридан ташкил топган ички контроллерли магистрал;
- ✓ МК синхронизация схемаси;
- ✓ МК ишлаш режимини бошқариш схемаси (МК ни истеъмол қилувчи кувватини пасайтириш режимига ўтказиш, бошланғич).

Ўзгарувчан фиинкционал блок ўзига хотира модулларини ҳар хил тип ва ҳажмдагилами, киритиш/чиқариш портлари, тактли генераторлар модули (Γ), таймерлами ўз ичига қамраб олган. Содда микроконтроллерларга қараганда узилишлами қайта ишлайдиган модул процессор ядросининг таркибиға киради. Мураккаблашган МК ўзида алоҳида ривожланган имкониятли модулни қамраб олади. Ўзгаририладиган функционал блок таркибиға қуйидаги қўшимча модуллар кириши мумкин: кучланиш компаратори, аналог рақамли ўзгартиргич ва бошқалар. Ҳар бир модул МК таркибиди ишлаши учун ички контроллерлар магистрали (ИКМ) протоколини ҳисобга олган ҳолда лойиҳаланади. Ушбу ёндашиб бир оиласа мансуб бўлган ҳар хил структурали МК лами яратиш имкониятини беради

.

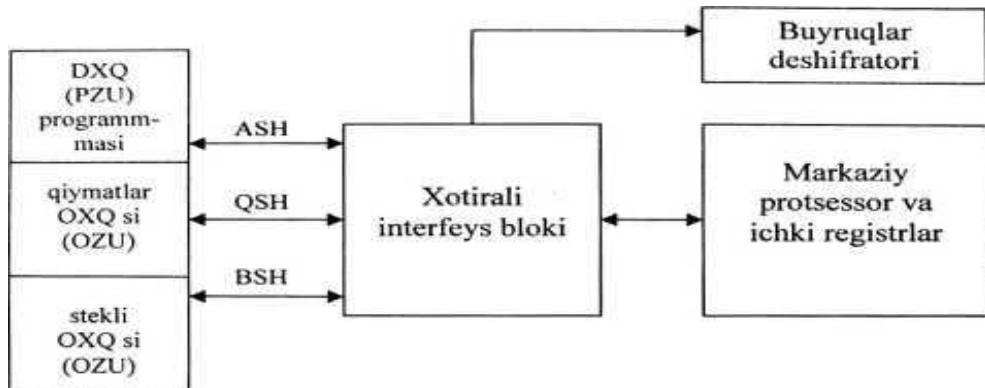1.2.8 Фон-Нейман архитектураси асосидаги МК

Фон-Нейман архитектурасининг асосий хусусиятига унинг умумий хотирасини программалар ва маълумотлами сақлаш учун ишлатилишидадир, унинг архитектураси қуидаги бу расмда келтирилган (5-расм).




5- Расм. МПС структураси Фон-Нейман архитектураси асосида.

Фон-Нейман архитектурасининг асосий устунлиги MPS қурилмаларининг соддалаштирилиши, чунки унда фақат битта умумий хотираға мурожаат қилиш амалга оширилади. Бундан ташқари, хотиранинг ягона кенглигининг ишлатилиш ресурсларини программалар ва маълумотлар кенгликлари орасида оператив қайта жойлаштириш имконини беради. Бу эса ишлаб чиқарувчининг дастурий таъминоти нуқтаи назаридан MPS эгилувчанлигини деярли оширади. Стекнинг умумий хотирада жойлаштирилиши унинг ташкил этувчиларига дастурлашни енгиллаштиради. Шунинг учун, Фон-Нейман архитектураси универсал компьютерлар, шунингдек шахсий компьютерларнинг ҳам асосий архитектураси бўлгани ҳам тасодиф эмас.

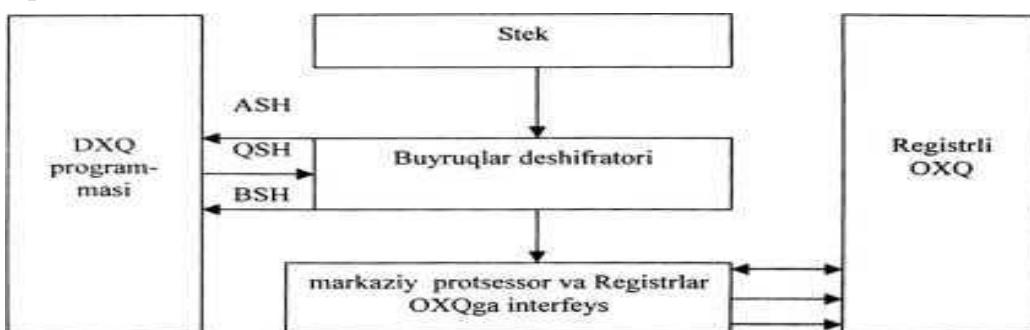1.2.9 Гарвард архитектураси асосидаги МК

Гарвард архитектурасининг асосий хусусиятига, унинг алоҳида адресли фазаларини буйруқлар ва маълумотларни сақлаш учун ишлатилиши киради.(6- расм)



6 – расм. Гарвард архитектурали MPS структураси.

Гарвард архитектураси 70-йиллар охиригача МК ишлаб чиқарувчилари унинг автоном система бошқарувида катта қулайликларини борлигини тушунмагунларигача деярли ишлатилмаган.

Гап шундаки, MPS ишлатилишининг тажрибасига қараганда, ҳар хил обеъктлами бошқариш учун кўпгина бошқариш алгоритмларини амалга

ошириш учун Фон-Нейман архитектурасининг эгилувчанлиги ва универсаллик каби қулайликлари катта аҳамиятга эга эмас. Ҳақиқий бошқарув программаларининг анализи кўрсатдик, МК маълумотларининг оралиқ натижалами сақлаш учун ишлатиладиган керакли хотира ҳажми, қоида бўйича талаб қилинган программа хотира ҳажмидан 1-тартибга кам бўлади. Бундай шароитларда ягона адресли фазани ишлатилиш операндларини адреслаш учун разрядлар сонини ўсиши ҳисобига буйруқлар форматини ўсишига олиб келинган. Алоҳида ҳажми бўйича катта бўлмаган хотира маълумотлари буйруқлар узунлигининг қисқаришига ва хотира маълумотлари ичидан инфомацияни қидиришни тезлаштирилишига сабаб бўлган.

Бундан ташқари, Гарвард архитектураси Фон-Нейманнига қараганда параллел операциялами амалга ошириш мумкинлиги имкониятини борлиги ҳисобига программалами юқори тезликда бажарилишини таъминлайди.

Кейинги буйруқни танлаш олдингисини бажариш билан бир вақтнинг ўзида рўй бериши мумкин ва буйруқларни танлаш вақтида протсессоми тўхтатиш шарт эмас. Операциялами амалга оширишнинг бу усули бир хил тактлар сони ичida ҳар хил буйруқлами бажарилишини таъминлашга йўл қўяди. Бу эса циклар ва программаламинг критик участкаларини бажарилиш вақтини нисбатан осонроқ аниқлаш мумкинлигини беради. Кўпгина такомиллашган 8-разрядли МК ларни ишлаб чиқарувчилар Гарвард архитектурасини ишлатади. Бироқ, Гарвард архитектураси айрим программа протседураларини амалга ошириш учун етарлича эгилувчан эмас деб ҳисобланади.

1.2.10 Командалар тизими

Ҳар бир команда битта 14 - разрядли сўздан иборат бўлиб, команда типини аниқловчи код операция (OPCODE) дан ва команда операциясини аниқловчи бир ёки бир неча операндлардан ташкил топади. Командаларнинг тўлиқ рўйхати 1 таблитцада келтирилган.

Аккумулятор типидаги командалар ортогонал (симметрик) бўлиб, учта асосий группага бўлинади:

- ✓ Байт устида амал бажарувчи командалар;
- ✓ Бит устида амал бажарувчи командалар;
- ✓ Бошқариш командалари ва константалар билан амал бажарувчи командалар.

2-амалий машғулот: “Multisim” дастури.

Мавзу: Симметрик мултивибраторнинг тузилиш схемасини ўрганиш, унинг ишлашини ҳар хил режимларда тадқиқ этиш.

Ишнинг мақсади: “Multisim” моделлаштириш дастурини ўргани. Симметрик Мултивибраторнинг тузилиш схемасини ўрганиш, унинг ишлашини ҳар хил режимларда тадқиқ этиш.

Масаланинг қўйилиши

Машғулот вазифалари:

- Визуал лойиҳалаш бўйича назарий билимларни мустаҳкамлаш;
- Мултивибратор хақида назарий маълумотларга эга бўлиш;
- Multisim дастури хақида назарий маълумотларга эга бўлиш;
- Multisim дастури компоненталари билан танишиш;
- Multisim дастурида мултивибратор схемасини йиғиш ва ишлатиш.

Ускуналалар: Multisim12 схемотехник моделлаштириш муҳити.

Назарий маълумотлар ва ҳисоблаш формулалари

Мултивибратор – бу релаксацион (ёзилиш) генератори бўлиб, икки элементли сифимли алоқали кучайтиргичдан иборат. Унинг чиқиши кириши билан уланган бўлиб, мусбат тескари алоқа ёпик занжирини ҳосил қиласди. Икки хил мултивибраторлар тури бор: автотебранувчи, яъни турғун мувозанат ҳолатига эга бўлмаган, ҳамда пойловчи (кутувчи, одновибраторы) мултивибратор, битта турғун мувозанат ҳолатига эга бўлган, унинг чиқишида бошлаб бошқа квазитурғун ҳолатга ўтилади ва кейин ихтиёрий равишда бошланғич ҳолатига қайтилади.

1. Автотебранувчи мултивибратор

Автотебранувчи мултивибратордаги тебраниш жараёнлари, энергия манбаидан келаётган энергиянинг тегишли конденсаторларда галма-гал йиғилиши ва уларнинг транзисторлар занжири орқали зарядсизланиши туфайли юз беради.

Оддий симметрик транзисторли мултивибраторда, у одатда ўхшаш элементлардан ташкил топган: $VT1$ ва $VT2$ транзисторлар, $R_{K1} = R_{K2} = R_K$; $R_{B1} = R_{B2} = R_B$ қаршиликли резисторлар ва $C_1 = C_2 = C$ сифимли

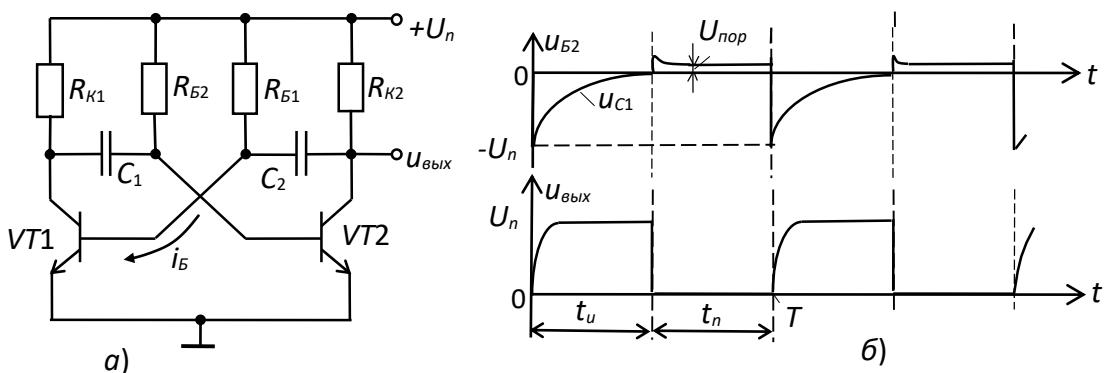


Рис. 1

конденсаторлар; $R_K \ll R_B$ бўлганда (1, а-расм), транзисторлар калит режимида ишлашади, ва бунда уларнинг биттаси очик бўлганда бошқаси ёпиқ бўлади ва аксинча.

Мултивибратор иккита квазитурғун ҳолатга эга: айтайлик, улардан биттасида транзистор VT_1 очик (тўйинган ҳолатда бўлсин), иккинчи транзистор VT_2 эса ёпиқ ҳолатда (кесиш (отсечка) ҳолатида бўлсин). Аммо, бу квазимувозанат ҳолати нотурғун бўлади, чунки VT_2 ёпиқ транзистор базасидаги манфий потенциал C_1 конденсаторнинг R_{B2} резистор орқали зарядсизланиши давомида U_n таъминлаш манбайнинг мусбат потенциалига интилади. VT_2 транзисторнинг базасидаги потенциал нолга яқин пайтда, квазимувозанат ҳолати бузилади, ёпиқ VT_2 транзистор очилади ва очик VT_1 транзистор ёпилади ва мултивибратор янги квазимувозанат ҳолатига ўтади. Чиқиша эса деярли тўғрибурчакли $N = T / t_u \approx 2$ триқиши (скважность)га эга $u_{вых}$ импулслар ҳосил бўлади (1, б-расм).

Хосил бўлган импулсларнинг амплитуда тахминан U_n таъминот кучланишига тахминан тенг бўлиб, симметрик мултивибраторнинг тебраниш даври:

$$T = 2R_B C \ln 2 \approx 1.4 R_B C .$$

Носимметрик мултивибраторда (схеманинг сифим ва резистив қаршилик) элементларининг параметрлари тенг бўлмагандан, t_u импулс ва паузы t_n танффус(пауза)нинг давомийлиги бирхил бўлмайди, чунки VT_1 и VT_2 транзисторларининг ёпиқ ҳолатларининг давомийлиги ҳар хиллиги туфайли.

Мултивибраторни ОК асосида йиғиши мумкин. ОК да қучайтириш коэффициенти катталиги туфайли ($K_u = 10^5 \dots 10^6$) чиқиши кучланиши кириш кучланишига фақат кичик сигналларда мутаносиб (пропорционал) (бирлклари милли- ва микроволт). Олдин айтиб ўтилганидек, катта кириш сигналларида $u_{вых}$ чиқиши кучланиши иккита $U_{вых}^+$ ва $U_{вых}^-$ қийматга эга бўшлиши мумкин (2, а-расм).

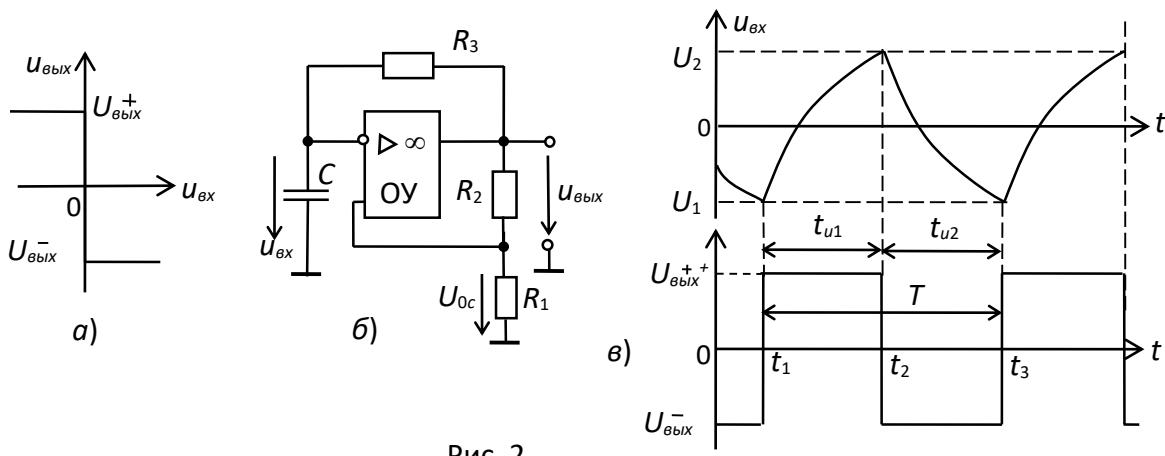


Рис. 2

$u_{вх} - u_{oc} = 0$ бўлгандаги, $u_{вх}$ кириш кучланиши,

$$U_1 = U_{\text{вых}}^- \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \beta U_{\text{вых}}^- ; \quad U_2 = U_{\text{вых}}^+ \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \beta U_{\text{вых}}^+,$$

Бу ерда, u_{oc} – тескари алоқа кучланиши; $\beta = R_1 / (R_1 + R_2)$ – тескари алоқа коэффициенти (2, б, в-расм).

Автотебранувчи мултивибратор схемасида (2,б-расм), R_3C - ҳалқа (звено) орқали иккинчи тескари алоқа юзага келади ва унинг ҳисобига ўз-ўзидан уйғониш (самовозбуждение) режими пайдо бўлади.

Тасаввур қилайлик, t_1 пайтида (2, в-расм) $u_{\text{вых}}$ кучланиши $U_{\text{вых}}^-$ дан $U_{\text{вых}}^+$ га сакраб ўзгарди. С конденсатор $U_{\text{вых}}^+$ таъсири остида R_3 орқали оқаётган ток туфайли зарядлана бошлайди, ва бунда i_C конденсатордаги кучланиш экспоненциал қонун бўйича $U_{\text{вых}}^+$ га интилади. i_C бу инверторловчи кучайтиргичнинг $u_{\text{вх}}$ кириш кучланиши, ва қачон t_2 пайтда U_2 га эришганда, ОК нинг чиқиш кучланиши $U_{\text{вых}}^+$ дан $U_{\text{вых}}^-$ гача сакраб ўзгаради.

Кўриб ўтилган принципга асосланган генераторларни *релаксацион*, яъни ёзилиш генераторлари деб аталади. Бундан мултивибраторнинг тебраниш даври:

$$T = 2R_3C \ln(1 + 2R_1/R_2), \text{ га тенг.}$$

Бунда $t_{u1} = t_{u2}$. Бундай кўринишдаги тебранишлар *меандр* деб аталади.

2. Учбурчак шаклли импулслар генератори

Учбурчакли импулслар RC -генератори схемасида (3,а-расм), ОК1 асосида бажарилган триггернинг $u_{\text{вх}}$ кириш кучланиши бўлиб, ОК2

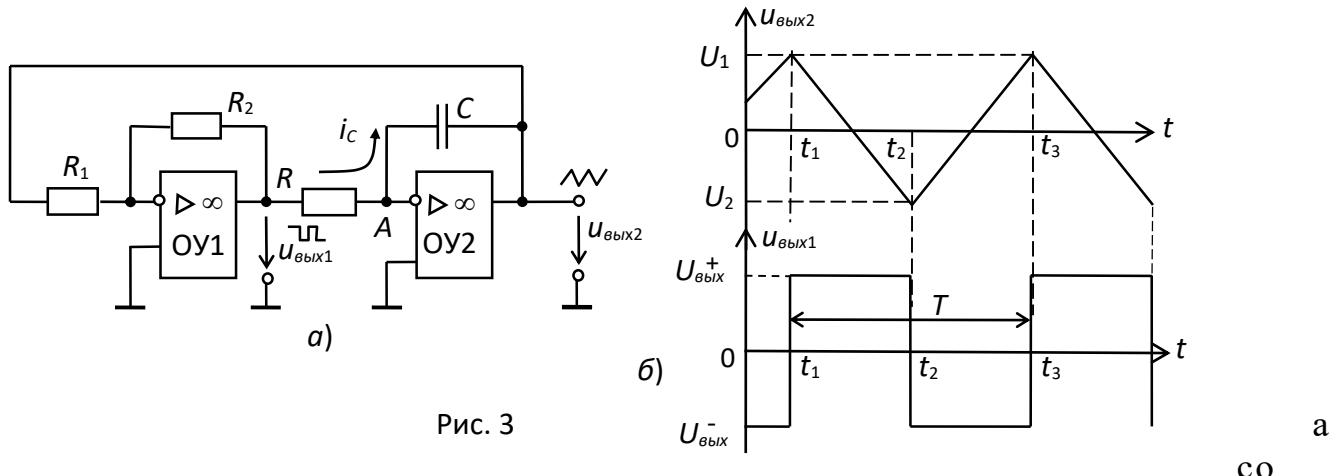


Рис. 3

сида йиғилган инвертор-интегратордан олинган $u_{\text{вых}2}$ кучланиш хизмат қиласади.

Интеграторнинг ишлашини изоҳлаймиз. C конденсатордан ўтаётган i_C ток $i_C = -C \frac{du_{\text{вых}2}}{dt}$ га тенг, бунда $i_C = u_{\text{вых}2}$, чунки A

нуқтадаги потенциал нолга яқин (3,а-расм). ОК1 ва ОК2 лар орасидаги алоқа токи $i_C = u_{вых1}/R$ га тенг. Буни 0 дан 1 гача интеграллаб ва тенгликнинг ҳар иккала тарафини $-C$ га бўлиб, $-C \frac{du_{вых2}}{dt} \approx \frac{u_{вых1}}{R}$, қўйидагини оламиз:

$$u_{вых2} - u_{вых0} \approx -\frac{1}{RC} \int_0^t u_{вых1} dt$$

Бу ерда $u_{вых0} - t = 0$ бўлганда генератордаги кучланиш.

Тасаввур қилайлик, t_1 пайтида (3, б-расм) триггердан ОК2 киришига $U_{вых}^+$ кучланиши берилган. Бинобарин, $U_{вых}^+ = const$ (доимий қийматнинг интеграли t вақтга пропорционал), у ҳолда $u_{вых2}$ тўғри чизик бўйича ўзгаради ва бу ўзгири t_2 пайтда U_2 эришгунча давом этади ва бунда триггер қайта уланади (переключится) ва интегратор киришига кучланиш берилади. t_2 пайтдан бошлаб конденсатор зарядланиб бошлайди ва ундаги кучланиш t_3 пайтгача чизиқли равишда ошиб боради, ундан кейин жараёнлар қайта такрорланади.

Учурчакли кучланиш амплитудаси триггернинг қайта уланиш кучланиши билан аниқланади ва $|U_{вых1}| \cdot R_1/R_2$ га тенг. Тебранишлар даври эса $T = 4RCR_1/R_2$ га тенг.

3. Пойловчи мултивибратор

Пойловчи (пойлоқчи) мултивибратор (одновибратор), битта турғун мувозанат ҳолатига ва иккинчи **квазимувозанат** деб аталадиган, барқарор бўлмаган мувозанат ҳолатига эга. Таşқи ишга туширувчи генератор импулси таъсири остида мултивибратор мувозанат ҳолатидан чиқади, ва энергия қайта тақсимланишининг ички жараёнлари туфайли, ихтиёриш равишда яна тургунлик ҳолатига қайтади.

Пойлоқчи мултивибраторни, мултивибратор ишини тўхтатиш орқали олиш мумкин. Агар, схемада (2,б-расм) С конденсатор VD диод

билан шунтланса (рис. 4), унда конденсатор U_1 даражадан $u_C = 0$ гача зарядсизланиб (2, в-расмга қаранг), $U_{вых}^+$, таъсири остида зарядланишдан тўхтайди, чунки R_3 резисторнинг токи очик диод орқали ўтади, ва бу дегани конденсатордаги кучланиш U_2 , даражага етмайди ва автотебранишлар узилади.

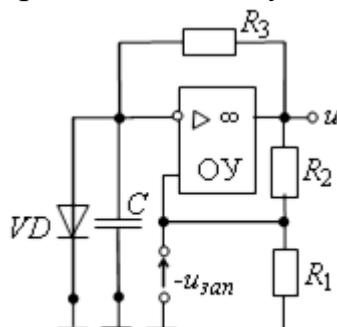


Рис. 27.4

Ишга солувчи импулс маълум қутбланишга эга бўлиши лозим, ҳамда мултивибраторнинг елкаларидан биридаги ёпиқ кучайтириш элементини очиш учун ва уни ёппасига (лавинообразно) квазитурғун ҳолатга ўтиши учун тегишли амплитуда ва давомийликка эга бўлиши керак.

4. Аррасимон кучланиш генератори (АКГ)

Түғри чизик бүйича ўсиб борувчи кучланишлар конденсатордан олинади, агарда ундағи i_C кучланишга боғлиқ бўлмаган доимий $i_C = \text{const}$ ток билан зарядланса, ҳамда бу токка юклама қпшилигидаги ток таъсири бартараф этилса.

У ҳолда, $i_C = Cdu_C/dt = \text{const}$ (ўзгарувчиларни ажратган ҳолда) ифодани вақт бўйича интегралласак, қуйидаги натижани оламиз:

$$\int du_C = \frac{i_C}{C} \int dt \quad \text{ёки} \quad u_C = \frac{i_C}{C} t.$$

ОК ли схемадаги $i_C = I_C = \text{const}$ шарт (5,а-расм) $u_{\text{вых}}$ доимий кучланиш билан таъминланади. VT транзистор ёпиқлигига, t_n вақт давомида (5, б-расм) С конденсаторнинг зарядланиши юз беради ва i_C чиқиш кучланиши түғри чизик бўйича ўсади. u_p импулс берилганда VT транзистор тўйинади, конденсатор тезда (t_p вақт ичida) очик ҳолатдаги VT транзисторнинг паст қаршилиги (бир неча ом) орқали зарядсизланади. Шундан кейин конденсаторнинг зарядланиши такрорланади ва $u_{\text{вых}}$ чиқиш кучланиши аррасимон шаклга эга

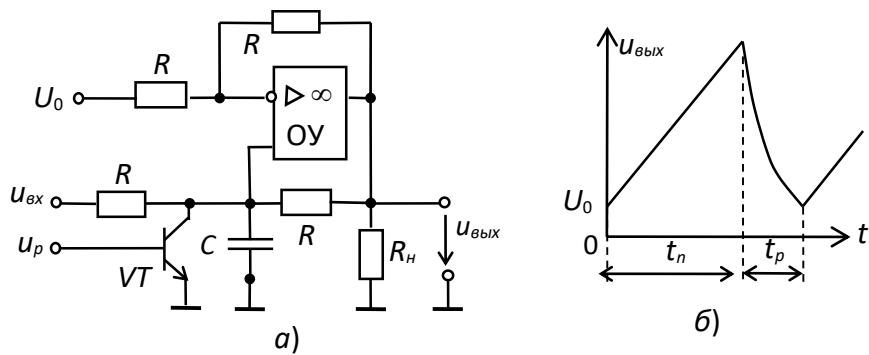


Рис. 5

бўлади(5, б-расм).

Кучланиш зўрашининг t_n давомийлиги, ўз навбатида схемадаги кириш $u_{\text{вых}}$ кучланиш ва R резистор қаршиликларига боғлиқ, С конденсатор сифими ва зарядловчи ток қиймати билан аниқланади. ОК нинг бошқа киришига берилган U_0 ни ўзгартиб, “аррани” вертикал бўйича силжитиши мумкин. $u_{\text{вых}}$ чиқиш кучланишининг аррасимон шакли сақланишиб қолади, агарда унинг қиймати ОК $U_{\text{вых}}^{\pm}$ чиқиш кучланишининг чегаравий қийматлари ичida жойлашса.

Схемадаги R қаршиликлар бир хил бўлганда, чиқиш қаршилиги

$$u_{\text{вых}} = \frac{2}{RC} \int u_{\text{вых}} dt - U_0 \text{ га teng bўлади.}$$

Ўқув топшириғи ва уни бажаришга услубий құрсатмалар

1- Топшириқ.


1. Ишга тайёрланған элементлардан мултивибратор (МВ) схемасини йиғинг (2-расмға қаранг). Схемага Епит=12В таъминловчи кучланишни беринг. Осциллограф ёрдамида МВ чиқишидаги сигнални, кучланишлар эпюралари масштаби (күлами)да ва транзисторлардан бирининг асосида ўлчанг. МВ нинг хусусий тебранишлар даврини аниқланг.

2. МВнинг ишлашини тадқиқ этинг. Бунинг учун, C2 ва C4 конденсаторлар қийматини ўзгарта бориб, МВ тебранишлар даврининг ўзгаришини аниқланг. Ўлчаш натижаларини жадвалга киритинг. Шунга ўхшаш равища, база қаршиликларининг дискрет тартибда ўзгариб боришининг МВ тебраниш даврига таъсирини аниқланг. Натижаларни жадвалга киритинг.

3. Синхронизация режимидә МВнинг ишлашини тадқиқ этинг. Бунинг учун макетдаги “2” қисгичга АИГ дан кучланиш беринг. Генератор чиқишидаги кучланиш ўзгариши билан МВ тебранишларининг частотаси қандай ўзгаришини аниқланг. МВ чиқишида кучланишлар эпюралари масштаби (күлами)да ва транзисторлардан бирининг асосида ўлчанг.

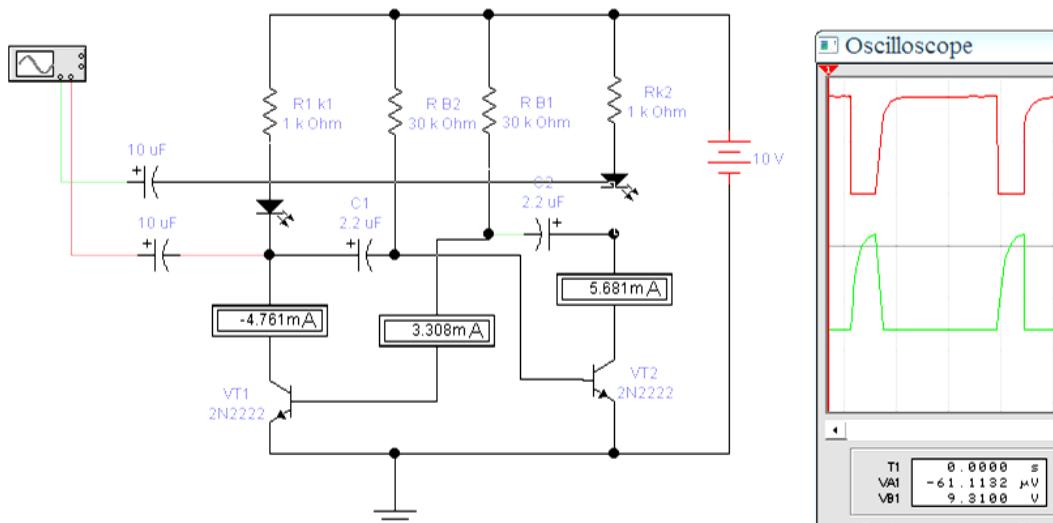3. МВ схемасини Multisim схематехник моделлаштириш мұхитида тадқиқ этиш.


6-расмдаги схемадаги C1 ва C2 конденсаторлар махсус равища ҳар хил номиналларда танланғанки, Electronics Workbench мұхитида тебранишлар үйғотиши учун.



6-расм

МВ нинг классик (мұмтоз) схемаси иккита калитдан: VT1, VT2 транзисторлардан ва вақтни берувчи (хронизацияловчи) R1C1-ва R2C2-фильтрдан иборат бўлади. Бир турғун ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиш сакраш орқали амалга оширилади.

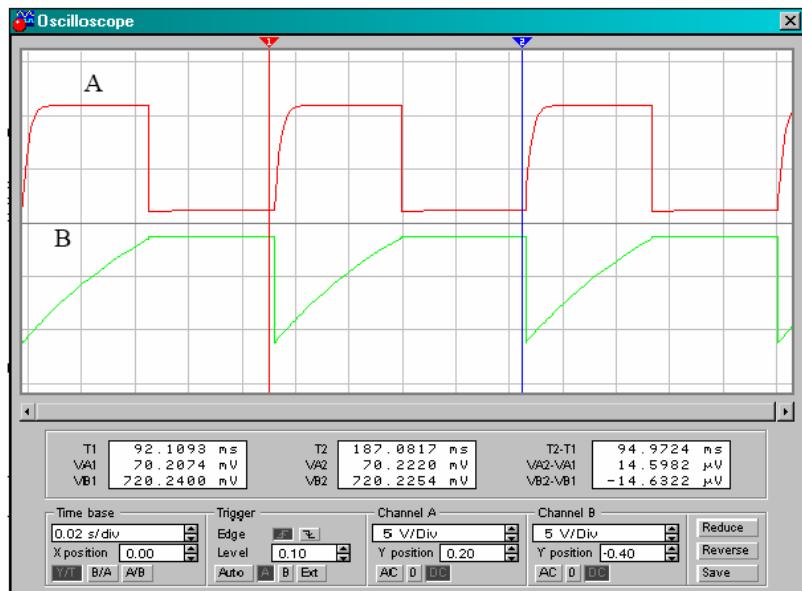Агар МВ нинг бошлангич ҳолати этиб, визир чизифининг (7-расм)даги тегишли ҳолатига ўрнатилса, унда айтиш мумкини VT2 транзистор очиқ бўлади ва унинг коллекторидаги кучланиш (A осциллографма) VA1-70 мВ, а базасидаги эса VB 1-0,7 В(в осциллографма) га тенг бўлади.



7-расм

Кучланишнинг кейинг арзимас пасайишида VT2 транзистор ёпилади, ундан кейин унинг коллекторида чиқиш импулсининг олдинги фронти (юзаси) шакллана бошлайди. А осциллограммадан кўриниб турибдики, бу фронт экспоненциал шаклга эга бўлиб, чунки бунда C2 конденсаторнинг зарядланиши VT1 транзисторнинг базасидаги R2c-C2- занжир орқали орқали амалга оширилади ва бу VT1 транзисторнинг очилишига олиб келади. Шундай қилиб, VT2 транзистор базасига уланган, тахминан Ucc-VB1-VA1 кучланишгача зарядланган С1конденсатор очиқ VT1транзистор ва R1резистор орқали зарядсизланади. С1 конденсатор $VB_1 \approx 0,7V$ кучланишгача зарядсизланади ва ундан кейин VT2 транзистор ёпилади ва ўхшаш тартибда танаффус ҳосил бўлиши бошланади.

C1 конденсаторнинг зарядсизланишида ёпиқ VT2 транзисторнинг иссиқлик токи ҳам қатнашишини эътиборга оламиз. Агарда бу токни эътиборга олмасак, бу ҳол кремнийли транзисторлар учун ўринли ҳисобланади (мисол учун 2N2222 типдаги транзисторлар учун бу ток 10^{-10} А атрофида), у ҳолда чиқиш импулсининг давомийлиги қўйидаги формула билан ифодаланади: $T_i=0,7R_1C_1$, а танаффус давомийлиги эса – $T_p=0,7R_2C_2$ формула билан ифодаланади, яъни тебранишлар даври $T_h+T_p=0,7(R_1C_1+R_2C_2)=0,7(30*10^3*2,21*10^{-6}+30*10^3*2,22*10^{-6})=92,8$ мс га тенг. Бу эса, моделластиришда олинган натижага $T_2 - T_1 = 94$ мс анча яқин.

МВ икки режимда ишлаши мумкин – автотебранишлар ва пойловчи (синхронизация) режимлари. Пойловчи режимида МВ

тебранишлари частотаси ташқи синхронизациялаштирувчи (импулсли ёки синусоидал) кучланишни кига тенг ёки карралы равишда ушлаб турилади. Синхронизация импулсларининг қутбланиши мусбат бўлиши лозим, очувчи транзисторлар *n-p-n*-тип бўлганда. МВ турғун ишлаши учун синхрон импулсларнинг такрорланиш даври МВ нинг хусусий тебраниш давридан бироз кичик бўлиши керак.

2- Топшириқ.

1. Multisim муҳитида МВ схемасини йиғинг. Моделлаштиришнинг зарур параметрларини ўрнатинг ва транзисторлар база ва коллекторларидаги МВ тебранишларининг осциллограммаларини олинг. МВ тебранишларининг даври ва импулсларнинг тирқиши (скважность)ларини аниқланг.

1. Импулс давомийлиги T_p ни ва танаффус давомийлиги T_p ни, юқорида келтирилган формулалар бўйича ҳисобланг и олинган ҳисоблаш натижаларини 3.1. пунктда олинган натижалар билан солиширинг.

4. МВ тебранишлари даврини C_1 ва C_2 конденсаторлар номиналларига боғлиқлигини ўрганинг. Бунинг учун уларнинг қийматларини ўзгартиб МВ тебраниш даврларини топинг ва натижаларни жадвалга киритинг.

5. 3.3. банддагига ўхшатиб МВ тебраниш даврини R_1 ва R_2 резисторлар номиналига боғлиқлигини топинг ва натижаларни жадвалга киритинг.

6. Схема стендидига ҳар хил номиналли C_1 ва C_2 конденсаторларни қўйинг. Сигнал тирқишлиарини ўзгаришини аниқланг. Натижаларни жадвалга киритинг.

7. МВ ишлашининг синхронизация режимида текширинг. 1-расмдаги схемада VT1 транзистор базасига импулслар генераторидан сигнал узатинг (Electronics Workbench нинг 5.12 версиясида «Function generator» ишлатиш мумкин). МВ тебраниш частотасининг синхронизациялавчи генератор чиқишидаги импулс частоталари ўзгарганида қандай ўзгаришини аниқланг. Ўлчаш натижаларни жадвалга киритинг.

2-Топшириқ. Labworks лаборатория мажмуасини ва MS10 мұхитни ишга түширинг(Labworks мажмуасидаги Эксперимент йүриғининг тұгмасини сичқонча билан босиш орқали). MS12 мұхитнинг **Circuit Design Suite 12.0** папкасида жойлашган **xxx.ms12**

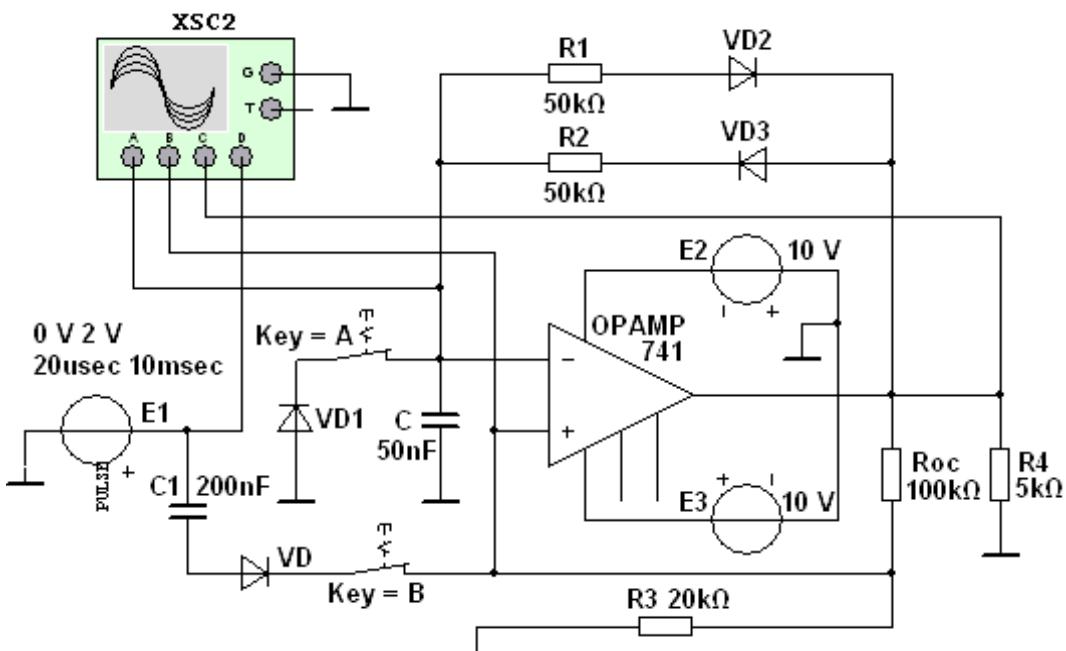


Рис. 8

файлни **очинг**, ёки MS10 мұхитининг ишчи майдонида ОК ли *автомебранувчи ва пойловчи мултивибраторлар* схемасини **йигинг** (8-расм), уларни ва компонентларининг параметрларини диалог дарчаларига жойлаштириңг. 8-расмдаги схемани ҳисобот варакларига үтказинг.

Схема (8-расм) SN741 типдаги операцион кучайтиргич (ОК) асосида йиғилған бўлиб, иккита тескари алоқа ҳалқасига эга ва МВ ишлашининг иккала режимини ҳам таъминлайди. МВ *автомебранувчи режимида* ишлаганида (**A** ва **B** калитлар очик), бунда чиқишида узлуксиз равишда тўғрибурчакка яқин шаклдаги импулслар ҳосил бўлади ва *пойловчи режимида* эса (**A** ва **B** калитлар ёпиқ), чиқиши импулси фақат ОК нинг инверторланмаган киришига $t_{зап}$ ишга солувчи (запускающий) импулс берилгандан кейингина ҳосил бўлади ва бу импулс **E1** генератор (бу генератор ёрдамида тўғрибурчакли импулснинг қутбланишини, кенглигини ва такрорланиш даврини юклаш мумкин), **C1** конденсатор ва **VD** диод ёрдамида ҳосил қилинади.

VD1 и **VD2** диодлар **R1** ва **R2** резисторлар билан тескари алоқа занжирига кетма-кет уланган ва $U_{вых}^+$ ва $U_{вых}^-$ чиқиши кучланишларида, **C** конденсаторнинг зарядланиш ва зарядсизланиш токларининг навбатманавбат үтишини таъминлайди.

2-Топшириқ. Симметрик мултивибраторни синовини үтказинг (**A** ва **B** калитларни очиб, резисторларга $R_1 = R_2 = 40$ кОм қаршиликларни

ва С конденсторга $C = 50 \text{ нФ}$ сиғимни ўрнатинг). XSC2 осциллограф дарчасида визир чизиқлари ёрдамида, чиқишдаги $U_{\text{вых}}^+$, $U_{\text{вых}}^-$ -чиқиши кучланишлари, t_1 , t_2 , да T тебранишлар даври ва f тебранишлар частотасини ўлчанг ва ҳисобланган натижалар билан **таққосланг**. VD1 ва VD2 диодларнинг очик ҳолатдаги қаршилигини ва R4 юклама қаршилигининг таъсирини инобатта олманг.

XSC2 осциллограф дарчасини симметрик мултивибраторнинг кучланиш осцилограммалари билан биргаликдаги **нусхасини олинг ва ҳисбот варагига ўтказинг**.

Мултивибратор параметрларини танлашда қуидаги қоидалардан

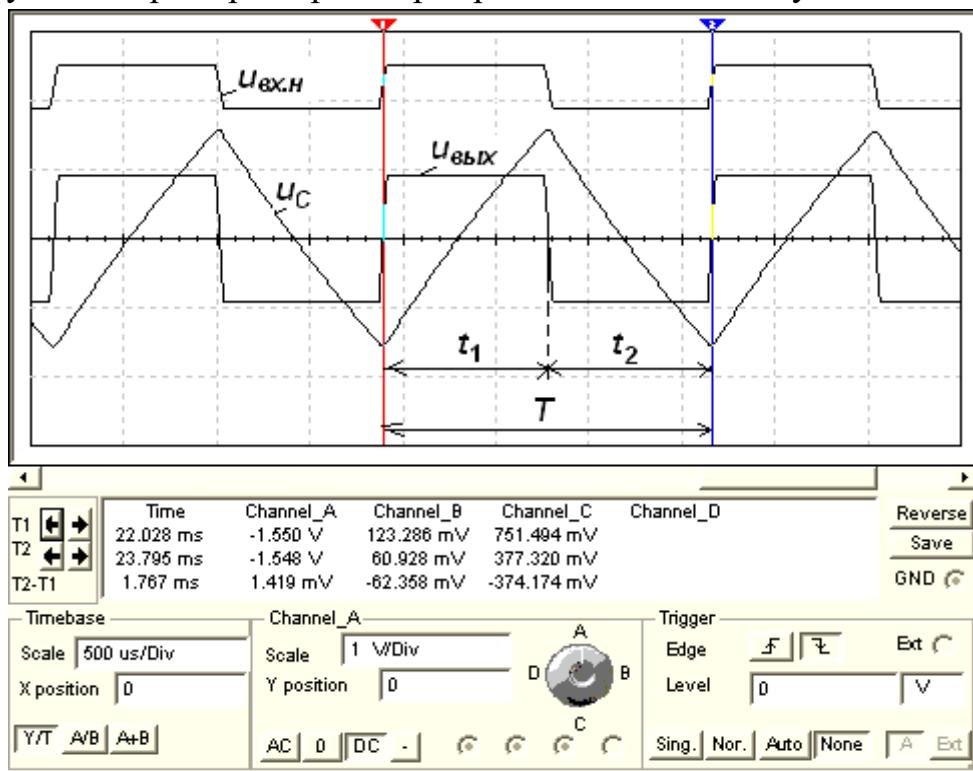


Рис. 9

келиб чиқилади: u_C кучланиш инверторловчи киришдаги С конденсатор зарядланиши ва зарядсизланиши давомида, инверторламайдиган $|u_{\text{вых.}n}| = U_{\text{вых}}^- \beta$ ёки $|u_{\text{вых.}n}| = U_{\text{вых}}^+ \beta$ ($\beta = R_3/(R_3 + R_{oc})$ – ПОС коэффициенти) ПОС кучланишдан баланд бўлиши керак ва $u_{\text{вых}}$ чиқиши кучланишининг ярим даврида ўзгармасдан қолади(9-расм). $u_C = |u_{\text{вых.}n}|$ тенглигида $u_{\text{вых}}$ чиқиши кучланиши сакраб белгисини ўзgartади.

Чиқиши импулсларининг t_1 ва t_2 давомийлигини аниқлаганда, қуидагиларни эътиборга олиш керак: t_1 вақт интервалида u_C кучланиш $U_{\text{вых}}^- \beta$ дан $U_{\text{вых}}^+ \beta$ гача ўзгаради ва $U_{\text{вых}}^+ \beta$ даражага эришади ва t_2 вақт оралиғида кучланиш $U_{\text{вых}}^+ \beta$ дан $U_{\text{вых}}^- \beta$ га интилади ва $U_{\text{вых}}^-$ даражага эришади, яъни келтирилган вақт оралиқларида конденсатордаги кучланиш қуидагича ўзгаради:

$$u_C = (\beta U_{вых}^- + U_{вых}^+) (1 - e^{-t/\tau}) - \beta U_{вых}^-;$$

$$u_C = (\beta U_{вых}^+ + U_{вых}^-) e^{-t/\tau} - \beta U_{вых}^-,$$

бу ерда $\tau = R_1 C = R_2 C$ – тескари алоқа занжиридаги вақт доимийси.

Агар $U_{вых}^+ = U_{вых}^-$, бўлса, унда импулслар давомийлиги (**VD1** ва **VD2** диодлар қаршилигини инобатга олмаган ҳолда):

$$t_1 = t_2 = \tau \ln[(1 + \beta)/(1 - \beta)] = \tau \ln(1 + 2R_3 / R_{oc}),$$

$T = t_1 + t_2$ даври ва $f = 1/T$ тебранишлар частотаси.

Яратилаётган импулслар давомийлиги, ва уларнинг фронтлари ошади (камаяди) **R1**, **R2** резисторлар қаршилиги ва **C** конденсатор сифим ошиши (камайиши) билан мос равища.

4. Ҳисобот мазмуни

1. Ишнинг номи ва мақсади
2. Тажрибада ишлатиладиган асбоблар рўйхати ва уларнинг характеристикалари.

Ҳисобот ҳар бир талаба томонидан мутақил тайёрландаи. Иш ҳимояси ҳар бир кейинги дарс бошида ўтказилади (зарурат бўлганда ЭҲМ қурилмаларидан фойдаланилган ҳолда). Ишни тайёрламаган ва ҳимоя этолмаган талаба кейинги машғулотга кўйилмайди.

1. Текширилаётган МВ нинг принципиал электр схемаси.
2. Жадвалга киритилган ўлчаш натижалари ва зарур графиклар.
3. Multisim муҳитида МВ ишлашини моделлаштириш натижалари: осциллогаммалар, жадваллар ва графиклар.
4. Иш бўйича хulosалар, камчиликлар ва мултивибраторларнинг кўллаш соҳаси ва афзалликлари.

5. Назорат саволлари.

1. Симметрик МВ нинг схемасидаги элементларнинг вазифаларини изоҳланг.
2. МВ схемасининг ишлашини изоҳланг.
3. МВ схемасидаги коллектор ва база занжиридаги ток йўналишларини кўрсатинг.
4. Вақтни ўрнатувчи конденсаторларнинг зарядланиш ва зарядсизланиш токи йўллари ва йўналиларини кўрсатинг.
5. МВ чиқараётган импулсларнинг давомийлиги схеманинг қайси параметрлари орқали аниқланади.
6. МВ даги импулсларнинг тирқиши (скважность) нимага teng ва у қандай аниқланади?
7. Симметрик МВ деб нимага айтилади ?
8. МВ нинг синхронизация режимини изоҳланг.
9. МВ ташқи синхронизациясини амалга ошириш шартлари ва у қандай изоҳланади?

10. Импулслар давомийлигини бошқариш усуллари ва хусусиятлари.
11. Иш бўйича хуносалар.

З-амалий машғулот: “Proteus ISIS Professional” моделлаштириш дастури.

Ишнинг мақсади: “Proteus ISIS Professional” моделлаштириш дастурини ўргани. LCD 1602 га(дисплейга) маълумотларни чиқариш ва олинган маълумотларга асосланиб қурилмани ишчи макетини ясаш.

Масаланинг қўйилиши

Машғулот вазифалари:

- Визуал лойиҳалаш бўйича назарий билимларни мустаҳкамлаш;
- Proteus дастури хақида назарий маълумотларга эга бўлиш;
- Proteus дастури компоненталари билан танишиш;
- Proteus дастурида схемасини йиғиш ва ишлатиш.
- Макет плата билан танишиш ва у билан ишлаш

Ускуналалар: “Proteus ISIS Professional” схемотехник моделлаштириш муҳити. Макет плата, PIC16F876A контроллери, LCD 1602 (дисплей)

Кўплаб радиоҳаваскорлар зарур ва керакли қурилмани йиғишга киришиб, схемадаги хатолик туфайли, ёки тажрибасизлигидан ва бошқа форс-мажор ҳолатларга кўра, қийинчилик билан сотиб олинган қимматбаҳо деталларини куидириб қўйишиади. Ва бундай биринчи муваффақиятсизликлардан кейин радиоэлектроникани бутунлай унутиб юборишиади.

Бизнинг ёппасига компьютерлашув давримизда бунинг ечими топилди. Кўплаб симулятор дастурлар пайдо бўлди, улар воситасида радиодеталлар ва абобларни виртуал моделлар билан алмаштириш мумкин. Симуляторлар реал қурилмани йиғмасдан туриб, схемани ишлашини созлаш, лойиҳалашда йўл қўйилган хатоликларни топиш, керакли характеристикаларни ўлчаш ва шу кабиларни амалга ошириш имконини туғдиради.

Шундай дастурлардан бири PROTEUS VSM ҳисобланади. Аммо, радиоэлементларни симуляция қилиш унинг ягона қобилияти эмас. Proteus VSM дастури, Беркли университетининг SPICE3F5 ядроси (ўзаги) асосида Labcenter Electronics фирмаси томонидан яратилган бўлиб, “икки тарафи очиқ” лойиҳалаштириш муҳити ҳисобланади. Бу дегани, қурилмани яратиш, унинг график тасвиридан (принципиал схемасидан) тортиб то қурилманинг печатли платасини тайёрлашгача, ишлаб чиқаришнинг ҳар бир этапида назорат қилиш имконини беради.

Аммо, ташқаридан мураккаблигига қарамасдан, бу дастурдан радиоэлектроника дунёсида ҳаваскорлар ва қаршиликни транзисторни ажратаолмайдиган тажрибасиз “мутахасислар” фойдаланиши мумкин.

PROTEUS VSM дастури “доирасига” оддий аналоги қурилмалардан

тортиб, ҳозирда машхур мураккаб микроконтроллерларгача киради. У фоят катта элементлар моделлар кутубхонасига эга ва уни фойдаланувчининг ўзи тўлдириб бориши мумкин, албатта бунинг учун у элементни ишлашини тўла билиши ва датурлаш имкониятига эга бўлиши лозим. Схемаларни жонлантириш имкониятлари эса, дастурга ўрта ва олий мактабда кўрсатмали қурол бўлиш имконини беради. Етарлича кенг қуроллар тўплами, волтметр, амперметр, осциллограф, ҳар хил генераторлар, микроконтроллерлар дастурларини созлаш қобилияти, PROTEUS VSM дастурини, электрон қурилмалар яратувчисининг тенги йўқ ёрдамчисига айлантиради.

Дастурни яратувчиларининг сайти : <http://www.labcenter.co.uk> .


Дастур тизими талабларни танламайди. Windows 98/Me/2k/XP дан тортиб барча тизимларда ишлади. Ҳаттоқи, Pentium I 150 МГц да ҳам ишлаши мумкин.

Аммо, қулай ишлаш учун процессор частотаи 500 МГц дан кам бўлмаслиги, оператив хотира 64 МВ, товуш платаси DirectX га мос ва мониторнинг ажратиши 1024 x 768 нуқтадан кам бўлмаслиги керак.

Proteus VSM дастури яширин тарзда C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Demonstration папкасига ўрнатилади.


Proteus VSM дастури иккита мустақил ISIS ва ARES ARES дастурларидан иборатdir. Асосий дастур ISIS дан иборат бўлиб, ARES дастури орқали лойиҳа платага кўпайтириш учун узатилади.

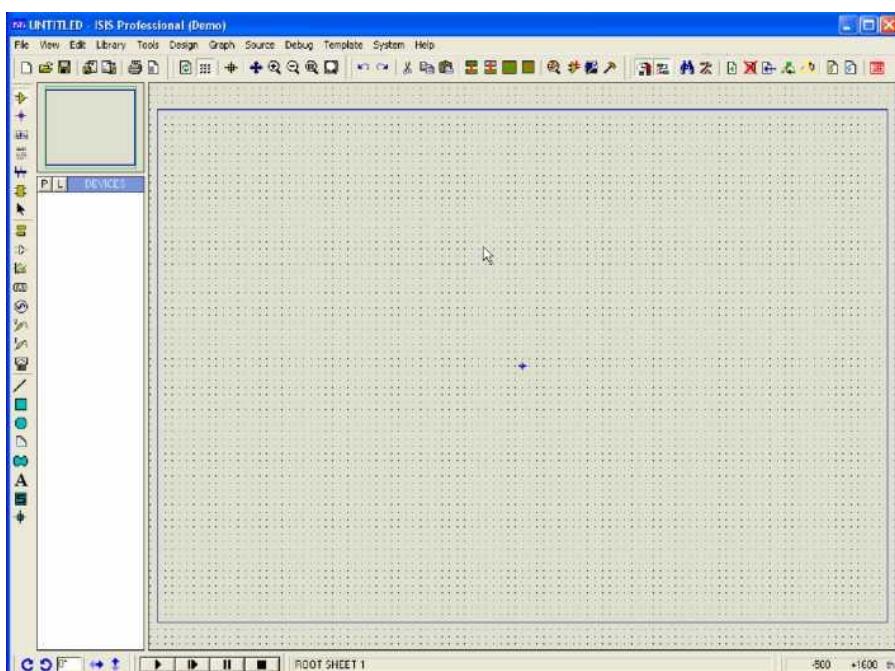Дастур ишга туширилганда қуйидаги асосий дарча пайдо бўлади:



01-расм

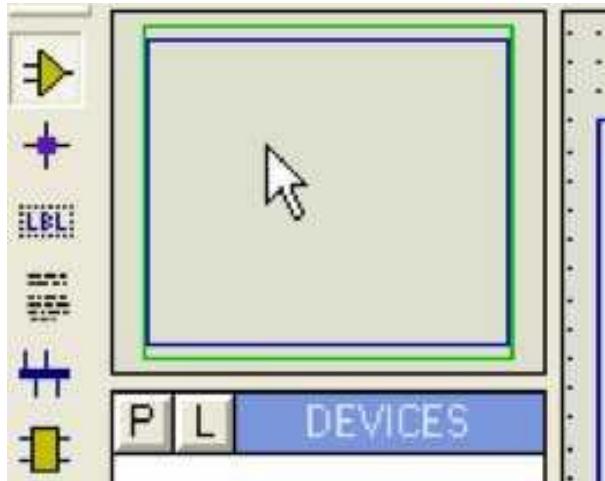Энг катта фазо EDIT WINDOW муҳаррирлаш дарчасига ажратилган. Айнан ушбу дарчада барча асосий жараёнлар: схемани яратиш, муҳаррирлаш ва қурилма схемасини созлаш содир этилади.



02-расм

Чапдан тепада Overview Window кисик қараб чиқиши дарчаси жойлашган бўлиб унинг ёрдамида мухаррирлаш дарчасига ўтилади (сичқончани чап тугмачасини босиб схемани мухаррирлаш дарчасига кириш мумкин, албатт схема бутунлигича дарчага жойлашмаса).

Мухаррирлаш дарчасини қуидаги схема орқали силжитиш мумкин, яна бошқачасига, SHIFT тугмасини босиб ушлаб туриб, сичқон курсорини (унинг тугмаларини босмасдан) мухаррирлаш дарчаси бўйлаб сурилади.

F6 ва F7 ёки сичқонча филдираги ёрдамида схемани яқинлаштириш ёки узоқлаштириш мумкин. F5 схемани марказлаштиради, F8 схемани мухаррирлаш дарчайга мослаштиради.

Object Selector қараб чиқиши дарчаси остида айни пайтда танланган элементлар рўйхати, символлар ва бошқа элементлар жойлашади. Ушбу объектлар рўйхати дастлабки қараб чиқиши дарчасида ак эттирилади.

Proteus VSM дастурининг барча функция ва қуроллари асосий дастур дарчасининг энг тепасида жойлашган менюда жойлашган. Фойдаланувчи меню остида жойлашган пиктограммаларни ва “иссиқ” тугмачаларни ўзгартириши мумкин.



03-расм


Асосий дарчанинг энг пастида: чапдан ўнгга қараб объектни ўз ўқи атрофида айлантириш ва буриш тугмалари, интерактив симуляция бошқарув панели (магнитафонникига ўхшаш функциялар ПУСК -ПОШАГОВЫЙ РЕЖИМ ПАУЗА-СТОП) жойлашган.



03 а -расм

Вазият (ҳолат) қатори (унда: хатолар, кўрсатмалар, айни пайтдаги имуляция жараёни ҳолати ва бошқалар) ва дюймларда келтирилган курсорнинг координаталари жойлашган.

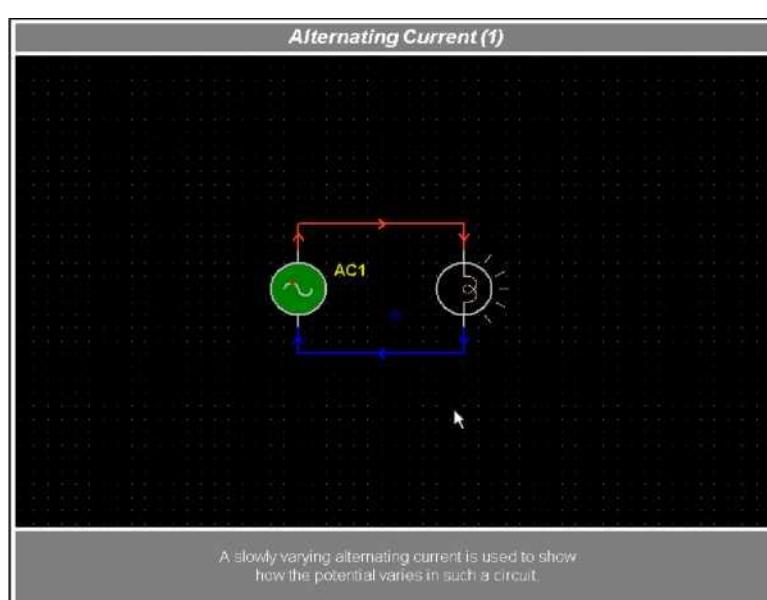Дастурнинг асосий функцияларини ўзлаштириш учун бизга “курбон” зарур бўлади. Мавжуд лойиҳалардан бирини очамиз. FILE менюсидаги LOAD DESIGN опцияни танлаймиз. SAMPLE/ANIMATION CIRCUIT/AC01.DSN . файлни юклаймиз.



04-расм.

Панелдаги ПУСК тугмасини босиб лойиҳани ишга туширамиз.



05-расм

Бу схема занжирдаги ўзгарувчан токни ҳаракатини намойиш этади. Яққоллик учун генератор частотаси 0,5 Гц гача пасайтирилган.

Симларнинг ранги ва равшанлиги кучланиш даражасини ва қутбланишини аниқлайди, стрелкалар эса токнинг йўналишини ифодалайди. Генератор тасвиридаги қизил нуқта ҳозирги пайтдаги синусоиданинг ҳолатини кўрсатади.

Объектларни бошқариш учун авваломбор уларни танлаб олиш керак, буни фақат тўхтатилган лойиҳада амалга ошириш мумкин. Битта объектни танлаш учун унга сичқоннинг ўнг тугмаси билан босиш керак. Гурухни танлаш учун эса, CTRL ни боссан ҳолда барча ўнг тугма билан барча объектларни боиш керак ёки ўнг тугмани ушлаб туриб зарур объектларни танлаш соҳаига ўтказиш керак бўлади. Объектни эҳтиёт бўлиб танлаш керак, чунки ўнг тугманинг такрорий босилиши объектни ўчириб юборади (танланган объектларни DELETE ёрдамида ўчириш мумкин).

Аммо, бу унчалик хавфли эмас, вазиятни охирги ва ундан олдинги ҳаракатларни тартиб бўйича бекор қилиб (UNDO, REDO). сақлаб қолиш мумкин.



06-расм

Бекор қилиш қилиш тугмаси вақт бўйича олдинга ва орқага ҳаракат қилиши мумкин. Танланган объектларни схема бўйича сичқончанинг чап тугмаси босиб керакли жойга силжитиб қўйиб юбориш мумкин. Ушбу тугмалар ёрдамида танланган гурухларни силжитиши мумкин. Навбат бўйича: нусҳалаш, силжитиши, бураш ва ўчиришни амалга ошириш мумкин.



07 –расм

Қуйидаги лойиҳада дастурда ишлашни ўрганамиз Лойиҳа киритилган ҳар қандай ўзгаришлар сақланиб қўймагунча лойиҳага таъсир этмайди. Ушбу файлдаги Diode07.DSN лойиҳани очинг, олдингиси ёпилади ва сиздан «не желаете ли сохранить изменения» деб сўрайди. “Йўқ” деб жавоб беринг ва лойиҳани ишга туширинг.

LCD 1602 га(дисплейга) маълумотларни чиқариш.


```
// LCD (экран) га маълумот чиқариш
// PIC 16F876A. ташки резонатор. 4MHz
// LCD оёқлари МК нинг қайси оёқларига уланиши хақида келишувлар
sbit LCD_RS at RC2_bit; //LCD_RS o'zgarmasi Mk ning PORTCning 2-
oyog'iga ulangan.

sbit LCD_EN at RC3_bit; // -||-
sbit LCD_D4 at RC4_bit; // -||-
sbit LCD_D5 at RC5_bit; // -||-
sbit LCD_D6 at RC6_bit; // -||-
sbit LCD_D7 at RC7_bit; // -||-
sbit LCD_RS_Direction at TRISC2_bit; //оёқларнинг кириш ёки чиқиш
учун эканлиги танланди
sbit LCD_EN_Direction at TRISC3_bit; // -||-
sbit LCD_D4_Direction at TRISC4_bit; // -||-
sbit LCD_D5_Direction at TRISC5_bit; // -||-
```

```


sbit LCD_D6_Direction at TRISC6_bit; // -||-
sbit LCD_D7_Direction at TRISC7_bit; // -||-
//МК имкониятига қараб бошқа ойоқларга улаш мүмкін.
char txt[] = "TDTU"; // "txt" массиви эълон қилинди
char txt1[]="0000"; // "txt1" массиви эълон қилинди. Хозирча у 0000 га
тенг
unsigned int a=1995;// “а” ўзгарувчиси эълон қилинди ва у 1995 га тенг
void main(){ // асосий дастур ишга тушурилди
Lcd_Init(); //LCD (экран) билан ишлаш эълон қилинди
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // экран тозаланди
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // курсор ўчирилди
While(1){ // дастур тохтосиз ишлаши учун цикл күйилди
Lcd_Out(1,1,txt);//экраннинг 1-қатор 1-катағидан “txt” массиви ёзилсин
Lcd_Out(1,6,"E va A");// экраннинг 1-қатор 6-катағидан “E va A” ёзуви
ёзилсин
/*
 "а" ўзгарувчисини математик йўл билан
 сонларга ажратиб экранга чиқариш (a=1995). Сонларга “48”
сонини қўшиб ASCII жадвалидаги сонга тенглаштирилади. Чунки LCD
фақат ASCII жадвал бўйича маълумотларни тушунади.*/
txt1[0] = (a/1000)%10 + 48;//txt1 массивининг 0-элементи 1 сонига
тенг
txt1[1] = (a/100)%10 + 48; // txt1 массивининг 1-элементи 9 сонига
тенг
txt1[2] = (a/10)%10 + 48; // txt1 массивининг 2-элементи 9 сонига тенг
txt1[3] = a%10 + 48; // txt1 массивининг 3-элементи 5 сонига тенг
Lcd_Out(2,1,txt1);// экраннинг 2-қатор 1-катағидан “txt1” массиви
ёзилсин
} // цикл блоги
}// асосий дастур тугатилди

```

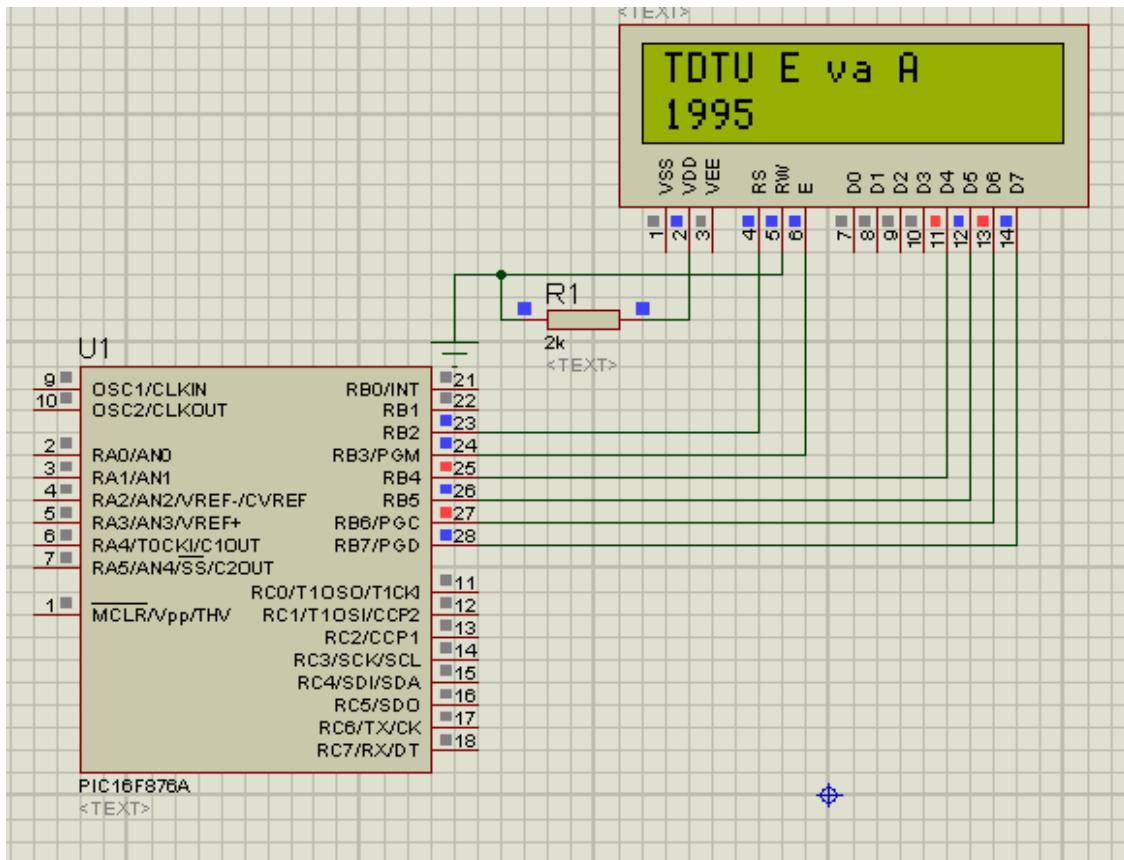


Макет плата билан танишиш.

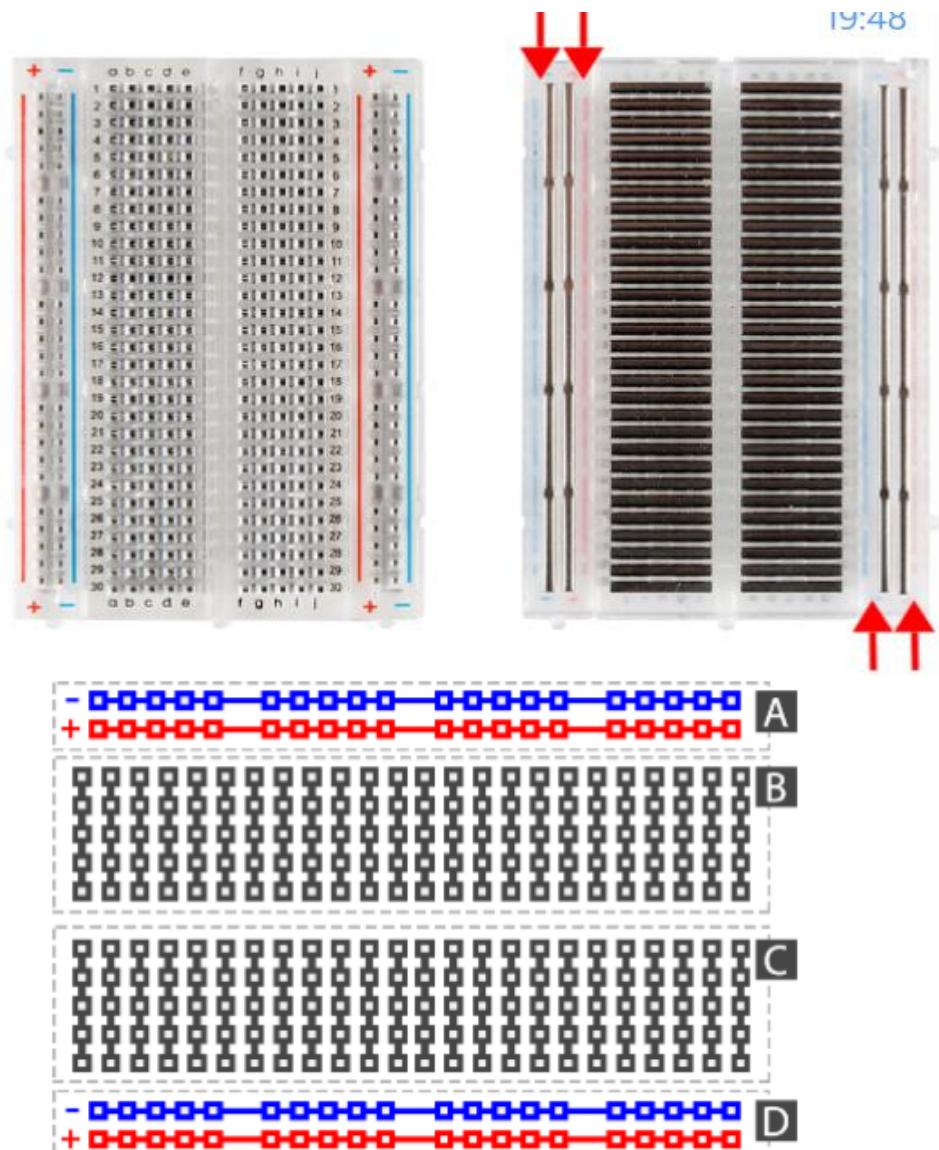Макет плата бизга қисқа вақт ичида схемаларни йиғиб ишлишини текшириш ва камчиликларини бартараф этишга имкон беради. Расмда макет платанинг ташқи ва ички уланиш схемаси келтирилган. Ўрта қаторлар элементлар учун, чекка қаторлар ток манбаи.



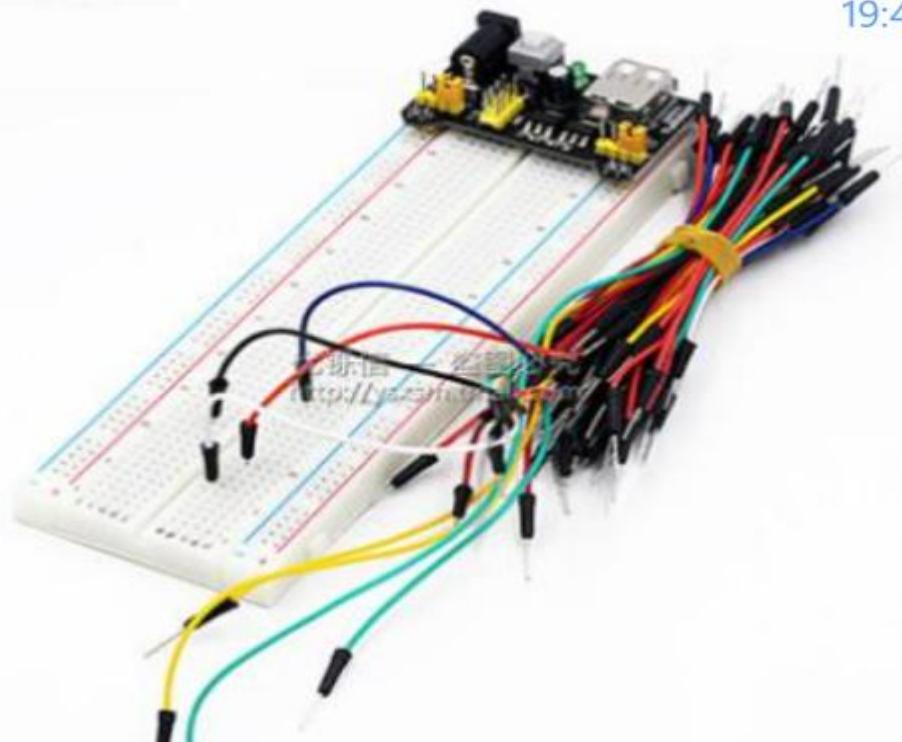Токни тақсимлаш блоги. Ушбу блог орқали макет платага 5 ёки 3.3 волт кучланиш бериш мумкин.



Элементлар макет платага тиқилади ва маҳсус ўтказгичлар орқали бир-бirlариға осон боғланади.

4-амалий машғулот: “MikroC PRO for PIC” моделлаштириш дастури.

Ишнинг мақсади: “MikroC PRO for PIC” моделлаштириш дастурини ўргани. Ёруғлик диодини тугмачалар орқали бошқариш ва олинган маълумотларга асосланиб қурилмани ишчи макетини ясаш.

Масаланинг қўйилиши

Машғулот вазифалари:

- С дастурлаш тили хақида назарий билимларни мустаҳкамлаш;
- “MikroC PRO for PIC” дастурини ўрганиш ва ушбу дастурда ишлаш кўнималарига эга бўлиш.
- “MikroC PRO for PIC” дастурида ишлатиладиган буйруқ операторлари билан танишиш.
- Дастур тузиш ва уни Proteus дастури ёрдамида текшириш.

Ускуналалар: “MikroC PRO for PIC” схемотехник моделлаштириш муҳити. Макет плата, PIC16F876A контроллери, ёруғлик диоди, тугмачалар.

“MikroC PRO for PIC”да C++ дастурлаш тилидан фойдаланиб микроконтроллерга турли дастурлар яратилади. “MikroC PRO for PIC”да энг кўп ишлатиладиган ва муҳим операторлар, командалар хақида кисқача маълумот.

(“MikroC PRO for PIC” энди “MikroC” деб айтилади)


“MikroC” да C++ тилидан фойдаланиб дастурлар тузилади.

“MikroC” нинг қулайликлари:


1. Хотирадан жуда кам жой эгаллайди.
2. Ҳар бир дастур учун кутубхоналар биректириши шарт эмас.
3. Энг керакли кутубхоналар мавжудлиги (Мисоллар тариқасида схемаси билан кўрсатиб берилганлиги. F1 тугмаси орқали кўриши мумкин).
4. Кўшимча терминаллар ва дастурлар мавжудлиги.

“MikroC” да янги лойиха яратиш.

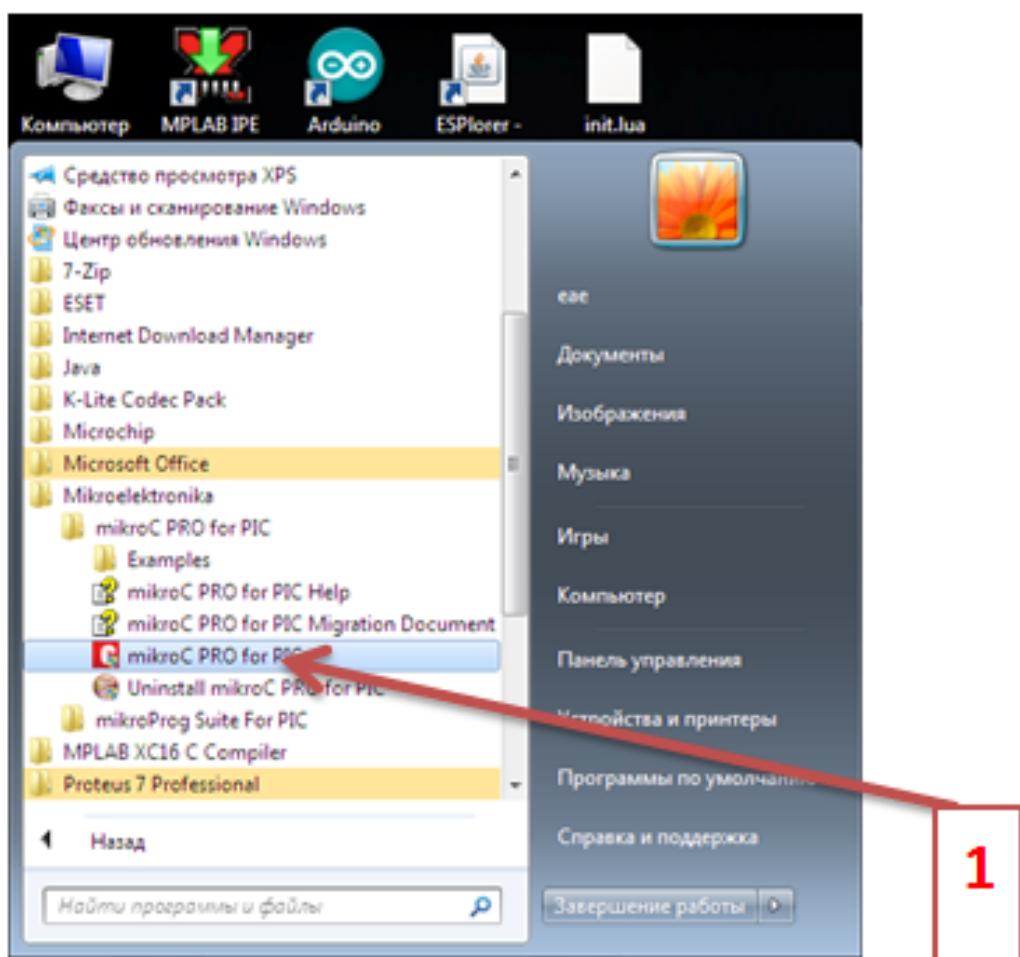
5. MikroC дастури ишга тушурилади
Пуск->mikroelektronika->mikroC PRO for PIC-> mikroC PRO for PIC.exe



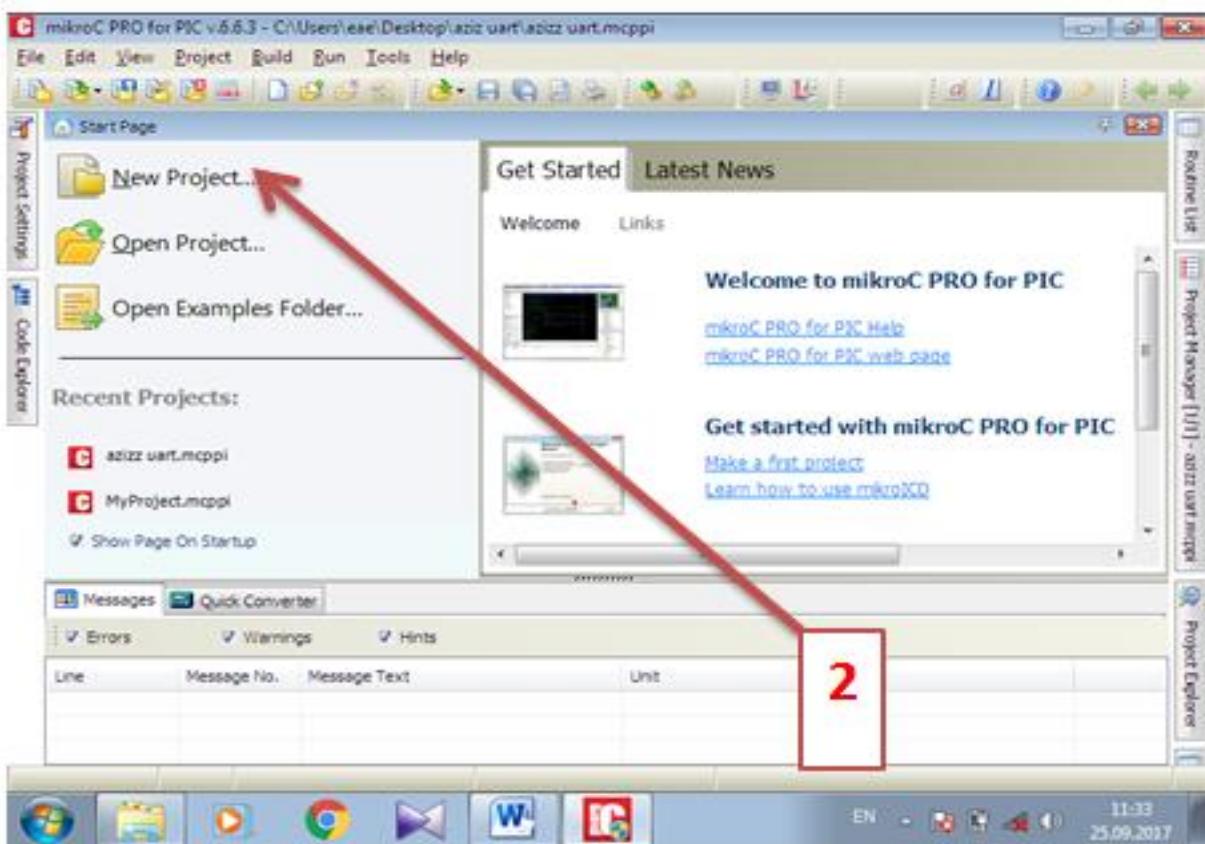6. Янги лойиха яратиш учун “New Project” тугмаси босилади.
Ёки:File->New->New Project.



7. Лойихани созлаш ойнаси

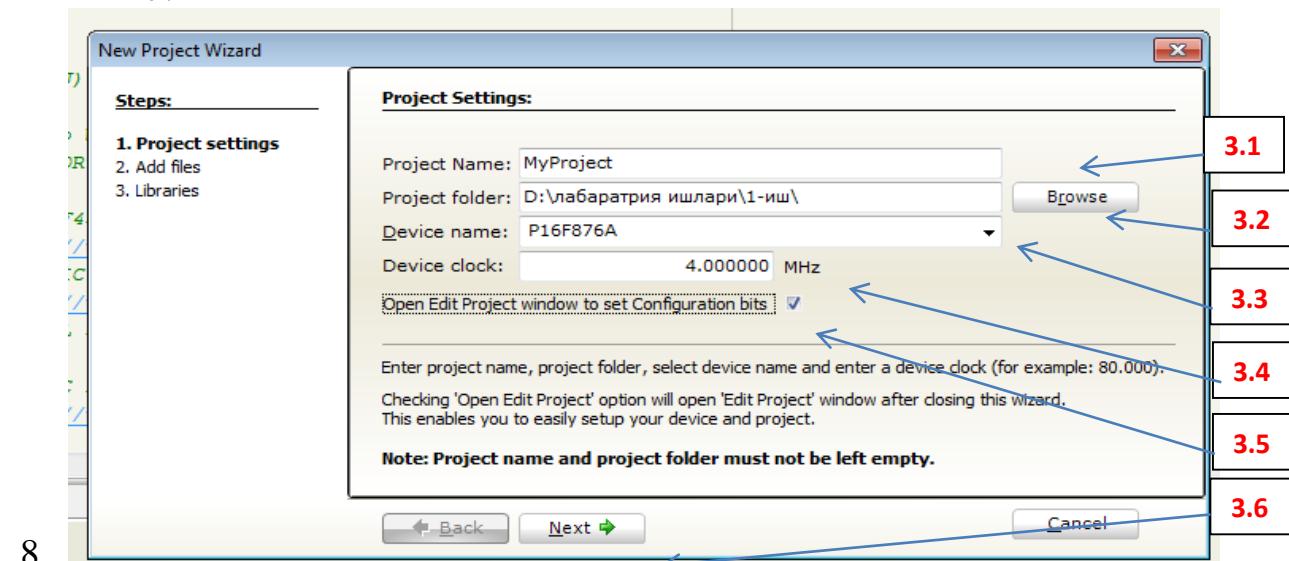

8.

3.1->Лойиханинг номи

3.2->Лойиханинг сақланадиган жойи (Browse тугмасини босиб
хохлаган папкангизга сақлашингиз мумкин)


3.3->Микроконтроллерни танлаш

3.4->Микроконтроллернинг ишлаш частотасини танлаш

3.5->Микроконтроллернинг конфигурацияларини созлаш
ойнасини очиш. (Доим очилиши маслаҳат берилади)

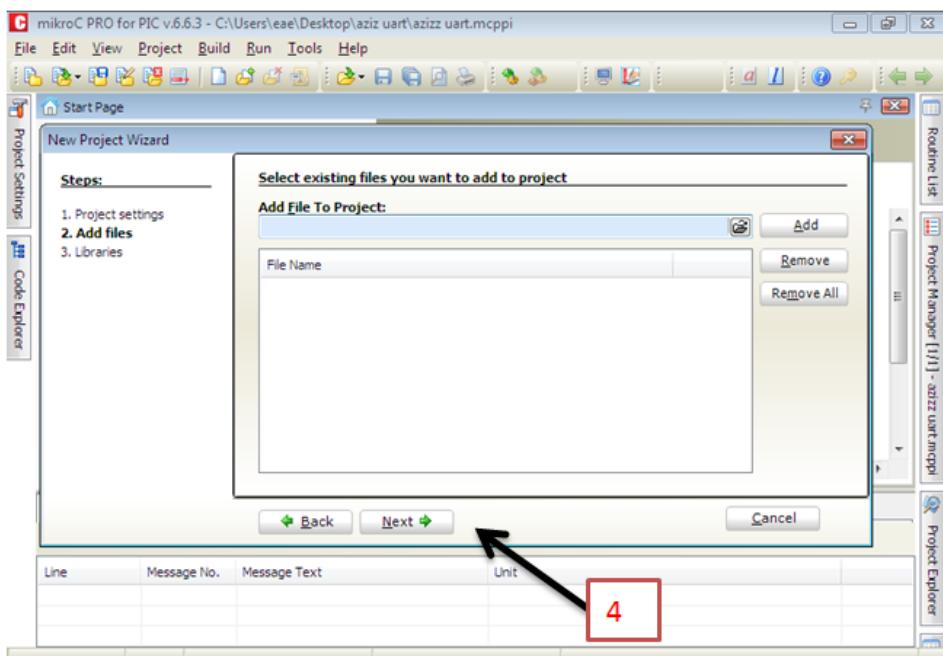
3.6->**Барча маълумотлар киритилгандан сўнг “Next->”
тугмаси босилади.**

Босилгаднан сўнг ушбу ойна очилади. Ушбу ойнада *Add* тугмаси орқали лойихага қўшимча “*c* ва *h*” файлларини қўшиши мумкин.



4-> Ушбу ойна биз учун шарт емас, шунчаки яна “*Next->*” тугмаси босилади.


Кутубхоналарни танлаш ойнаси очилди.

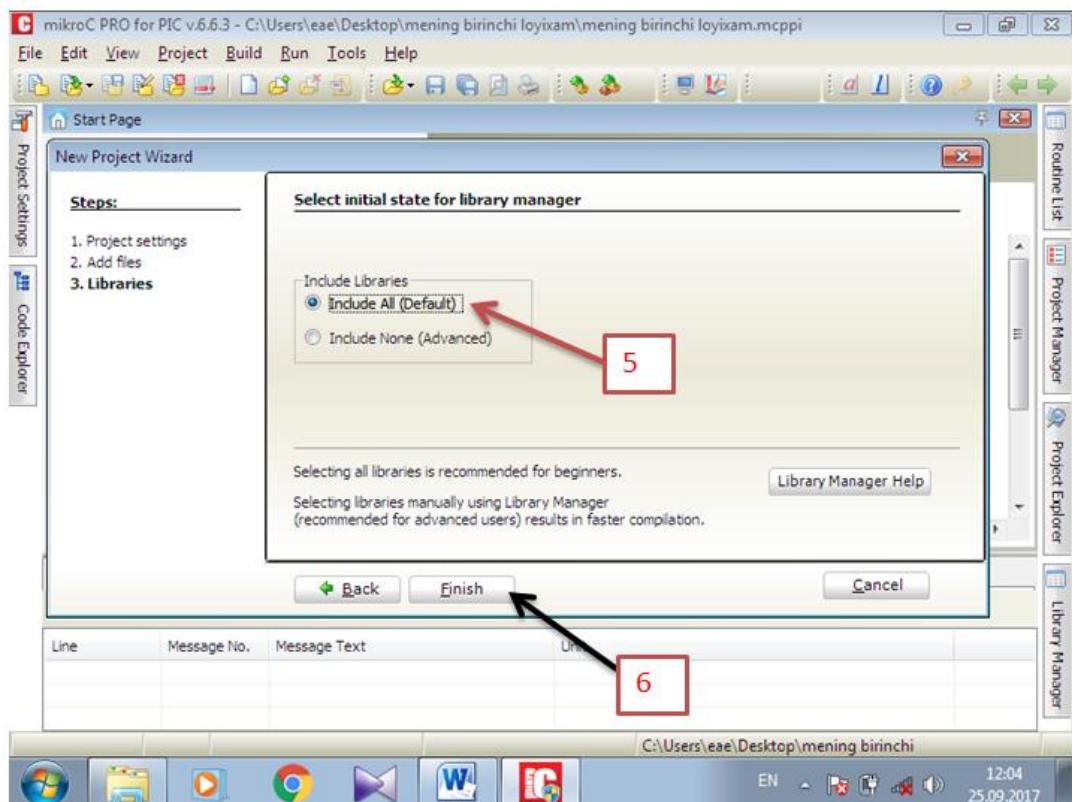

5-> **Include All** – ни танлаймиз (Барча кутубхоналарни лойихага боғлаймиз)

6-> **Finish** тугмасини босамиз.

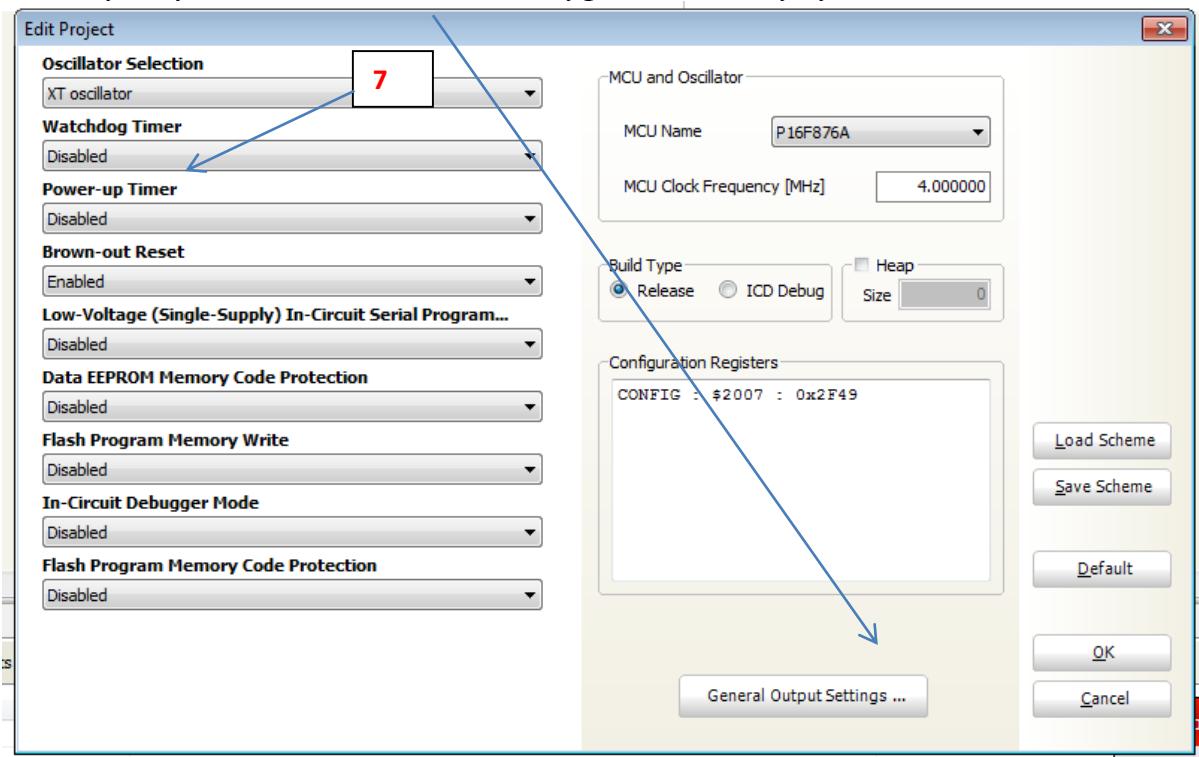Микроконтроллерни конфигурация қилиш ойнаси очилади (3.5 пунктда уибү ойнани очилишини сұраганымиз учун)





PIC16F876 да ички резонатор үйқү шунинг учун ташқи резонатор танланади

7->Ташқи резонаторни танлаш учун қуидагини танлаймиз (XT oscillator)

Бошқа параметрларга тегінмасдан

Ок тугмасини босамиз.

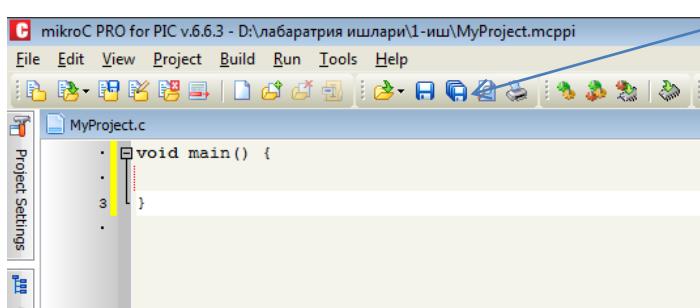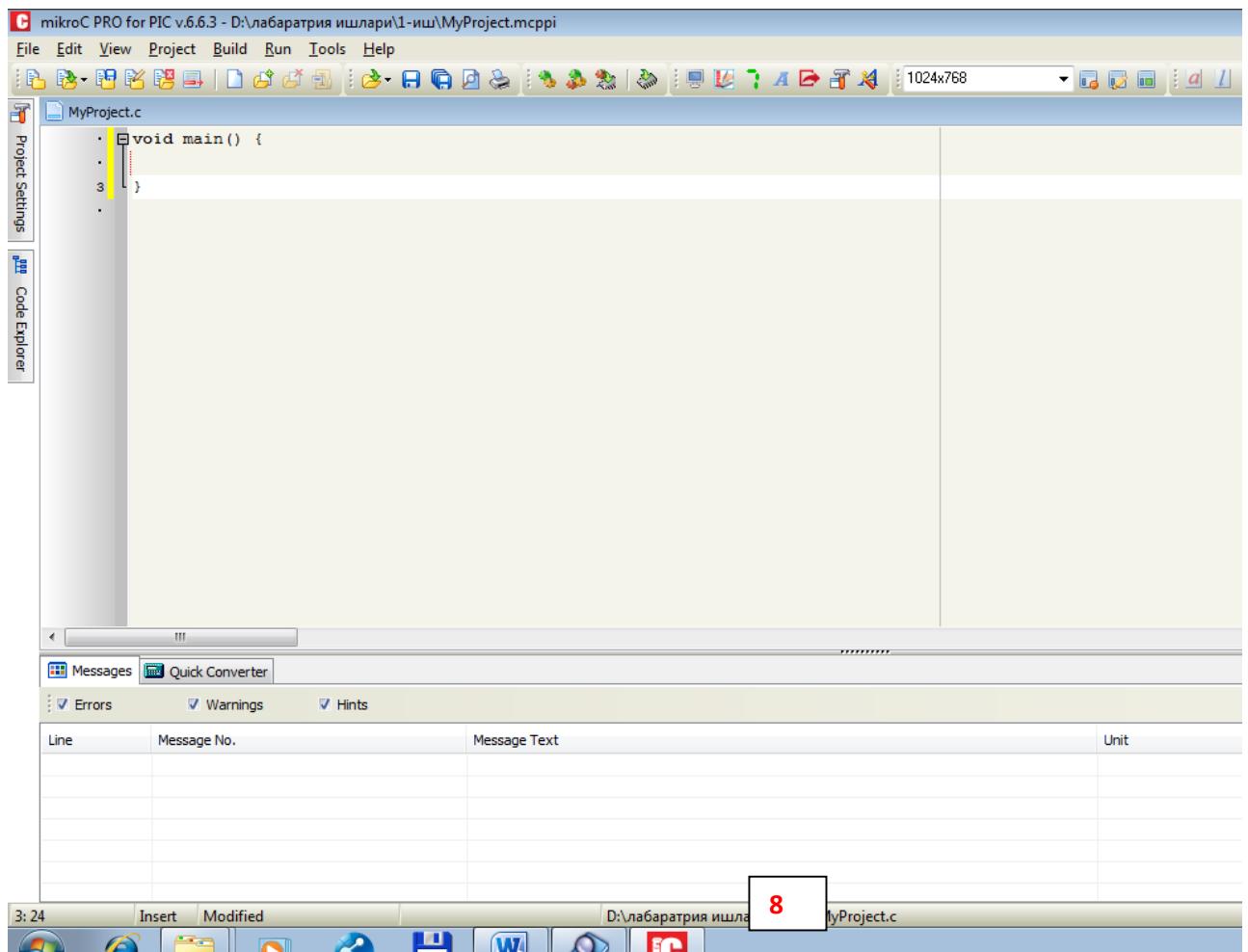Лойиха дастурини ёзиш ойнаси очилди. Мана шу ойна ичиға код ёзилади.



8. Сақлаш түгмасини босамиз. Код файлын ном беріб сақлаб
КОЯМИЗ

5-амалий машғулот: “Flowcode” дастури билан танишиш. Асосий нанообъектларни ўрганиш.

Ишдан мақсад: Flowcode” дастури билан танишиш. Асосий нанообъектларни ўрганиш.


Мисол 1. Сонни 7 сегментли индикаторга чиқариш

Дастурнинг бошланиши


“Raqam” ўзгарувчисига 6 қийматини ўзлаштириш

7 сегментли индикаторнинг макросини чақириш. ShowDigit командаси. “Raqam” ўзгарувчисини индикаторга жўнатиш.

Дастурни тўхтатиш

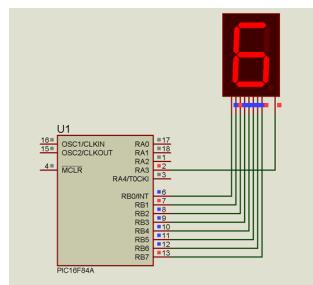

Вывод числа на 7-ми сегментный индикатор

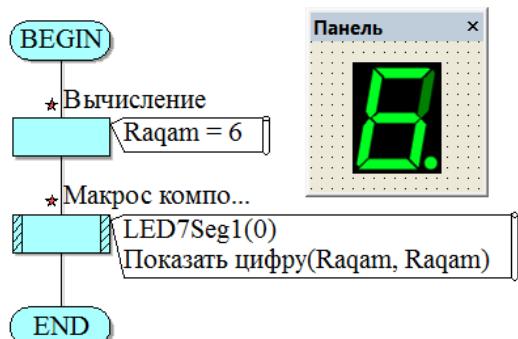

Мисол 2. 7 сегментли индикаторда 0 дан 9 гача ҳисоблагич

Ҳисоблагич секундларни 0 дан 9 гача санайди

Чексиз циклнинг бошланиши

“Raqam” ўзгарувчисига 0 қийматини ўзлаштириш


“Raqam” ўзгарувчи тики 9 дан кичик бўлса циклни бажариш

7 сегментли индикаторнинг макросини чақириш. ShowDigit командаси. “Raqam” ўзгарувчисини индикаторга жўнатиш.

1 секундга ушланиш

“Raqam” ўзгарувчисига бирни қўшиш ($Raqam = Raqam + 1$)

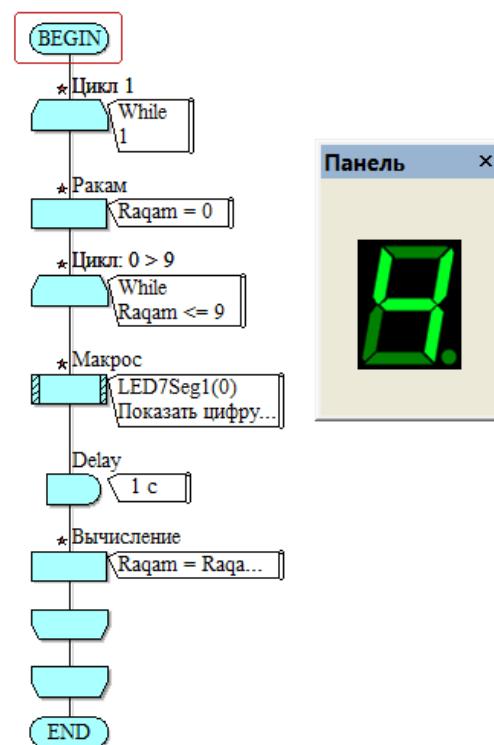Счетчик от 0 до 9 на 7-ми сегментном индикаторе



“Raqam” ўзгарувчиси 9 дан кичик бўлган циклга қайтиш

Чексиз циклга қайтиш

Мисол 3. LCD дисплейга матн қаторини чиқариш

"Ali Haydarov" қаторини юқорига чиқарамиз ва "Hasanovich" ни эса пастки қаторга.

Дисплей инициализацияси.
Старт.

Курсорни 0-сегментдаги 0-қаторга ўтказиш

Макрос 1 Макрос

LCDDisplay макросини ишга тушириш → PrintASCII “Ali Haydarov” харфи


Макрос 2 Макрос

Курсорни пастки қаторга ўтказиш

Макрос 3 Макрос

LCDDisplay макросини ишга тушириш → PrintASCII “Hasanovich” харфи

Вывод строки текста на LCD дисплей

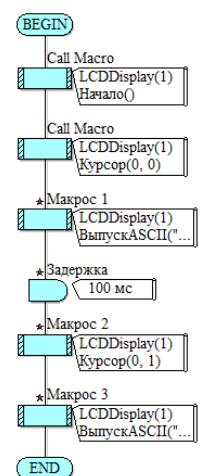

Панель



VI. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
База	База бу ярим ўтказгичли транзистрдаги р-п ўтишдаги коллектор ва эмиттер орасидаги боғланишни таъминловчи электрод.	Links between the emitter and collector of the p-n junction in a semiconductor transistor
База электроди	Ярим ўтказгичли транзисторни база соҳаси билан электр ўтказувчанлигини таъминловчи электрод.	Electrode provides conductivity basic field of semiconductor transistors
Воль-ампер тавсиф (ВАТ)	Ток кучининг электр занжирнинг бўлагига қўйилган кучланишга ёки электр занжир бўлагидаги кучланишнинг ундан оқаётган токка боғланиши.	The dependence of the current on the applied to an element of an electric circuit or dependence of voltage drop on the element electrical circuit from the current flowing through it.
Диод	Электр токини фақат битта йўналишда ўтказувчи ва электр занжирга улаш учун иккита туташувга эга бўлган вакуум, ярим ўтказгич ёки газразрядли электрон асбоб	(from the Greek word δις - two-and one-on-one end of the term electrode; letters. "two-electrode", but the root-one comes from al-Greek.. ὁδός «Way») - electrode element having different conductivity as a function of the electric current
Ёруғлик нурловчи диод	Инжексион электролюмессенсия асосида электр энергияни ёруғлик нурланиш энергиясига айлантирувчи ярим ўтказгич асбоб	A semiconductor device that converts electrical energy into the energy of optical radiation based on the phenomenon of electroluminous injection.
Ёруғликка сезгирилик	1) фотоматериалнинг ёруғлик нури таъсир қилганидан сўнг кимёвий ишлов натижасида тасвир ҳосил қилиш қобилияти; 2) юқорида келтирилган қобилятни миқдор жиҳатидан ифодаловчи катталик, у фотографик суратга олиш	1) the ability of the material to form the photographic image as a result of the action of light and subsequent development. 2) The value of quantifying the specified capacity and serves to find

	вақтида түғри шароитни топишда құлланилади	the correct exposure conditions in the photographic survey
Заряд	Электромагнит майдон манбай бўлиб, бошқа зарядлар билан ўзаро таъсирлашадиган заряд	A source of electromagnetic fields associated with the charge carrier. The charge of interacts other charges
Инфрақизил нурланиш	Тўлқин узунликлари $\lambda = 2\text{мм} \div 0,74\text{мкм}$ оралиқда бўлган, кўзга кўринмайдиган электромагнит нурланиш қизил нурланиш охири билан қисқа тўлқинли $\lambda = 2\text{мм} \div 0,74\text{мкм}$ орасидаги радионурланиш орасида жойлашади	Electromagnetic radiation, occupying the spectral region between the red end of the short-wave radiation and radio waves $\lambda = 2 \div 0,74 \text{ мкм}$
Ички фотоэффект	Конденцрланган муҳитда энергетик ҳолатларига кўра электронларнинг қайта тақсимланиши ва у электромагнит нурланиш ютилишида содир бўлади	The redistribution of the electron energy states in a condensed medium is happening in the absorption of electromagnetic radiation
Микроэлектроника	Микромитти интеграл кўринишдаги электрон қурилмалар муаммоларини яратиш электроника соҳаси ўз ичига олган	The area of electronics, covering the problems of creating electronic devices in integrated micro-miniature design
Монокристалл	Ўзининг бутун ҳажмида ягона кристал панжарага эга бўлган кристалл	Crystal having a uniform throughout the volume of the crystal lattice
Нано	boshlang‘ich birliklarining 10^{-9} qismiga teng ulush birligining nomi, uni hosil qilish uchun fizik kattalik birligi nomining oldiga qo‘yiladi va qo‘shimcha n- lar bilan ifodalanadi $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$	prefix to the name of the unit of a physical quantity to form the name of the longitudinal ones equal to 10^{-9} of the original unit. Legend: n, n $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$.
Оптоэлектроника	Ахборотни бир вақтнинг о‘зіда оптик ва электр усуслар билан ишлаш, сақлаш ва узатиш муаммоларини қамраб олувчи электроника соҳаси	The area of electronics, covering the problem of simultaneous use of optical and electrical methods of processing, transmission and storage
Транзистор	Электр қувватини кучайтира	Semiconductor transistors,

	оладиган ярим о'тказгичли кучайтиргич асбоблари транзистор дейилади . Транзисторлар жуда ко'п конструктив-технологик турли туманлиларга эга, аммо ишлаш тамоилига ко'ра улар икки синфга бо'линади: би қутбли ва униполяр	called amplifying devices that are capable of increasing the electric power. Transistors have a lot of constructive - technological species but in principle to divide them into two main classes: bipolar and unipolar.
Туннел диод	Ишлаш тамоили туннел эфектига асосланган ярим о'тказгичли диод . Туннел диодда потенциал диодни то'сик баландлигидан нафақат ортиқ бо'лган энергияга эга бо'лгандан ташқари, анча камроқ энергийларда тўсиқ етарли даражада юпқа бо'лса ҳам ундан то'лиқ сизиб о'тиши мумкин	Semiconductor diode principle of which is justified by the tunnel effect. An electron in a tunnel diode can potential barrier not only with energy higher than the barrier height, but at much lower energies by "leakage" through the barrier if it is thin enough
Фотодиод	Ёруғлик нурланишининг бир ёқлама фотоўтказувчаникка эга бўлган яримўтказгич фотоелектрик қабул қилгич.	Selective semiconductor photoelectric detector optical radiation, having a one-sided photoconductivity

VII. ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

I. Махсус адабиётлар:

1. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза[Текст]: методическое пособие / авт.-сост. Н. Э. Касаткина, Т. К. ГОУ «КРИРПО», 2011. – 237 с.
2. Карлашук В.И. Электронная лаборатория на IBMPC. Программа ElectronicsWorkbench и ее применение. – М.: Изд. «Солон–Р», 2011. – 726 с.
3. Беневоленский С. Б., Марченко А. Л., Освальд С. Б. Компьютерный лабораторный практикум по электротехнике (в средах Electronics Workbench и Multisim 8). —М.: МАТИ, 2006, 170 с.
4. Хернитер Марк Е. Multisim ® 7: Современная система компьютерного моделирования и анализа схем электронных устройств. (Пер. с англ .) / Пер. с англ . Осипов А.И . – М .: Издательский дом ДМК пресс, 2006. – 488 с.: ил.
5. Егоров Е.Н., Ремпен И.С. Применение программного прикладного пакета Multisim для моделирования радиофизических схем, 2012, 24с. - URL: <http://www.sgu.ru/files/nodes/30844/MULTISIM.pdf>
6. Кардашев Г.А. Виртуальная электроника. Компьютерное моделирование аналоговых устройств Г.АКардашев. –М.: Горячая линия - Телеком, 2002.–260с.
7. Ганиев С.К. «Электрон хисоблаш машиналари ва системалари»Тошкент 2015 йил.
8. Маъруза материаллари “Автоматиканинг микропроцессорли воситалари” доценти Ўлжаев Эркин.Тошкент 2018 йил
9. Нешумова.К.А. Электронные вычислительные машины и системы. 2005 год.
10. Знакомтесь Компьютер. Издательство «МИР». 2003.
11. www.referat.ru

Интернет ресурлари:

1. <http://russia.ni.com/multisim>
2. www.ni.com/russiaMultisimTM. User Guide, 2011.
3. <http://russia.ni.com/multisim>
4. <http://www.twirpx.com/library/comp/>
5. www.sgu.ru/files/nodes/30844/
6. <http://matlab.exponenta.ru/>
7. <http://www.ziyonet.uz>
8. www.arxiv.referat.uz
9. <http://www.eknigi.org>
10. <http://www.nashaucheba.ru>
11. <http://www.ni.ru>
12. www.allmathcad.com
13. www.skachat-vse-besplatno.ru/programma/labview
14. www.softforfree.com/programs/matlab
15. www.radioingener.ru/skachat-proteus-7